

पेपर सील खोले बगैर इस तरफ से उत्तर शीट को बाहर निकालें ।

Without opening the Paper seal take out Answer Sheet
from this side.

ELE



परीक्षा का वर्ष : 2024

प्रश्न-पुस्तिका

अपना अनुक्रमांक सामने अंकों में
बॉक्स के अन्दर लिखें

शब्दों में

प्रश्न-पुस्तिका शुंखला

A

इलेक्ट्रॉनिक्स अभियन्त्रण

Electronics Engineering

समय : 03:00 घंटे

पूर्णांक : 200

प्रश्नों की संख्या : 200

Time : 03:00 Hours

Maximum Marks : 200

No. of Questions – 200

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें ।

महत्वपूर्ण निर्देश

- प्रश्न-पुस्तिका के कवर पेज पर अनुक्रमांक के अतिरिक्त कुछ न लिखें ।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रश्न के अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जायेगा ।
- अध्यर्थी अपने अनुक्रमांक, विषय-कोड एवं प्रश्न-पुस्तिका की सीरीज का अंकन OMR Answer Sheet में निर्दिष्ट कॉलम में सही-सही करें, अन्यथा उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।
- अध्यर्थी रफ कार्य हेतु प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट) के अन्त में दिये गये पृष्ठों का ही केवल उपयोग करें । अलग से इस हेतु वर्किंग शीट उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ।
- इस प्रश्न-पुस्तिका में 200 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हैं, प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर, प्रश्न के नीचे (a), (b), (c) एवं (d) दिये गये हैं । इन चारों में से केवल एक ही सही उत्तर है । जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, उत्तर-पत्रक (ओ.एम.आर. आंसर शीट) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले अथवा नीले बॉल प्लाइट पेन से पूरा काला/नीला कर दें ।
- प्रश्न-पुस्तिका में अंकित सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं । आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक दिये जायेंगे ।
- आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जायेगी । अध्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु दिए गए गलत उत्तर के लिए या अध्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जाएगा । दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा ।
- अपने उत्तर आपको अलग से दिये गये ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में अंकित करने हैं । आपके द्वारा सभी उत्तर केवल ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिया जाना अनिवार्य है । ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के अतिरिक्त अन्य कहीं पर दिया गया उत्तर मात्र नहीं होगा ।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर कुछ लिखने के पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें । ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में वांछित सूचनाओं को अध्यर्थी द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व भरा जाना अनिवार्य है ।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक तीन प्रतियों (मूल प्रति, कार्यालय प्रति एवं अध्यर्थी प्रति) में है । परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अध्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की मूल प्रति एवं कार्यालय प्रति अन्तरीक्षक (Invigilator) को हस्तगत करने के उपरान्त ही कक्ष छोड़ें, अन्यथा की स्थिति में आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की अध्यर्थी प्रति, अध्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं ।
- यदि आपने इन अनुदेशों को पढ़ लिया है, इस पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अंकित कर दिया है और ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर वांछित सूचनायें भर दी हैं, तो तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने को नहीं कहा जाता ।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) का मूल्यांकन ओ.एम.आर. आंसर शीट पर अध्यर्थी द्वारा अंकित सीरीज कोड (A, B, C, D) के आधार पर ही किया जायेगा ।
- प्रश्न-पुस्तिका (Question Booklet) में से ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) निकालने के पश्चात् ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक एवं प्रश्न-पुस्तिका के क्रमांक का मिलान अवश्य कर लें, यदि ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक एवं प्रश्न-पुस्तिका के क्रमांक भिन्न-भिन्न हों, तो उसे तुरन्त अन्तरीक्षक (Invigilator) से परिवर्तित कराकर समान क्रमांक की ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक एवं प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें । यदि उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उसके लिए अध्यर्थी स्वयं जिमेदार होगा ।

जब तक कहा न जाय इस प्रश्न-पुस्तिका को न खोलें ।

महत्वपूर्ण : प्रश्न-पुस्तिका खोलने पर तुरन्त जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पेज भली-भांति छपे हुए हैं । यदि प्रश्न-पुस्तिका सीलबंद न हो अथवा कोई अन्य कमी हो, तो अन्तरीक्षक को दिवाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें ।

1. नीचे दिए गये व्यंजक में x का मान क्या है ?

$$(193)_x = (623)_8$$

- (a) 13 (b) 14 (c) 15 (d) 16


2. निम्न ऑपरेशन का हेक्साडेसीमल समकक्ष आउटपुट निम्न में से क्या है $(FC2)_{16} \times (DE)_{16} = ?$

- (a) AAA3C (b) EAA3C (c) DAA3C (d) DBB3C

3. बूलियन व्यंजक $(A + \bar{A}B) = A + B$ का ड्यूअल क्या होगा ?

- (a) $A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$ (b) $A(A + B) = A$
 (c) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ (d) $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$

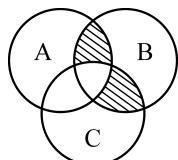4. दिए गए वेन डायग्राम में छायांकित क्षेत्र का व्यंजक क्या है ?



- (a) $AB + BC$ (b) $\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$ (c) $AB\bar{C} + \bar{A}BC$ (d) इनमें से कोई नहीं

5. $(396)_{10}$ को excess-3 कोड में बदलें :

- (a) 110001100 (b) 110001111 (c) 110001101 (d) 100011111


6. सभी बूलियन व्यंजकों को लागू किया जा सकता है :

- (a) केवल NAND गेट से (b) केवल NOR गेट से
 (c) AND, OR तथा NOT गेट के संयोजन से (d) इन सभी

7. सम समता योजना में निम्नलिखित में से किस शब्द में त्रुटि है ?

- (a) 10101010 (b) 11110100 (c) 11110101 (d) 10100000

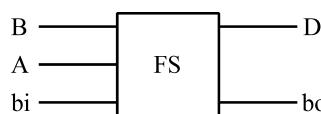8. फुल सब्स्ट्रेक्टर का डिफरेन्स का व्यंजक निकालें :



- (a) $A \oplus B \oplus bi$ (b) $A \odot B \odot bi$ (c) $A \oplus B$ (d) $A \odot B$

9. निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है ?

- (a) $A \cdot A = A$ (b) $A \cdot \bar{A} = 0$ (c) $A + \bar{A} = 0$ (d) $A + 1 = 1$

10. एक एक्सक्लुसिव (X - OR) और फंक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं ?

- (a) $\bar{A}\bar{B} + AB$ (b) $\bar{A}B + A\bar{B}$ (c) $(\bar{A} + \bar{B}) + (A + B)$ (d) $(\bar{A} + B) + (A + \bar{B})$

11. OR फंक्शन को बना सकते हैं

- (a) 2 NOR गेट से (b) 4 NAND गेट से (c) 3 NAND गेट से (d) दोनों (a) और (c) से

12. निम्नलिखित लॉजिक गेट्स में से किसका आउटपुट 1 होगा ?

- (a)
 (b)
 (c)
 (d)

13. निम्नलिखित में से किस फ्लिप-फ्लॉप का उपयोग लैच के रूप में किया जाता है ?

- (a) S-R FF (b) T - FF (c) D - FF (d) J-K - FF


- 31.** The modulation index of an AM wave is given by :
- (a) $\frac{V_C}{V_M}$ (b) $\frac{V_M}{V_C}$ (c) $(V_C + V_M)/2$ (d) $(V_C - V_M)/2$
- 32.** In the FM system, the level of frequency deviation depends on
- (a) Message amplitude (b) Message frequency
 (c) Both Message amplitude & frequency (d) Message amplitude, frequency and phase
- 33.** A telephone signal of 4 kHz is to be transmitted by PCM. If the signal to quantization noise is to be attend of 40 dB, the number of levels into which the signal is to be encoded will be
- (a) 32 (b) 64 (c) 81 (d) 128
- 34.** Indicate the antenna that is not wide band :
- (a) Discone (b) Folded dipole (c) Helical (d) Marconi
- 35.** Which of the following does not apply to the Yagi-Uda Antenna Array ?
- (a) Good Bandwidth (b) Parasitic elements
 (c) Folded dipole (d) High gain
- 36.** A message signal has maximum frequency of 4 kHz, the minimum sampling frequency will be :
- (a) 2 kHz (b) 4 kHz (c) 8 kHz (d) 14 kHz
- 37.** The bandwidth of AM wave is given by
- (a) $fc + fm$ (b) $fc - fm$ (c) $2fm$ (d) $2fc$
- 38.** The wide band FM is the case where the modulation index value is
- (a) Around Zero (b) Much less than unity
 (c) Larger than unity (d) None of these
- 39.** A superheterodyne receiver with IF frequency of 450 kHz is tuned to a signal at 1200 kHz. The image frequency will be
- (a) 750 kHz (b) 900 kHz (c) 1650 kHz (d) 2100 kHz
- 40.** In a 100% Amplitude modulated signal, if the total transmitted power is P, then carrier power will be :
- (a) $\frac{2}{3}P$ (b) $\frac{1}{2}P$ (c) $\frac{1}{3}P$ (d) $\frac{1}{4}P$
- 41.** Calculate the percentage power saving, when the carrier & one of the sideband are suppressed in an AM wave modulated to a depth of 100%.
- (a) 83.3% (b) 70.0% (c) 89.5% (d) 60%
- 42.** Pre-emphasis deals with
- (a) emphasizing low frequency components
 (b) emphasizing high frequency components
 (c) emphasizing a band of mid frequency components
 (d) eliminating low frequency components
- 43.** If the operating frequency of an antenna is 1 MHz. Then what is its minimum mechanical length ?
- (a) 100 m (b) 200 m (c) 75 m (d) 400 m
- 44.** A dipole antenna carries RMS current of 300 A and its radiation resistance is 2Ω . Find the power radiated by the antenna.
- (a) 135 kW (b) 200 kW (c) 180 kW (d) 90 kW
- 45.** Antenna which provide circularly polarized wave
- (a) Helical Antenna (b) Dipole Antenna
 (c) Yagi-Uda Antenna (d) Parabolic reflector antenna
- 46.** Digital communication refers to the transmission of :
- (a) Sequence of digital message (b) Digitized Analog signal
 (c) Both (a) & (b) (d) None of these

31. एक AM (ए.एम.) तरंग का मॉड्यूलेशन इन्डेक्स होता है
- (a) $\frac{V_C}{V_M}$ (b) $\frac{V_M}{V_C}$ (c) $(V_C + V_M)/2$ (d) $(V_C - V_M)/2$
32. एफ.एम. (FM) सिस्टम में आवृत्ति का डेविएशन का लेवल किस पर आधारित होता है ?
- (a) मैसेज एम्प्लिट्यूड (b) मैसेज आवृत्ति
 (c) मैसेज एम्प्लिट्यूड एवं आवृत्ति दोनों (d) मैसेज एम्प्लिट्यूड, आवृत्ति एवं फेज तीनों पर
33. पी.सी.एम. (PCM) सिस्टम में 4 kHz सिग्नल को भेजना है एवं क्वान्टेशन शोर 40 dB का है तो कितने नम्बर ऑफ लेवल में सिग्नल को एन्कोड करना पड़ेगा ?
- (a) 32 (b) 64 (c) 81 (d) 128
34. कौन सा एंटेना बाइड बैंड नहीं है ?
- (a) डिस्कोन (b) फोल्डेड डाईपोल (c) हेलिकल (d) मार्कोनी
35. कौन सा विकल्प यागी-उडा एंटेना के लिए लागू नहीं होता है ?
- (a) अच्छी बैंडविड्थ (b) पैरासाइटिक इलेमेंट (c) फोल्डेड डाईपोल (d) उच्च गेन
36. एक मैसेज सिग्नल की अधिकतम आवृत्ति 4 kHz है तो सेम्पलिंग आवृत्ति कम से कम कितनी होगी ?
- (a) 2 kHz (b) 4 kHz (c) 8 kHz (d) 14 kHz
37. ए.एम. (AM) तरंग की बैंडविड्थ होती है ?
- (a) $fc + fm$ (b) $fc - fm$ (c) $2fm$ (d) $2fc$
38. बाइड बैंड एफ-एम (FM) का मॉड्यूलेशन इन्डेक्स होता है :
- (a) जीरो के आसपास (b) एक से बहुत कम (c) एक से ज्यादा (d) इनमें से कोई नहीं
39. एक सुपरहेट्रोडाइन रिसीवर जिसकी आई एफ आवृत्ति 450 kHz है उसको 1200 kHz के सिग्नल पर ट्र्यून किया है तो इमेज आवृत्ति क्या है ?
- (a) 750 kHz (b) 900 kHz (c) 1650 kHz (d) 2100 kHz
40. यदि 100% आयाम मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कुल संचारित शक्ति P(पी) है तो कैरियर शक्ति कितनी होगी ?
- (a) $\frac{2}{3}P$ (b) $\frac{1}{2}P$ (c) $\frac{1}{3}P$ (d) $\frac{1}{4}P$
41. प्रतिशत शक्ति बचत की गणना करें, यदि कैरियर और एक साइड बैंड को आयाम मॉड्यूलेशन तरंग में दबा दिया गया हो, और मॉड्यूलेशन गहराई 100% हो ।
- (a) 83.3% (b) 70.0% (c) 89.5% (d) 60%
42. प्री-एम्फैसिस इनमें से किससे संबंधित है ?
- (a) कम आवृत्ति वाले घटकों पर जोर देना (b) ज्यादा आवृत्ति वाले घटकों पर जोर देना
 (c) मध्य आवृत्ति घटकों के एक बैंड पर जोर देना (d) कम आवृत्ति वाले घटकों को हटाना
43. यदि एक एंटेना की ऑपरेटिंग आवृत्ति 1 मेगा हर्टज है तो उसकी कम से कम यांत्रिक लम्बाई कितनी होगी ?
- (a) 100 मीटर (b) 200 मीटर (c) 75 मीटर (d) 400 मीटर
44. एक द्विध्रुव एंटेना में आर एम एस धारा 300 A है एवं इसका विकिरण प्रतिरोध 2Ω है तो इससे विकिरित शक्ति क्या होगी ?
- (a) 135 किलो वाट (b) 200 किलो वाट (c) 180 किलो वाट (d) 90 किलो वाट
45. कौन सा एंटेना गोलाकार ध्रुवित तरंग प्रदान करता है ?
- (a) हेलिकल एंटेना (b) द्विध्रुव एंटेना
 (c) यागी-उडा एंटेना (d) पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना
46. डिजिटल संचार का तात्पर्य किस प्रसारण से है ?
- (a) डिजिटल संदेश का क्रम (b) डिजिटलीकृत एनालॉग संदेश
 (c) दोनों (a) एवं (b) (d) इनमें से कोई नहीं

47. Quantization Noise can be reduced, if the number of levels :
 (a) Decreases (b) Increases (c) Not depends on levels (d) None of these


48. What type of digital modulation is widely used for digital data transmission ?
 (a) Pulse amplitude modulation (b) Pulse width modulation
 (c) Pulse positon modulation (d) Pulse code modulation

49. Given circuit works as :

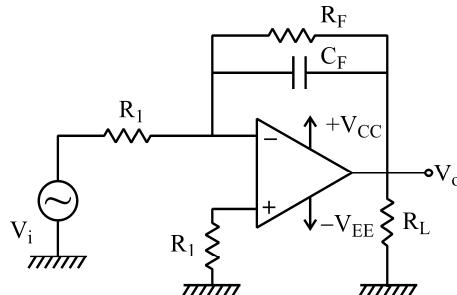

- (a) An Ideal integrator (b) Practical integrator
 (c) An Ideal differentiator (d) Practical differentiator

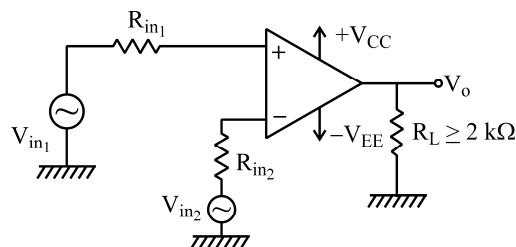50. Determine the output voltage for open loop differential amplifier using op-amp with $V_{in1} = 5\mu Vdc$ $V_{in2} = -7 \mu Vdc$, $A = 200,000$, $V_{CC} = +15V$ $V_{EE} = -15V$




- (a) 2.4 volt (b) +15 volt (c) -15 volt (d) None of these

51. For an op-amp circuit CMRR is equal to

$$(a) \frac{A_d}{A_{cm}} \quad (b) \frac{V_{ocm}}{V_{cm}} \quad (c) \frac{A_d}{V_{cm}} \quad (d) \frac{V_{cm}}{A_d}$$

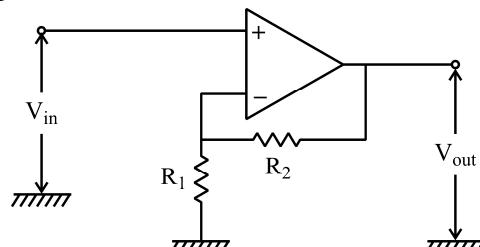
52. Determine the voltage gain of the circuit



$$(a) 1 \quad (b) -\frac{R_F}{R_1} \quad (c) \frac{R_1 + R_2}{R_1} \quad (d) \frac{R_F}{R_1}$$


53. The value of negative feedback fraction (β) is always :
 (a) less than 1 (b) more than 1 (c) equal to 1 (d) None of these

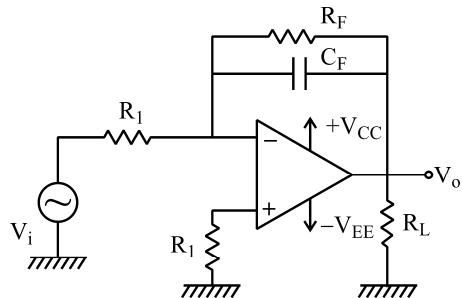47. परिमाणीकरण शोर को स्तरों की संख्या द्वारा कम किया जा सकता है :
- (a) घटा कर
 - (b) बढ़ा कर
 - (c) स्तरों पर निर्भर नहीं करता
 - (d) इनमें से कोई नहीं
48. डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के डिजिटल मॉड्यूलेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ?
- (a) पल्स आयाम मॉड्यूलेशन
 - (b) पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन
 - (c) पल्स स्थिति मॉड्यूलेशन
 - (d) पल्स कोड मॉड्यूलेशन
49. दी गई सर्किट किसकी है ?



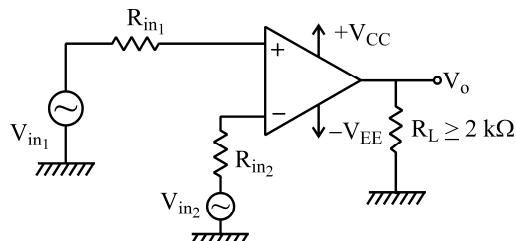- (a) एक आदर्श इन्टीग्रेटर
 - (b) ऐक्टिकल इन्टीग्रेटर
 - (c) एक आदर्श डिफ्रेंशियेटर
 - (d) ऐक्टिकल डिफ्रेंशियेटर
50. निम्न आॅपन लूप डिफ्रेंशियल op-amp के लिए आउटपुट वोल्टेज निर्धारित करें यहाँ


$$V_{in_1} = 5\mu Vdc \quad V_{in_2} = -7 \mu Vdc, \quad A = 200,000, \quad V_{CC} = +15V \quad V_{EE} = -15V$$



- (a) 2.4 volt
 - (b) +15 volt
 - (c) -15 volt
 - (d) इनमें से कोई भी नहीं
51. किसी ऑपरेशनल एम्प्लिफायर परिपथ का CMRR होता है :


$$(a) \frac{A_d}{A_{cm}} \quad (b) \frac{V_{ocm}}{V_{cm}} \quad (c) \frac{A_d}{V_{cm}} \quad (d) \frac{V_{cm}}{A_d}$$

52. निम्न परिपथ का वोल्टता लाभ निकालिए :

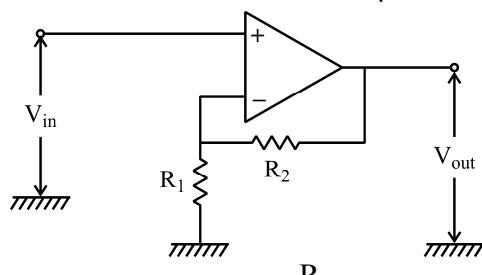

$$(a) 1 \quad (b) -\frac{R_F}{R_1} \quad (c) \frac{R_1 + R_2}{R_1} \quad (d) \frac{R_F}{R_1}$$

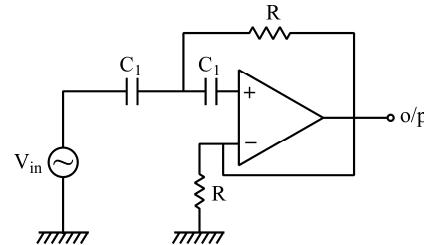53. नकारात्मक फीडबैक अंश (β) का मान सदैव होता है :
- (a) एक से कम
 - (b) एक से ज्यादा
 - (c) एक के बराबर
 - (d) इनमें से कोई नहीं



54. नकारात्मक फीडबैक के साथ वोल्टेज गेन (A_f) और बिना फीडबैक के वोल्टेज गेन (A) में क्या संबंध होता है ?
 (a) $A_f = \frac{A}{1 - BA}$ (b) $A_f = \frac{A}{1 + BA}$ (c) $A_f = A(1 - BA)$ (d) $A_f = A(1 + BA)$
55. निम्नलिखित में से किसमें सकारात्मक फीडबैक का उपयोग किया जाता है ?
 (a) रेकिटफायर सर्किट (b) एम्प्लिफायर सर्किट (c) ऑसीलेटर सर्किट (d) डिटेक्टर सर्किट
56. एल सी ऑसीलेटर में दोलन की आवृत्ति किस विकल्प द्वारा परिभाषित की जा सकती है ?
 (a) $\frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2\pi LC}}$ (c) $2\pi(\sqrt{LC})$ (d) $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
57. सामान्यतया पुश-पुल पावर प्रवर्धक परिपथ निम्न में से किस ऑपरेशन का प्रयोग करता है ?
 (a) क्लास A (b) क्लास C (c) क्लास B (d) क्लास AB
58. पावर एम्प्लिफायर में प्रयोग होने वाला आउटपुट ट्रांसफॉर्मर निम्न में से किस प्रकार का होता है ?
 (a) 1 : 1 अनुपात (b) स्टेप-अप (c) स्टेप-डाउन (d) इनमें से कोई नहीं
59. एमिटर फॉलोवर इस्तेमाल होता है _____ के लिए।
 (a) धारा लाभ (b) प्रतिबाधा मिलान (c) वोल्टेज लाभ (d) पावर लाभ
60. 741 IC के लिए अधिकतम इनपुट आवृत्ति निकालें जिसके ऊपर आउटपुट विकृत होगा और जिसकी slew rate (स्लूरेट) = $0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$ एवं आउटपुट रेंज +14 V से –14 V हो
 (a) 2.12 Hz (b) 8.93 kHz (c) 100 kHz (d) 500 kHz
61. CMRR का उच्च मान दो इनपुट टर्मिनलों के बीच मिलान को इंगित करता है
 (a) बेहतर (b) खराब (c) कोई संबंध नहीं (d) इनमें से कोई नहीं
62. निम्न में से किस पावर एम्प्लिफायर की अधिकतम क्षमता है ?
 (a) Class A (b) Class B (c) Class AB (d) Class C
63. ऑसीलेशन के लिए बार्कहाउसेन मानदंड है :
 (a) $|BA| = 1$ (b) $\angle BA = 3n\pi$ $n = 1, 3, 5$
 (c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई भी नहीं
64. नीचे दिए सर्किट को _____ कहते हैं।
-
- (a) एम्प्लिफायर (b) ऑसीलेटर (c) उच्च पास फिल्टर (d) सॉ टूथ जनरेटर
65. एक ऑपरेशनल एम्प्लिफायर परिपथ में $CMRR = 10^4$ और डिफ्रेंशियल लाभ $A_d = 10^5$ है तो उसका कॉमन मोड लाभ क्या होगा ?
 (a) 10 (b) 100 (c) 0.10 (d) 1000
66. क्लास B (बी) एम्प्लिफायर के लिए Q बिंदु कहाँ स्थित होता है ?
 (a) सक्रिय क्षेत्र (b) कट-ऑफ क्षेत्र
 (c) संतृप्ति क्षेत्र (d) संतृप्ति और सक्रिय के बीच में
67. कॉमन एमिटर (CE) एम्प्लिफायर के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होते हैं :
 (a) 90° कला भिन्न (b) 180° कला भिन्न (c) 270° कला भिन्न (d) 360° कला भिन्न

83. Maxwell's Inductance-Capacitance bridge is suitable for measurement of inductance of :

- (a) High Q coil
- (b) Low Q coil
- (c) Medium Q coil
- (d) Low & medium Q coil

84. For lossless transmission line the condition for α & β are :

- (a) $\alpha = 0, \beta = 0$
- (b) $\alpha = 0, \beta \neq 0$
- (c) $\alpha \neq 0, \beta = 0$
- (d) $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$

85. The main purpose of load matching is to avoid

- (a) Reflected wave
- (b) Standing wave
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of these

86. The reflection coefficient (ρ) over normalized load (Z_l) is :

- (a) $\frac{Z_l - 1}{Z_l + 1}$
- (b) $\frac{Z_l + 1}{Z_l - 1}$
- (c) $\frac{Z_s - 1}{Z_s + 1}$
- (d) None of these

87. The value of SWR for complex impedance (Z_l) is :

Assume characteristic impedance is Z_0

- (a) $\frac{Z_l}{Z_0}$
- (b) $\frac{Z_0}{Z_l}$
- (c) Either (a) or (b)
- (d) None of these

88. The range of SWR is

- (a) -1 to 1 through 0
- (b) +1 to infinity (∞)
- (c) 0 to infinity (∞)
- (d) None of these


89. In single stub matching, the length of stub is

- (a) $\frac{\lambda}{Z\lambda} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{Z_l Z_0}}{Z_l - Z_0} \right)$
- (b) $\frac{\lambda}{Z\lambda} (\theta_l + \pi - \cos^{-1} \sqrt{l})$
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of these

90. A low loss transmission line of 100Ω characteristic impedance is connected to a load of 400Ω . Calculate its voltage reflection coefficient.


- (a) $\frac{-3}{5}$
- (b) $\frac{3}{5}$
- (c) 4
- (d) -4

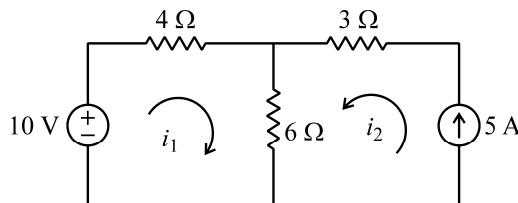91. Find the current i_2 flowing in loop 2 in following circuit :




- (a) 0.5 A
- (b) 5 A
- (c) 50 A
- (d) 10 A

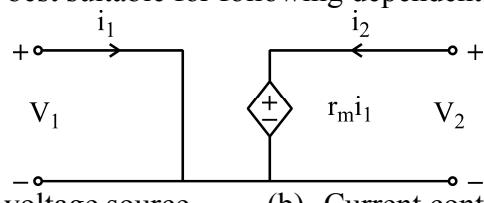92. Which of the options is best suitable for following dependent source circuit ?



- (a) Voltage controlled voltage source
- (b) Current controlled voltage source
- (c) Voltage controlled current source
- (d) Current controlled current source

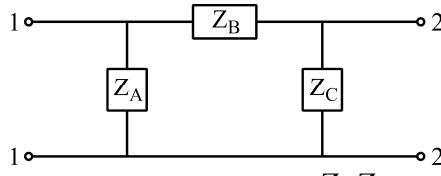93. Find the Z_{10C} of the given π network.




(a) $Z_A + Z_B$

(b) $Z_B + Z_C$

(c) $\frac{Z_A Z_B}{Z_A + Z_B}$

(d) $\frac{Z_A(Z_B + Z_C)}{Z_A + Z_B + Z_C}$

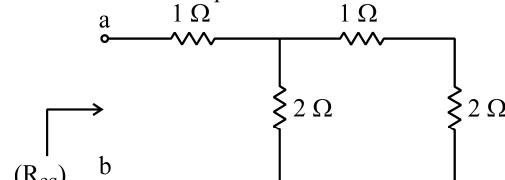94. Calculate the equivalent resistance (R_{eq}) across terminal (ab) in following circuit.




(a) $\frac{5}{11} \Omega$

(b) $\frac{11}{5} \Omega$

(c) $\frac{6}{11} \Omega$

(d) $\frac{11}{6} \Omega$

95. Given figure is a

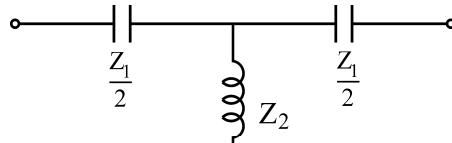

(a) Band pass filter

(b) Low pass filter

(c) High pass filter

(d) Band stop filter

96. High frequency response of the active filter is limited due to

(a) Gain bandwidth product of op-amp

(b) Slew rate of the op-amp

(c) Both (a) and (b)

(d) None of these

97. The co-axial cable is a line of an example of

(a) balanced line

(b) unbalanced line

(c) Both (a) & (b)

(d) None of these

98. The unit of normalized load impedance is

(a) ohm

(b) ohm/meter

(c) unitless

(d) None of these

99. _____ is the one that employs a synchro transmitter and receiver pair.

(a) voltage telemetry system

(b) current telemetry system

(c) frequency telemetry system

(d) position telemetry system

100. RF telemetry system is usually more suitable if the data to be transmitted over the distance greater than _____.

(a) 500 m

.

(b) 100 m

(c) 950 m

(d) 1 km

101. A 5 channel d.c. to 50 Hz telemetry system uses PAM and PCM systems. What is the lowest practical sampling rate for good quality data ?

(a) 1010 samples/second

(b) 550 samples/second

(c) 125 samples/second

(d) 1250 samples/second

102. X-Y recorder _____.


(a) records one quantity with respect to another quantity

(b) record one quantity on x-axis with time

(c) record one quantity on y-axis with respect to time on x-axis


(d) None of these

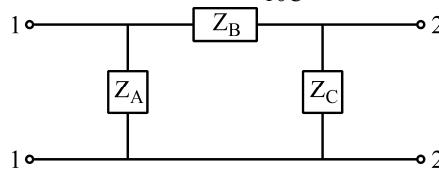93. दिये गए π -नेटवर्क के लिए Z_{10C} का मान क्या होगा ?




- (a) $Z_A + Z_B$ (b) $Z_B + Z_C$ (c) $\frac{Z_A Z_B}{Z_A + Z_B}$ (d) $\frac{Z_A(Z_B + Z_C)}{Z_A + Z_B + Z_C}$

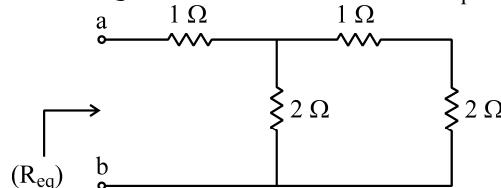94. निम्न परिपथ के बिंदु (ab) पर समतुल्य प्रतिरोध (R_{eq}) का मान क्या होगा ?



- (a) $\frac{5}{11} \Omega$ (b) $\frac{11}{5} \Omega$ (c) $\frac{6}{11} \Omega$ (d) $\frac{11}{6} \Omega$

95. दिया गया परिपथ किस प्रकार का होगा ?

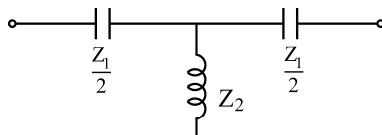

- (a) बैंड पास फिल्टर (b) लो पास फिल्टर (c) हाई पास फिल्टर (d) बैंड स्टॉप फिल्टर

96. सक्रिय फिल्टर की उच्च आवृत्ति अनुक्रिया किसके कारण सीमित होती है ?

- (a) op-amp का गेन बैंडविडथ गुणन (b) op-amp की स्लुरेट
(c) दोनों (a) एवं (b) (d) इनमें से कोई नहीं

97. समाक्ष केबल लाइन एक उदाहरण है :

- (a) संतुलित लाइन (b) असंतुलित लाइन (c) दोनों (a) और (b) (d) इनमें से कोई नहीं

98. सामान्यकृत लोड प्रतिबाधा की इकाई होती है

- (a) ओम (b) ओम/मीटर (c) कोई इकाई नहीं (d) इनमें से कोई नहीं

99. _____ वह है जिसमें सिंक्रो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर युग्म का इस्तेमाल किया जाता है।

- (a) विभव टेलीमेट्री तंत्र (b) धारा टेलीमेट्री तंत्र (c) आवृत्ति टेलीमेट्री तंत्र (d) स्थान टेलीमेट्री तंत्र

100. रेडियो आवृत्ति टेलीमेट्री सिस्टम अनुमानतः किस दूरी पर उपयुक्त होगा ?

- (a) 500 मी. (b) 100 मी. (c) 950 मी. (d) 1 कि.मी.

101. एक 5 चैनल d.c. से 50 हर्टज टेलीमेट्री सिस्टम PAM और PCM सिस्टम इस्तेमाल करता है। अच्छी गुणवत्ता डाटा के लिए निम्नतम प्रेक्टिकल सेम्पलिंग दर क्या होगी ?

- (a) 1010 सेम्पल/सेकण्ड (b) 550 सेम्पल/सेकण्ड
(c) 125 सेम्पल/सेकण्ड (d) 1250 सेम्पल/सेकण्ड

102. X-Y रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है -

- (a) एक मात्रा को दूसरी मात्रा के समकक्ष (b) x - अक्ष पर एक मात्रा समय के समकक्ष
(c) y-अक्ष पर एक मात्रा समय के समकक्ष x-अक्ष पर (d) इनमें से कोई नहीं

- 103.** Strip chart recorder and x-y recorder are the types of
(a) Graphic recorder (b) Oscillographic recorder
(c) Magnetic tape recorder (d) None of these

104. Polymer thick film can act as a sensing element.
(a) True (b) False (c) Partially true (d) None of these

105. Which of the following are the most commonly used displays along with microcontroller?
(a) LEDs (b) LCDs (c) 7 segment display (d) All of these

106. Device that detects optical signal is known as
(a) Photodetector (b) Diode (c) Tunnel diode (d) BJT

107. The operation of _____ is based on the phenomena of electroluminescence.
(a) Diode (b) MOSFET (c) LED (d) Varactor Diode

108. The main difference between a Phototransistor and a Photodiode is _____.
(a) Current gain (b) Voltage gain (c) Power gain (d) None of these

109. Semiconductor material used for manufacturer of LED is
(a) Germanium (b) Gallium Arsenide Phosphide
(c) Boron (d) Indium

110. VHF (Very High Frequency) Band ranges from
(a) 3 to 30 MHz (b) 30 to 300 KHz (c) 30 to 300 MHz (d) 300 to 3000 Hz

111. Piezo-electric transducer are
(a) Passive and inverse transducer (b) Active and inverse transducer
(c) Active and direct transducer (d) Passive and direct transducer

112. The liquid used in LCDs are
(a) Nematic (b) Tantalum (c) Oil (d) Electrolyte

113. The Dot-Matrix LED display is used to display
(a) Only alphabetic characters (b) Alphanumeric characters
(c) Only numeric characters (d) None of these

114. In potentiometer, standarization is done to make the instrument
(a) Sensitive (b) Accurate & direct reading
(c) Precise (d) Stable

115. Photoelectric devices can be categorized as
1. Photoemissive
2. Photoconductive
3. Photovoltaic
(a) 1 and 2 only (b) 2 and 3 only (c) 1 and 3 only (d) 1, 2 and 3

116. Resistance strain gauges are also known as
(a) Piezoresistive gauges (b) Piezoelectric gauges
(c) Piezomagnetic gauges (d) Piezoconductive gauges

117. The transformer of LVDT consists of a _____ primary winding and _____ secondary windings.
(a) one, two (b) two, two (c) three, two (d) one, one

118. Thermocouple is made of two _____ metals connected together.
(a) dissimilar (b) similar (c) thin (d) thick

- 119.** संगीतमय ध्वनि की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है :

 - नोट की आवृत्ति
 - ओवरटोन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति
 - कंपन का आयाम
 - इनमें से कोई नहीं

120. एक रिबन माइक्रोफोन की प्राकृतिक प्रतिबाधा होती है ?

 - निम्न
 - अति निम्न
 - उच्च
 - अति उच्च

121. निम्न में से मल्टीस्पीकर सिस्टम का / के कौन सा / से फायदे है / हैं ?

 - इंटरमॉड्यूलेशन विरूपण कम होता है।
 - प्रदर्शन का लचीलापन प्रदान होता है।
 - निर्बाध समग्र प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।
 - उक्त सभी

122. टेलीविजन स्कैनिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले केल फैक्टर का मान होता है

 - नियत मान
 - 0.64 से 0.85 तक परिवर्तनशील
 - स्कैनिंग पर निर्भर करता है।
 - इनमें से कोई नहीं

123. निम्न में से किसमें रंग नियंत्रण आवश्यक है ?

 - PAL प्रणाली
 - NTSC प्रणाली
 - SECAM प्रणाली
 - इनमें से कोई नहीं

124. निम्न में से किस कैमरा ट्र्यूब की संवेदनशीलता उच्च होती है ?

 - आइकोनोस्कोप कैमरा ट्र्यूब
 - इमेज़ ऑर्थिकॉन कैमरा ट्र्यूब
 - (a) और (b) दोनों
 - इनमें से कोई नहीं

125. अनुकूलता के लिए रंगीन टीवी प्रणाली को निम्न में से किस शर्त का पालन करना होता है ?

 - 5.5 मेगाहर्ट्ज की समान बैंडविड्थ होनी चाहिए।
 - उसे 7 मेगाहर्ट्ज मानक टीवी चैनल का प्रयोग करना चाहिए।
 - समान लाइन और फ्रेम सिन्क्रोनाइजिंग पल्स का प्रयोग करना चाहिए।
 - यह सभी

126. रंगीन चित्र ट्र्यूब में डिगाऊसिंग निम्न कारणों से की जाती है :

 - स्टील और लोहे के हिस्सों का चुम्बकीकरण
 - स्टील और लोहे के हिस्सों का विचुम्बकन
 - स्टील और लोहे के हिस्सों का विद्युतीकरण
 - इनमें से कोई नहीं

127. नॉर्मल कमरे के ताप पर शुष्क हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है ?

 - 334 मीटर/सेकण्ड
 - 600 मीटर/सेकण्ड
 - 840 मीटर/सेकण्ड
 - 800 मीटर/सेकण्ड

128. एक लाउडस्पीकर बदलता है

 - विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
 - यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
 - ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
 - विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में

129. टेप डेक्स में प्रयोग किया जाने वाला हेड निम्न कार्य करता है :

 - रिकॉर्डिंग
 - रिप्रोडक्शन
 - (a) और (b) दोनों
 - इनमें से कोई नहीं

130. एक लो पास फिल्टर क्या काटता है ?

 - ध्वनि स्पेक्ट्रम का निचला हिस्सा
 - ध्वनि स्पेक्ट्रम का ऊपरी हिस्सा
 - (a) और (b) दोनों
 - इनमें से कोई नहीं

131. कॉम्पेक्ट डिस्क पर ट्रैक में सूचना किस रूप में संचित होती है ?

 - एनालॉग रूप में
 - डिजिटल रूप में
 - (a) और (b) दोनों
 - इनमें से कोई नहीं

132. NTSC सिस्टम में दोनों कलर अन्तर सिग्नल का क्या किया जाता है ?

 - दोनों को साथ में भेजा जाता है।
 - दोनों को साथ में नहीं भेजा जाता है।
 - दोनों को क्वाड्रेटर फेज में भेजा जाता है।
 - दोनों को विपरीत फेज में भेजा जाता है।

- 133.** Which among the following is lower limit frequency of human ear ?
 (a) 20 Hz (b) 122 Hz (c) 200 Hz (d) 221 Hz
- 134.** The unit of sound pressure used for rating microphone is
 (a) Pascal (b) Bar (c) Watt (d) Decibel
- 135.** A true infinite baffle completely eliminates :
 (a) Doublet action (b) Speaker resonance (c) Acoustic coupling (d) None of these
- 136.** The width of a standard reel tape used in magnetic recording is
 (a) $\frac{1}{4}$ inch (b) $\frac{1}{8}$ inch (c) 5 inch (d) None of these
- 137.** For converting an analog signal from microphone into digital signal, which of the following is used ?
 (a) AM (b) FM (c) PCM (d) None of these
- 138.** A Bass reflux enclosure is often referred as
 (a) A series tuned circuit (b) A parallel tuned circuit
 (c) An acoustic lens (d) An acoustic phase inverter
- 139.** Satellite link BER (Bit Error Rate) typically is around
 (a) 10^{-2} (b) 10^{-4} (c) 10^{-6} (d) 10^{-8}
- 140.** Overall frequency arrangement of transponder lies in typically :
 (a) L-band (b) C-band (c) X-band (d) Ku band
- 141.** At microwave frequencies, the wave propagation occurs as
 (a) Ground wave (b) Space wave (c) Sky wave (d) All of these
- 142.** A wave whose frequency is 9 GHz, falls in which band ?
 (a) L (b) X (c) C (d) None of these
- 143.** The Gunn effect occurs in semiconductors only when doped with
 (a) N-type impurities (b) P-type impurities
 (c) No doping (d) All of these
- 144.** Among given options, identify the wideband microwave amplifier.
 (a) Two Cavity Klystron (b) Reflex Klystron
 (c) Multi Cavity Klystron (d) TWT (Travelling Wave Tube)
- 145.** If the minimum range is to be doubled in a Radar, the peak power has to be increased by a factor of
 (a) 4 (b) 8 (c) 16 (d) 32
- 146.** Radar principle is used in
 (a) Detection of aircraft (b) Telephony
 (c) Electron Microscope (d) All of these
- 147.** The height of Geo-Stationary Satellite is _____.
 (a) 32786 km (b) 35786 km (c) 36990 km (d) None of these
- 148.** In Radar system, time interval between successive pulses of clock are referred to as
 (a) Pulse reallocation (b) Pulse retrieving
 (c) Pulse repetition rate/time (d) Post reallocation time

- 149.** Which among the following optical cable offers lowest dispersion ?
 (a) SMSI (Single Mode Step Index) (b) MMSI (Multi Mode Step Index)
 (c) MMGI (Multi Mode Graded Index) (d) None of these
- 150.** Which of the following characteristic is exhibited by the LASERs ?
 (a) Spatial coherence (b) Temporal coherence
 (c) Both (a) and (b) (d) None of these
- 151.** Generally the attenuation in optical fibre cable is measured in
 (a) dB/km (b) dB/m (c) KdB/m (d) dBm/m
- 152.** Transmission of signal through optical fibre is in the form of
 (a) sound (b) electricity (c) light (d) speed
- 153.** An optical transmitter transmits 10 watt power, compute its equivalent power in dBm.
 (a) 10 dBm (b) -40 dBm (c) 30 dBm (d) 40 dBm
- 154.** In optical communication, compute the total energy, if energy of each photon is 1 J and the total 1000 photons are emitted by the system :
 (a) 1 J (b) 1000 J (c) 0.001 J (d) 100 J
- 155.** What is the numerical aperture of the fibre, if angle of acceptance is 30 degree
 (a) 0.50 (b) 0.36 (c) 0.20 (d) 0.27
- 156.** A single mode fibre has a beat length of 4 cm at 1200 nm. What is birefringence ?
 (a) 2×10^{-5} (b) 1.2×10^{-5} (c) 3×10^{-5} (d) 2
- 157.** Distance bandwidth product is maximum in _____.
 (a) SIMM fibre (b) GIMM fibre
 (c) SM (Single Mode) fibre (d) None of these
- 158.** Bandgap energy for a material is given by $E_g = 1.24$ eV, choose the correct option for the wavelength (λ) at peak emission.
 (a) 0.75 μm (b) 1.0 μm (c) 1.24 μm (d) None of these
- 159.** The commercial FM radio band operates between _____ frequency range.
 (a) 20 to 20 kHz (b) 30 to 400 kHz (c) 2 to 4 GHz (d) 88 to 108 MHz
- 160.** Which of the following is full form of CDMA ?
 (a) Computer Division Multiple Access (b) Code Division Multiple Access
 (c) Common Data Multiple Access (d) Computer Data Multiplexing Access
- 161.** Which of the following frequency band is assigned to GSM communication ?
 (a) 100 and 200 Hz (b) 1 to 2 GHz
 (c) 900 and 1800 MHz (d) 100 to 400 GHz
- 162.** WLL stands for
 (a) World Local Loop (b) Wireless Local Loop
 (c) Wireless Level Loop (d) World Wireless Loop
- 163.** Frequency reuse is the concept of
 (a) TV system (b) Audio Amplifier
 (c) Cellular mobile radio system (d) PA system
- 164.** FDMA stands for
 (a) Frequency Division Multiplexing Access
 (b) Frequency Data Multiplexing Access
 (c) Frequency Division Multiple Access
 (d) None of these

179. In a PNP transistor, base is :

- (a) Lightly doped (b) Heavily doped (c) Moderately doped (d) None of these

180. Which type of MOSFET uses physically implanted channel ?

- (a) Enhancement (b) Depletion (c) Both (a) and (b) (d) None of these

181. Punch through effect occurs in

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (a) Long channel devices | (b) Short channel devices |
| (c) Inductors | (d) Transformers |

182. The capacitance of a reverse biased P-N junction :

- (a) increases with increasing the reverse bias
- (b) decreases with increasing the reverse bias
- (c) depends only on reverse saturation current
- (d) makes the P-N junction more effective at high frequencies


183. The Input control parameter of a JFET is _____ .

- (a) source voltage (b) drain voltage (c) gate voltage (d) gate current

184. Choose the correct expression for the Fermi-Dirac probability function :

- | | |
|---|---|
| (a) $f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/KT}}$ | (b) $f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E_F-E)/KT}}$ |
| (c) $f(E) = \frac{1}{1 - e^{(E-E_F)/KT}}$ | (d) $f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E+E_F)/KT}}$ |

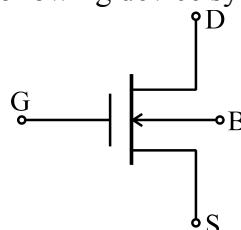185. Choose the correct name of the following device symbol :



- | | |
|------------------------|------------------------|
| (a) P-channel D-MOSFET | (b) n-channel E-MOSFET |
| (c) P-channel E-MOSFET | (d) n-channel D-MOSFET |


186. Which parameter controls the instantaneous drain current (i_D) in low frequency FET model ?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) $i_D = f(V_{GS}, V_{DS})$ | (b) $i_D = f(V_{GS}, i_{GS})$ |
| (c) $i_D = f(V_{DS}, i_{GS})$ | (d) $i_D = f(V_{GS}, V_{SS})$ |

187. The alternative name of source follower configuration is :

- (a) Common drain (b) Common source (c) Common gate (d) None of these

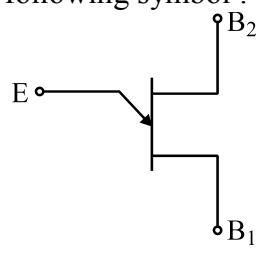188. Choose the correct name for the following symbol :



- | | | | |
|----------|------------------|---------|--------------------|
| (a) JFET | (b) Tunnel diode | (c) UJT | (d) Schottky diode |
|----------|------------------|---------|--------------------|

179. एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में, बेस को :

- (a) हल्का डोप करते हैं।
- (b) ज्यादा डोप करते हैं।
- (c) मोडरेटली डोप करते हैं।
- (d) इनमें से कोई नहीं

180. कौन सा MOSFET फिजिकली इम्प्लान्टेड चैनल का इस्तेमाल करता है ?

- (a) एनहान्समेंट
- (b) डिप्लीशन
- (c) (a) और (b) दोनों ही
- (d) इनमें से कोई नहीं

181. पंच थ्रू इफेक्ट किसमें पाया जाता है ?

- (a) लम्बी चैनल वाले डिवाइसेस में
- (b) छोटे चैनल वाली डिवाइसेस में
- (c) इन्डक्टर्स में
- (d) ट्रांसफॉर्मर्स में

182. एक पश्चदिशिक बायस्ड P-N जंक्शन की धारिता :

- (a) पश्चदिशिक बायस बढ़ने के साथ बढ़ती है।
- (b) पश्चदिशिक बायस बढ़ने के साथ कम होती है।
- (c) केवल पश्च संतृप्त धारा पर निर्भर करती है।
- (d) P-N जंक्शन को उच्च आवृत्तियों पर अधिक प्रभावी बनाती है।


183. एक JFET (जेफेट) में इनपुट कंट्रोल फैरामीटर क्या होता है ?

- (a) सोर्स वोल्टेज
- (b) ड्रेन वोल्टेज
- (c) गेट वोल्टेज
- (d) गेट करंट

184. फर्मी-डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन का सही व्यंजक चुनें :

- | | |
|---|---|
| (a) $f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_F)/KT}}$ | (b) $f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E_F - E)/KT}}$ |
| (c) $f(E) = \frac{1}{1 - e^{(E - E_F)/KT}}$ | (d) $f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E + E_F)/KT}}$ |

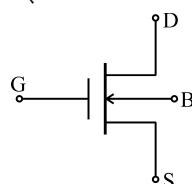185. दिए गए डिवाइस सिम्बल के लिए सही नाम चुनें :



- (a) पी-चैनल डी-मोस्फेट
- (b) एन-चैनल ई-मोस्फेट
- (c) पी-चैनल ई-मोस्फेट
- (d) एन-चैनल डी-मोस्फेट


186. एक लो फ्रीक्वंसी एफ.इ.टी. मॉडल में कौन सा फैरामीटर इन्स्ट्रेन्टीनियस ड्रेन करंट (i_D) को कंट्रोल करता है ?

- (a) $i_D = f(V_{GS}, V_{DS})$
- (b) $i_D = f(V_{GS}, i_{GS})$
- (c) $i_D = f(V_{DS}, i_{GS})$
- (d) $i_D = f(V_{GS}, V_{SS})$

187. सोर्स फॉलोवर कन्फिगरेशन का दूसरा नाम क्या है ?

- (a) कॉमन ड्रेन
- (b) कॉमन सोर्स
- (c) कॉमन गेट
- (d) इनमें से कोई नहीं

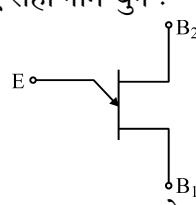188. दिए गए सिम्बल के लिए सही नाम चुनें :



- (a) जेफेट
- (b) टनल डायोड
- (c) युजेटी
- (d) शॉटकी डायोड

189. What is the standard thickness of the depletion layer in semiconductor materials ?
 (a) 10^{-2} meter (b) 10^{-6} meter (c) 10^{-9} meter (d) 10^{-12} meter

190. What type of gate biasing is used in a JFET ?
 (a) forward (b) reverse
 (c) forward as well as reverse (d) None of these


191. Which one is the correct input impedance relationship of a JFET in comparison to an ordinary BJT transistor ?
 (a) Equal to (b) More than (c) Less than (d) None of these

192. In a P-channel MOSFET, the substrate :
 (a) is P-type (b) is N-type
 (c) may be P-type or N-type (d) None of these

193. The collector leakage current in a transistor is $300 \mu\text{A}$ in CE arrangement. If the transistor is now connected in CB arrangement, what will be the leakage current ? Given that $\beta = 120$
 (a) $2.4 \mu\text{A}$ (b) $4.6 \mu\text{A}$ (c) 8.2 mA (d) 1.2 mA

194. The 8421 BCD code of the decimal number 1507 is
 (a) 0011 1000 0010 0000 (b) 0001 0101 0000 0111
 (c) 0000 0001 0001 0101 (d) 0000 1001 0000 0111

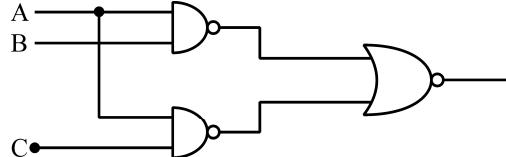195. The output of the given logic circuit is



(a) $A \cdot B \cdot C$ (b) $\bar{A} \cdot B \cdot C$ (c) $A \cdot B \cdot \bar{C}$ (d) $A \cdot \bar{B} \cdot C$

196. Simplified form of the logic expression given below is :

$$Y = \overline{\overline{AB} + \overline{A}} + AB$$

(a) \bar{B} (b) \bar{A} (c) 1 (d) 0

197. The simplified form of the below given expression is


$$A = XY + \overline{XZ} + X\bar{Y}Z (XY + Z)$$

(a) $X\bar{Y}$ (b) $\bar{X}Y$ (c) 1 (d) 0

198. For a Half Adder circuit with input A and B, the expression for sum (S) and carry (C) can be given as :
 (a) $S = AB + \bar{A}\bar{B}$ and $C = \overline{AB}$ (b) $S = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$ and $C = \overline{A \cdot B}$
 (c) $S = AB + \bar{A}\bar{B}$ and $C = A\bar{B}$ (d) $S = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$ and $C = AB$

199. In which form the expression $Y = AC + BD + EF$ is known as :
 (a) Product Of Product (POP) (b) Hybrid
 (c) Sum Of Product (SOP) (d) Product Of Sum (POS)

200. The 1's complement of the number 11100110 is :
 (a) 01011001 (b) 00011010 (c) 00011011 (d) 00011001

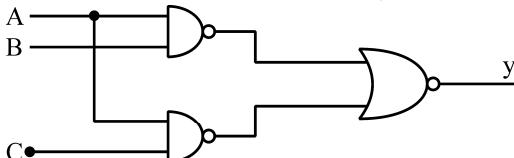- 189.** अर्धचालक पदार्थों में अवक्षय परत की मानक मोटाई क्या है ?
 (a) 10^{-2} मीटर (b) 10^{-6} मीटर (c) 10^{-9} मीटर (d) 10^{-12} मीटर
- 190.** एक जेफेट में कौन सी गेट बायसिंग इस्तेमाल होती है ?
 (a) फॉरवार्ड (b) रिवर्स (c) फॉरवार्ड भी और रिवर्स भी (d) इनमें से कोई नहीं
- 191.** एक आर्डिनरी बीजेटी ट्रांजिस्टर की तुलना में जेफेट की निवेश प्रतिबाधा कितनी होती है ?
 (a) बराबर (b) ज्यादा (c) कम (d) इनमें से कोई नहीं
- 192.** पी-चैनल मॉसफेट में सबस्ट्रेट होता है
 (a) (P) पी-टाइप का (b) (N) एन-टाइप का
 (c) पी-टाइप या एन-टाइप का (d) इनमें से कोई नहीं
- 193.** कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर लीकेज करंट $300 \mu\text{A}$ है। अगर ट्रांजिस्टर कॉमन बेस विन्यास में रखते हैं तो लीकेज करंट क्या होगा ? मान लो $\beta = 120$
 (a) 2.4 माइक्रो एम्पीयर (b) 4.6 माइक्रो एम्पीयर (c) 8.2 मिली एम्पीयर (d) 1.2 मिली एम्पीयर
- 194.** दशमलव संख्या 1507 का 8421 बी सी डी कोड निम्न में से क्या होगा ?
 (a) 0011 1000 0010 0000 (b) 0001 0101 0000 0111
 (c) 0000 0001 0001 0101 (d) 0000 1001 0000 0111
- 195.** निम्न दिए गए लॉजिक परिपथ का आउटपुट है :

- (a) $A \cdot B \cdot C$ (b) $\bar{A} \cdot B \cdot C$ (c) $A \cdot B \cdot \bar{C}$ (d) $A \cdot \bar{B} \cdot C$
- 196.** निम्न दिए गए लॉजिक समीकरण का सरलीकरण करें :

$$Y = \overline{\overline{AB} + \overline{A} + AB}$$
- (a) \bar{B} (b) \bar{A} (c) 1 (d) 0
- 197.** नीचे दिए गए व्यंजक का सरलतम रूप क्या है ?

$$A = XY + \overline{XZ} + X\bar{Y}Z (XY + Z)$$
- (a) $X\bar{Y}$ (b) $\bar{X}Y$ (c) 1 (d) 0
- 198.** इनपुट A और B के साथ एक हाफ ऐडर सर्किट का योग (S) तथा कैरी (C) के लिए निम्न व्यंजक दिया जा सकता है :
 (a) $S = AB + \bar{A}\bar{B}$ और $C = \overline{AB}$ (b) $S = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$ और $C = \overline{A \cdot B}$
 (c) $S = AB + \bar{A}\bar{B}$ और $C = A\bar{B}$ (d) $S = \bar{A}B + A\bar{B}$ और $C = AB$
- 199.** व्यंजक $Y = AC + BD + EF$ निम्न में से किस रूप में है ?
 (a) गुणन का गुणनफल (POP) (b) वर्णसंकर
 (c) गुणनफल का योग (SOP) (d) योग का गुणनफल (POS)
- 200.** संख्या 11100110 का 1's कॉमप्लिमेंट निम्न में से कौन सा है ?
 (a) 01011001 (b) 00011010 (c) 00011011 (d) 00011001

Space For Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह