

पेपर सील खोले बगैर इस तरफ से उत्तर शीट को बाहर निकालें।  
Without opening the Paper seal take out Answer Sheet  
from this side.

**JEE-I**



अपना अनुक्रमांक सामने अंकों में  
बॉक्स के अन्दर लिखें  
शब्दों में


प्रश्न-पुस्तिका शुंखला

**A**

परीक्षा का वर्ष : 2023

प्रश्न-पुस्तिका

**विद्युत अभियन्त्रण (प्रथम प्रश्न-पत्र)**  
**Electrical Engineering (Paper-I)**

समय : 03:00 घंटे

पूर्णांक : 360

Time : 03:00 Hours  
Maximum Marks : 360

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।

**महत्वपूर्ण निर्देश**

1. प्रश्न-पुस्तिका के कवर पेज पर अनुक्रमांक के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
2. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रश्न के अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जायेगा।
3. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक, विषय-कोड एवं प्रश्न-पुस्तिका की सीरीज का अंकन OMR Sheet में निर्दिष्ट कॉलम में सही-सही करें, अन्यथा उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी रफ कार्य हेतु प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट) के अन्त में दिये गये पृष्ठों का ही केवल उपयोग करें। अलग से इस हेतु वर्किंग शीट उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका के अंदर रफ कार्य के अतिरिक्त कुछ भी न लिखें।
5. इस प्रश्न-पुस्तिका में 180 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे (a), (b), (c) एवं (d) दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही सही उत्तर है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, उत्तर-पत्रक (ओ.एम.आर. आंसर शीट) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले अथवा नीले बाल छाइट पेन से पूरा काला / नीला कर दें।
6. प्रश्न-पुस्तिका में अंकित सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के समान अंक हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक दिये जायेंगे।
7. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।
8. अपने उत्तर आपको अलग से दिये गये ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में अंकित करने हैं। आपके द्वारा सभी उत्तर केवल ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर ही दिया जाना अनिवार्य है। ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के अतिरिक्त अन्य कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
9. ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर कुछ लिखने के पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में वांछित सूचनाओं को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व भरा जाना अनिवार्य है।
10. ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक तीन प्रतियों (मूल प्रति, कार्यात्मक प्रति एवं अभ्यर्थी प्रति) में है। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की मूल प्रति एवं कार्यात्मक प्रति अन्तरीक्षक (Invigilator) को हस्तागत करने के उपरान्त ही कक्ष छोड़े, अन्यथा की स्थिति में आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की अभ्यर्थी प्रति, अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं।
11. यदि आपने इन अनुदेशों को पढ़ लिया है, इस पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अंकित कर दिया है और ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर वांछित सूचनायें भर दी हैं, तो तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने को नहीं कहा जाता।
12. ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) का मूल्यांकन ओ.एम.आर. आंसर शीट पर अभ्यर्थी द्वारा अंकित सीरीज कोड (A, B, C, D) के आधार पर ही किया जायेगा।
13. प्रश्न-पुस्तिका (Question Booklet) में से ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) निकालने के पश्चात् ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर प्रश्न-पुस्तिका क्रमांक एवं प्रश्न-पुस्तिका के सीरीज कोड (A, B, C, D) की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक करें। यदि उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

**जब तक कहा न जाय इस प्रश्न-पुस्तिका को न खोलें।**

**महत्वपूर्ण :** प्रश्न-पुस्तिका खोलने पर तुरन्त जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पेज भली-भाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्न-पुस्तिका सीलबंद न हो अथवा कोई अन्य कमी हो, तो अन्तरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।

1. The function of economiser in thermal power plant is to
    - (a) heat the feed water using exhaust steam
    - (b) heat the feed water using exhaust gases
    - (c) heat the incoming air using exhaust gases
    - (d) heat the cooling water using exhaust steam
  2. Which of the following causes maximum air pollution ?
    - (a) Hydroelectric Power Plant
    - (b) Nuclear Power Plant
    - (c) Thermal Power Plant
    - (d) Solar Power Plant
  3. According to IS code, the colour of earth wire and neutral wire are respectively
    - (a) Green and Black
    - (b) Green and Red
    - (c) Black and Green
    - (d) Black and Red
  4. A single phase 3 wire AC system is made up of
    - (a) 1 conductor wire, 1 neutral
    - (b) 2 conductor wire, 1 neutral
    - (c) 3 conductor wire, 1 neutral
    - (d) 1 conductor wire, 2 neutral
  5. In a parallel plate capacitor a dielectric slab is introduced, the potential difference between the plates will
    - (a) increase
    - (b) decrease
    - (c) remain same
    - (d) become zero
  6. The capacitance of a transmission line is a
    - (a) Series Element
    - (b) Shunt Element
    - (c) Neither Series nor Shut Element
    - (d) None of these
  7. The amount of heat produced by the complete combustion of a unit mass of the fuel is called
    - (a) Calorific value
    - (b) Consumed value
    - (c) Latent heat
    - (d) None of these
  8. Boron is used in nuclear reactor to
    - (a) control the nuclear chain reaction
    - (b) accelerate the nuclear chain reaction
    - (c) slow down the speed of neutrons
    - (d) None of these
  9. The minority carriers in P-type semiconductor are
    - (a) Holes
    - (b) Electrons
    - (c) Holes and Electrons
    - (d) Protons
  10. Dielectric constant of Teflon is
    - (a) 4
    - (b) 3
    - (c) 2
    - (d) 1
  11. Cold rolled grain oriented steel is widely used
    - (a) for making transformer core
    - (b) for making electrical winding
    - (c) in chemical industries
    - (d) None of these
  12. The two important metals used for the fuse alloy are
    - (a) Iron and Nickel
    - (b) Lead and Tin
    - (c) Aluminium and Copper
    - (d) Zinc and Copper
  13. The resistance of a voltmeter as compared to an ammeter is
    - (a) very low
    - (b) very high
    - (c) equal
    - (d) equal to twice the value
  14. The controlling torque in a Megger is provided by
    - (a) Springs
    - (b) Weights attached to the moving system
    - (c) It does not need any controlling torque
    - (d) None of these

1. तापीय शक्ति संयंत्र में मितोपयोजित्र (इकोनोमाइज़र) का कार्य होता है
  - (a) रेचन वाष्प के द्वारा भरण जल (फीड वाटर) को गर्म करना ।
  - (b) रेचन गैसों के द्वारा भरण जल (फीड वाटर) को गर्म करना ।
  - (c) रेचन गैसों के द्वारा आने वाली वायु को गर्म करना ।
  - (d) रेचन वाष्प के द्वारा शीतलन जल को गर्म करना ।
2. निम्न में से कौन सबसे अधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है ?
 

(a) जल-विद्युत शक्ति संयंत्र	(b) नाभिकीय शक्ति संयंत्र
(c) तापीय शक्ति संयंत्र	(d) सौर शक्ति संयंत्र
3. IS कोड के अनुसार आमतौर पर अर्थ और न्यूट्रल के तारों के रंग क्रमशः निम्न होते हैं :
 

(a) हरा और काला	(b) हरा और लाल	(c) काला और हरा	(d) काला और लाल
-----------------	----------------	-----------------	-----------------
4. एक एकल कला 3 तार ए.सी. (प्रत्यावर्ती धारा) प्रणाली बनी होती है
 

(a) 1 चालक तार, 1 न्यूट्रल	(b) 2 चालक तार, 1 न्यूट्रल
(c) 3 चालक तार, 1 न्यूट्रल	(d) 1 चालक तार, 2 न्यूट्रल
5. एक समान्तर प्लेट संधारित्र में एक पैरावैद्युत स्लेब को लगाया जाता है । प्लेटों के बीच विभवांतर
 

(a) बढ़ेगा ।	(b) घटेगा ।	(c) समान रहेगा ।	(d) शून्य हो जाएगा ।
--------------	-------------	------------------	----------------------
6. पारेषन लाइन में संधारित्र होता है
 

(a) श्रेणी क्रमबद्ध तत्त्व	(b) समानांतर क्रमबद्ध तत्त्व
(c) न तो श्रेणी न ही समानांतर क्रमबद्ध तत्त्व	(d) इनमें से कोई नहीं
7. किसी ईंधन के एकांक द्रव्यमान के पूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है
 

(a) कैलोरिफिक मान	(b) खपत मान	(c) गुप्त ऊष्मा	(d) इनमें से कोई नहीं
-------------------	-------------	-----------------	-----------------------
8. न्यूक्लियर रियेक्टर में बोरोन का उपयोग किया जाता है
 

(a) न्यूक्लियर चेन अभिक्रिया नियंत्रण हेतु	(b) न्यूक्लियर चेन अभिक्रिया त्वरण हेतु
(c) न्यूट्रोनों की गति कम करने हेतु	(d) इनमें से कोई नहीं
9. P-प्रकार के अर्द्धचालकों में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं
 

(a) होल	(b) इलेक्ट्रॉन	(c) होल तथा इलेक्ट्रॉन	(d) प्रोटॉन
---------	----------------	------------------------	-------------
10. टेफ्लॉन का पैरावैद्युतांक होता है
 

(a) 4	(b) 3	(c) 2	(d) 1
-------	-------	-------	-------
11. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियेटेड इस्पात निम्न में से किसमें व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है ?
 


(a) ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने में	(b) विद्युत वाइँडिंग बनाने में
(c) रासायनिक उद्योगों में	(d) इनमें से कोई नहीं
12. प्यूज मिश्रधातु हेतु दो महत्वपूर्ण धातु प्रयोग की जाती हैं
 

(a) लौह और निकिल	(b) सीसा और टिन	(c) एल्युमिनियम और ताँबा	(d) जिंक और ताँबा
------------------	-----------------	--------------------------	-------------------
13. एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध एक अमीटर की तुलना में होता है
 


(a) बहुत कम	(b) बहुत अधिक	(c) बराबर	(d) दुगुने के बराबर
-------------	---------------	-----------	---------------------
14. एक मैगर में नियंत्रण बलाधूर्ण प्रदान किया जाता है
 

(a) स्प्रिंग द्वारा			
(b) चलीय प्रणाली के साथ भार लगाकर			
(c) इसमें किसी नियंत्रण बलाधूर्ण की आवश्यकता नहीं होती ।			
(d) इनमें से कोई नहीं			

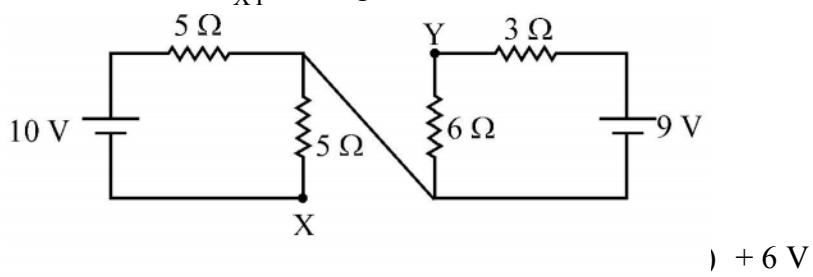- 15.** In hydroelectric power stations, which of the following acts as safety valves ?  
 (a) Turbines      (b) Spillways      (c) Penstocks      (d) None of these
- 16.** Plutonium-239 is an element of which type ?  
 (a) Naturally occurring      (b) Artificially made  
 (c) Non-radioactive      (d) Electrically neutral
- 17.** Nuclear reactors generally employ  
 (a) Fusion      (b) Fission  
 (c) Both Fusion and Fission      (d) None of these
- 18.** Gas turbine plant may be  
 (a) open cycle plant only      (b) closed cycle plant only  
 (c) steam cycle or combined gas plant      (d) All of these
- 19.** Which of the following generating stations has the requirement of minimum maintenance ?  
 (a) Hydro Power Station      (b) Thermal Power Station  
 (c) Diesel Power Station      (d) Nuclear Power Station
- 20.** Bronze is an alloy of  
 (a) Copper – Tin      (b) Copper – Nickel  
 (c) Copper – Cadmium      (d) Copper – Chromium
- 21.** The approximate percentages of copper and zinc in brass are respectively  
 (a) 60% and 40%      (b) 40% and 60%      (c) 50% and 50%      (d) 55% and 45%
- 22.** The efficiency of a transformer is maximum when  
 (a) it runs at full load      (b) it runs at half full load  
 (c) it runs at no load      (d) None of these
- 23.** Obtain the potential difference  $V_{XY}$  in the given network :




- 24.** The resistance

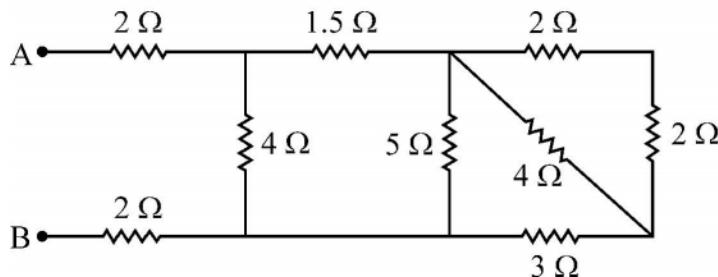


- (a) 4 Ω      (b) 8 Ω      (c) 6 Ω      (d) 2 Ω

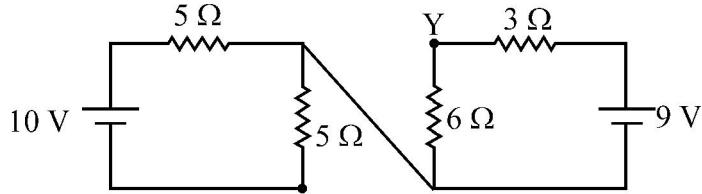15. जल-विद्युत शक्ति केंद्रों में निम्न में से कौन सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करता है ?  
 (a) टरबाइन (b) स्पिलवेज (c) पेनस्टॉक (d) इनमें से कोई नहीं
16. प्लूटोनियम-239 किस प्रकार का तत्व है ?  
 (a) प्राकृतिक रूप से मिलने वाला (b) कृत्रिम रूप से बनाया गया  
 (c) अरेडियोएक्टिव (d) विद्युत उदासीन
17. नाभिकीय रियेक्टर साधारणतया कार्य करता है  
 (a) संलयन पर (b) विखंडन पर  
 (c) संलयन और विखंडन दोनों पर (d) इनमें से कोई नहीं
18. गैस टरबाइन संयंत्र हो सकता है  
 (a) केवल खुला चक्र संयंत्र (b) केवल बंद चक्र संयंत्र  
 (c) भाप चक्र या मिश्रित गैस संयंत्र (d) ये सभी
19. निम्नलिखित विद्युत उत्पादन संयंत्रों में से किसमें न्यूनतम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है ?  
 (a) जल शक्ति संयंत्र (b) ऊष्मीय शक्ति संयंत्र  
 (c) डीजल शक्ति संयंत्र (d) न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र
20. काँस्य (ब्रॉन्ज) एक मिश्रधातु है  
 (a) ताँबा – टिन का (b) ताँबा – निकिल का  
 (c) ताँबा – कैडमियम का (d) ताँबा – क्रोमियम का
21. पीतल (ब्रास) में ताँबे और जिंक का लगभग प्रतिशत होता है क्रमशः  
 (a) 60% और 40% (b) 40% और 60% (c) 50% और 50% (d) 55% और 45%
22. ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होगी जब  
 (a) यह पूर्ण भार पर चलेगा। (b) यह आधे भार पर चलेगा।  
 (c) यह बिना भार के चलेगा। (d) इनमें से कोई नहीं
23. दिए गए परिपथ में विभवांतर  $V_{XY}$  बताएँ :




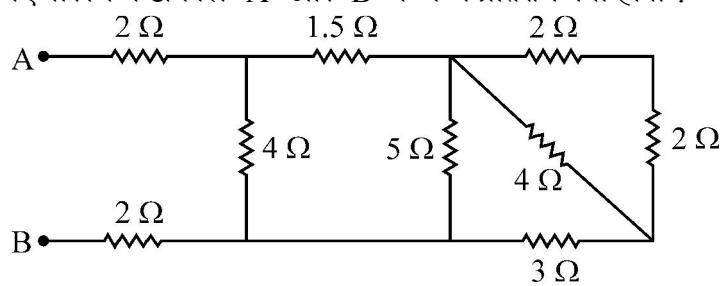- (a) + 1 V (b) + 11 V (c) - 1 V (d) + 6 V
24. दिए गए परिपथ में टर्मिनल 'A' और 'B' के मध्य प्रतिरोध क्या होगा ?




- (a) 4 Ω (b) 8 Ω (c) 6 Ω (d) 2 Ω

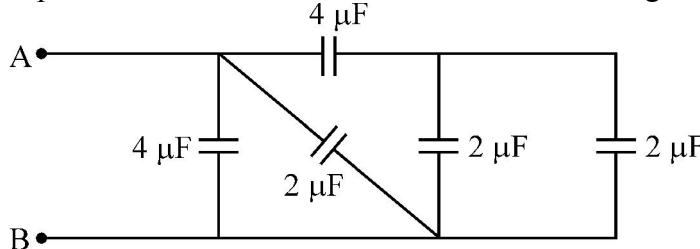25. The equivalent capacitance between terminals 'A' and 'B' in the given circuit is



- (a) 2  $\mu\text{F}$  (b) 4  $\mu\text{F}$  (c) 6  $\mu\text{F}$  (d) 8  $\mu\text{F}$

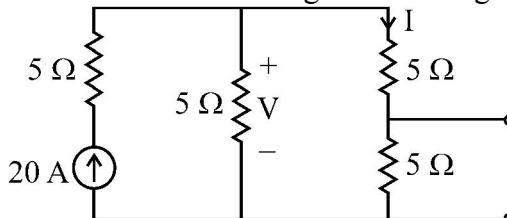26. What will be the value of current 'I' and voltage 'V' in the given circuit ?



- (a) 13.33 A, 100 V (b) 13.33 A, 38.35 V (c) 10 A, 50 V (d) 10 A, 100 V

27. The internal resistance of an ideal current source is

- (a) 0 Ω (b) 1 Ω (c) 100 Ω (d) None of these

28. Two bulbs of 30 watt and 80 watt rating are connected in series across the mains then which of the following alternative is correct ?


(The voltage ratings of the two bulbs is same as the voltage of the mains.)

- (a) The bulbs together consume 110 watts. (b) The bulbs together consume 55 watts.  
(c) The 30 watt bulb glows brighter. (d) The 80 watt bulb glows brighter.

29. A capacitor stores energy in which of the following ?

- (a) Electromagnetic field (b) Magnetic field  
(c) Electric field (d) Magnetic and Electromagnetic field

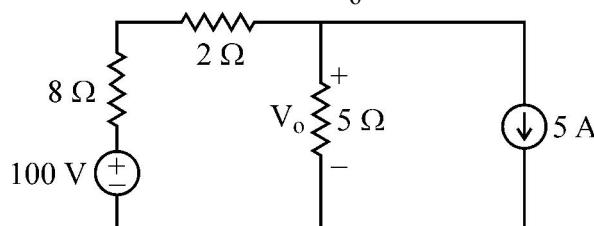30. In the given circuit, the voltage across 5 Ω resistor is ' $V_o$ '. If a 5 Ω resistor is connected in series with 5 A current source, the value of ' $V_o$ ' will



- (a) decrease (b) increase  
(c) remain unchanged (d) get doubled


31. An electric device is rated 10 kVA, 200 V at 0.6 power factor lag. What is the impedance of the device ?

- (a)  $(4 + j4) \Omega$  (b)  $(1.2 + j1.6) \Omega$  (c)  $(2.4 - j3.2) \Omega$  (d)  $(2.4 + j3.2) \Omega$

32. What is the instantaneous value of voltage  $V = 5 \sin(2\pi \times 10^4 t)$  at time  $t = 25 \mu\text{sec}$  ?


- (a) 0 V (b)  $\frac{5}{\sqrt{2}} \text{ V}$  (c) 5 V (d) 2.5 V

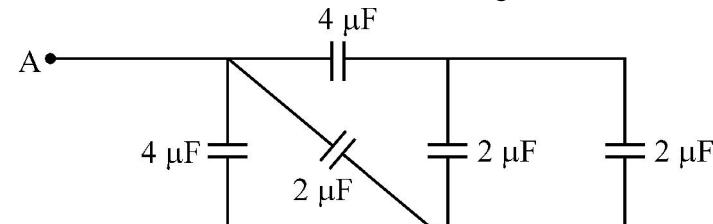25. दिए गए परिपथ के टर्मिनल 'A' और 'B' के बीच तुल्य धारिता होगी



- (a)  $2 \mu\text{F}$       (b)  $4 \mu\text{F}$       (c)  $6 \mu\text{F}$       (d)  $8 \mu\text{F}$

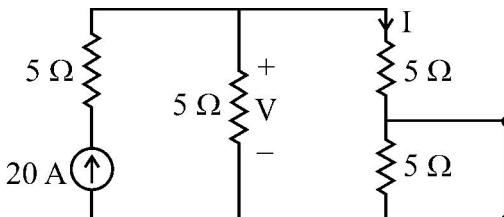26. दिये गये परिपथ में धारा 'I' तथा वोल्टेज 'V' का मान क्या होगा ?



- (a) 13.33 A, 100 V (b) 13.33 A, 38.35 V (c) 10 A, 50 V (d) 10 A, 100 V

27. एक आदर्श धारा स्रोत का आन्तरिक प्रतिरोध होता है

- (a)  $0\ \Omega$       (b)  $1\ \Omega$       (c)  $100\ \Omega$       (d) इनमें से कोई नहीं


- 28.** 30 वॉट और 80 वॉट रेटिंग के दो बल्ब मेन्स के साथ श्रेणी में जोड़े जाएँ तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है ?  
(दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग मेन्स वोल्टेज के समान है)

- (a) बल्ब मिलकर 110 वॉट उपयोग करते हैं।      (b) बल्ब मिलकर 55 वॉट उपयोग करते हैं।  
 (c) 30 वॉट बल्ब तीव्र चमकता है।      (d) 80 वॉट बल्ब तीव्र चमकता है।

29. एक संधारित्र ऊर्जा को निम्न में से किसमें संगृहीत करता है ?



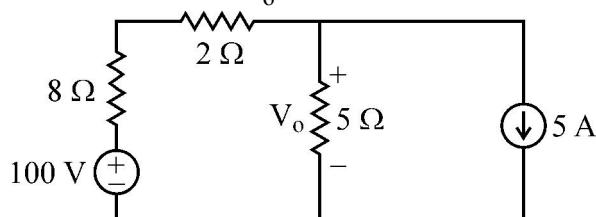30. दिए गए परिपथ में  $5\ \Omega$  प्रतिरोध के सापेक्ष 'V<sub>o</sub>' विभव है। यदि  $5\ A$  के धारा स्रोत के सीरीज (श्रेणी) में एक  $5\ \Omega$  का प्रतिरोध जोड़े तो 'V<sub>o</sub>' का मान :





31. एक विद्युत उपकरण की रेटिंग 10 kVA, 200 V, 0.6 पश्चागामी शक्ति गणांक है। उपकरण की प्रतिबाधा क्या है?

- (a)  $(4 + j4)$   $\Omega$       (b)  $(1.2 + j1.6)$   $\Omega$       (c)  $(2.4 - j3.2)$   $\Omega$       (d)  $(2.4 + j3.2)$   $\Omega$

32. एक विभव  $V = 5 \sin(2\pi \times 10^4 t)$  का समय  $t = 25 \mu\text{sec}$  पर ताल्कालिक मान क्या होगा ?

- 33.** The unit of permeability is  
where, AT – ampere turn  
Wb – Weber  
m – Meter  
(a) AT/Wb      (b) Wb/AT-m      (c) AT      (d) AT/m
- 34.** What is the correct relationship between two coupled inductors  $L_1$  and  $L_2$  and their mutual inductance  $M$ ?  
(a)  $M \leq \sqrt{L_1 L_2}$     (b)  $M > \sqrt{L_1 L_2}$     (c)  $M = \sqrt{L_1^2 + L_2^2}$     (d)  $M > \frac{L_1 + L_2}{2}$
- 35.** The expression of total reactive power in a 3-phase balanced load system is  
(a)  $V_L I_L \cos \phi$     (b)  $3 V_L I_L \sin \phi$     (c)  $\sqrt{3} V_L I_L \sin \phi$     (d)  $\sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$
- 36.** In two wattmeter method of three phase power measurement, if one of the wattmeter shows zero reading, then it can be concluded that the power factor of the load is  
(a) 0.5      (b) unity      (c) zero      (d)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- 37.** The angle between line current and respective phase current in a delta connection is  
( $\phi$  = phase angle of the load)  
(a)  $45^\circ$       (b)  $30^\circ$       (c)  $30^\circ + \phi$       (d)  $45^\circ + \phi$
- 38.** Three capacitors of  $6 \mu\text{F}$  each are connected in delta. The capacitance of each capacitor in an equivalent star connected load is  
(a)  $\frac{2}{3} \mu\text{F}$       (b)  $18 \mu\text{F}$       (c)  $36 \mu\text{F}$       (d)  $2 \mu\text{F}$
- 39.** Resistivity of a semiconductor depends upon  
(a) atomic nature of semiconductor  
(b) shape of semiconductor  
(c) shape and atomic weight of the semiconductor  
(d) length of semiconductor
- 40.** In a semiconductor, the energy gap between valence band and conduction band is nearly  
(a) zero      (b) 5 eV      (c) 1 eV      (d) 15 eV
- 41.** Leakage current across a P-N junction is due to  
(a) minority carriers      (b) majority carriers  
(c) junction capacitance      (d) depletion layer
- 42.** Depletion region is the zone which contains :  
(a) electrons only      (b) holes only  
(c) neither electrons nor holes      (d) both electrons and holes
- 43.** In a transistor, if  $\beta = 9.0$ ,  $\alpha$  will be  
(a) 0.01      (b) 0.09      (c) 0.1      (d) 0.9
- 44.** In a transistor  $\beta = 40$  and  $I_B = 25 \mu\text{A}$ . Then the value of  $I_E$  is  
(a) 1 mA      (b) 0.975 mA      (c) 1.025 mA      (d) 1.25 mA

33. चुम्बकशीलता की इकाई होती है  
जहाँ, AT – एम्पियर टर्न  
Wb – वेबर  
m – मीटर
- (a) AT/Wb      (b) Wb/AT-m      (c) AT      (d) AT/m
34. दो युग्मित प्रेरकों  $L_1$  और  $L_2$  तथा उनके अन्योन्य प्रेरण M के मध्य सही सम्बन्ध क्या है ?
- (a)  $M \leq \sqrt{L_1 L_2}$     (b)  $M > \sqrt{L_1 L_2}$     (c)  $M = \sqrt{L_1^2 + L_2^2}$     (d)  $M > \frac{L_1 + L_2}{2}$
35. 3-कला के संतुलित भार प्रणाली में कुल प्रतिघाती शक्ति का व्यंजक है
- (a)  $V_L I_L \cos \phi$     (b)  $3 V_L I_L \sin \phi$     (c)  $\sqrt{3} V_L I_L \sin \phi$     (d)  $\sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$
36. 3-फेज शक्ति मापने की दो वॉटमीटर प्रक्रिया में, यदि एक वॉटमीटर शून्य रीडिंग दर्शाता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भार का शक्ति गुणांक
- (a) 0.5 है।    (b) इकाई है।    (c) शून्य है।    (d)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  है।
37. डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा और सम्बन्धित फेज धारा के बीच का कोण होता है  
( $\phi$  = भार का फेज कोण)
- (a)  $45^\circ$     (b)  $30^\circ$     (c)  $30^\circ + \phi$     (d)  $45^\circ + \phi$
38. तीन संधारित्र, जिनमें प्रत्येक  $6 \mu\text{F}$  का है, डेल्टा स्वरूप में जुड़े हैं। तुल्यांक स्टार संयोजित भार में प्रत्येक संधारित्र की धारिता है
- (a)  $\frac{2}{3} \mu\text{F}$     (b)  $18 \mu\text{F}$     (c)  $36 \mu\text{F}$     (d)  $2 \mu\text{F}$
39. अर्धचालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है
- (a) अर्धचालक की परमाणवीय प्रकृति पर    (b) अर्धचालक के आकार पर  
(c) अर्धचालक के आकार और परमाणु भार पर    (d) अर्धचालक की लम्बाई पर
40. एक अर्धचालक में, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है
- (a) शून्य    (b)  $5 \text{ eV}$     (c)  $1 \text{ eV}$     (d)  $15 \text{ eV}$
41. P-N जंक्शन में लीकेज धारा किसके कारण होती है ?
- (a) अल्पसंख्यक वाहक    (b) बहुसंख्यक वाहक  
(c) जंक्शन संधारित्र    (d) अवक्षयी परत
42. अवक्षयी क्षेत्र वह ज्ञोन है जहाँ होते हैं
- (a) केवल इलेक्ट्रॉन    (b) केवल होल  
(c) न इलेक्ट्रॉन न होल    (d) दोनों इलेक्ट्रॉन एवं होल
43. एक ट्रांजिस्टर में, यदि  $\beta = 9.0$  है तो  $\alpha$  होगा
- (a) 0.01    (b) 0.09    (c) 0.1    (d) 0.9
44. एक ट्रांजिस्टर में  $\beta = 40$  एवं  $I_B = 25 \mu\text{A}$  है तो  $I_E$  का मान होगा
- (a)  $1 \text{ mA}$     (b)  $0.975 \text{ mA}$     (c)  $1.025 \text{ mA}$     (d)  $1.25 \text{ mA}$

- 45.** Current flow through the base of either a PNP or an NPN transistor is by  
 (a) diffusion      (b) electrons      (c) holes      (d) majority carriers
- 46.** The gain of an RC coupled amplifier  
 (a) falls at high frequency only      (b) falls at low frequency only  
 (c) falls at high and low frequency both      (d) remains constant at all frequencies
- 47.** Negative feedback in an amplifier results in  
 (a) increased gain but reduced bandwidth      (b) increased gain and increased bandwidth  
 (c) reduced gain but increased bandwidth      (d) reduced gain and reduced bandwidth
- 48.** Positive feedback is used in  
 (a) Oscillator      (b) Detector      (c) Rectifier      (d) Amplifier
- 49.** The relation between voltage gain with negative feedback ' $A_f$ ' and without feedback 'A' is  
 (where  $\beta$  is the feedback factor)  
 (a)  $A_f = \frac{A}{1 + \beta A}$       (b)  $A_f = \frac{A}{1 - \beta A}$       (c)  $A_f = A(1 + \beta A)$       (d)  $A_f = A(1 - \beta A)$
- 50.** Which of the following materials have highest resistivity ?  
 (a) Conductor      (b) Semiconductor      (c) Super-conductor      (d) Insulator
- 51.** Which of the following has negative temperature coefficient of resistance ?  
 (a) Gold      (b) Silver      (c) Carbon      (d) Platinum
- 52.** Semiconductor materials have which type of bond ?  
 (a) Electrovalent      (b) Covalent      (c) Ionic      (d) Electrolytic
- 53.** Doping materials are called impurities because they :  
 (a) alter crystal structure of pure semiconductor  
 (b) increase the size of carriers  
 (c) decrease the size of carriers  
 (d) None of these
- 54.** A material for good magnetic memory should have  
 (a) high permeability      (b) high retentivity  
 (c) low hysteresis loss      (d) high mechanical strength
- 55.** The temperature at which iron ceases to be ferromagnetic and becomes paramagnetic is :  
 (a) Weiss point      (b) Curie point  
 (c) Melting point      (d) Ferromagnetic point
- 56.** Which one of the following is not a diamagnetic material ?  
 (a) Nickel      (b) Copper      (c) Bismuth      (d) Antimony
- 57.** Which type of motor is used in cranes ?  
 (a) DC Compound      (b) DC Shunt      (c) DC Series      (d) Induction
- 58.** The primary and secondary windings of an ordinary transformer always have  
 (a) same number of turns      (b) same amount of copper wire  
 (c) separate magnetic circuit      (d) common magnetic circuit
- 59.** Transformers are rated in which unit ?  
 (a) kVA      (b) kW      (c) kVAR      (d) MVAR

45. एक PNP या एक NPN ट्रांजिस्टर में बेस में धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है ?  
 (a) प्रसार (डिफ्यूजन) (b) इलेक्ट्रॉन (c) होल (d) बहुसंख्यक वाहक

46. RC युग्मित प्रवर्धक का प्रवर्धन (गेन)  
 (a) केवल अधिक आवृत्ति पर गिरता है। (b) केवल कम आवृत्ति पर गिरता है।  
 (c) अधिक और कम दोनों आवृत्तियों पर गिरता है। (d) सभी आवृत्तियों पर स्थिर रहता है।

47. प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निवेश से क्या परिणाम होता है ?  
 (a) गेन बढ़ता है लेकिन बैंडविड्थ कम होती है। (b) गेन और बैंडविड्थ दोनों बढ़ते हैं।  
 (c) गेन कम होता है लेकिन बैंडविड्थ बढ़ती है। (d) गेन और बैंडविड्थ दोनों कम होते हैं।

48. धनात्मक पुनर्निवेश का उपयोग होता है  
 (a) दोलक (ऑसिलेटर) में (b) डिटेक्टर में  
 (c) रेक्टिफायर में (d) प्रवर्धक में

49. ऋणात्मक पुनर्निवेश के साथ वोल्टता लब्धि ' $A_f$ ' और बिना पुनर्निवेश के वोल्टता लब्धि 'A' के बीच संबंध होता है  
 (जहाँ  $\beta$  पुनर्निवेश फैक्टर है )  
 (a)  $A_f = \frac{A}{1 + \beta A}$  (b)  $A_f = \frac{A}{1 - \beta A}$  (c)  $A_f = A(1 + \beta A)$  (d)  $A_f = A(1 - \beta A)$

50. निम्न में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता उच्चतम होती है ?  
 (a) चालक (b) अर्धचालक (c) अतिचालक (d) कुचालक

51. निम्न में से किसका प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक है ?  
 (a) सोना (b) चाँदी (c) कार्बन (d) प्लैटिनम

52. सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) पदार्थों में किस प्रकार का बॉण्ड होता है ?  
 (a) इलेक्ट्रोवैलेन्ट (b) कोवैलेन्ट (c) आयोनिक (d) इलेक्ट्रोलिटिक

53. डोपिंग सामग्री को अपद्रव्य कहते हैं, क्योंकि वह  
 (a) शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल ढाँचे को बदलते हैं।  
 (b) वाहकों का आकार बढ़ाते हैं।  
 (c) वाहकों का आकार कम करते हैं।  
 (d) इनमें से कोई नहीं

54. किसी पदार्थ में अच्छी मैनेटिक मैमोरी के लिए क्या आवश्यक है ?  
 (a) अधिक चुम्बकशीलता (b) अधिक धारणशीलता  
 (c) कम हिस्टेरेसिस हानि (d) अधिक यांत्रिक शक्ति

55. वह ताप जिस पर लोहा फेरोमैग्नेटिक नहीं रह जाता तथा पैरामैग्नेटिक बन जाता है, उसे कहते हैं  
 (a) वीस बिंदु (b) क्यूरी बिंदु (c) गलनांक (d) फेरोमैग्नेटिक बिंदु

56. निम्नलिखित में से कौन सा डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण नहीं है ?  
 (a) निकिल (b) ताँबा (c) बिस्मिथ (d) एन्टिमनी

57. क्रेन में किस प्रकार की मोटर प्रयोग होती है ?  
 (a) दिष्ट धारा कम्पाउण्ड (b) दिष्ट धारा शैट (c) दिष्ट धारा श्रेणी (d) प्रेरण

58. किसी सामान्य परिणामित्र की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में हमेशा होता है  
 (a) समान संख्या के फेरे (b) एक समान मात्रा में ताँबा तार  
 (c) अलग चुम्बकीय परिपथ (d) एक ही (कॉमन) चुम्बकीय परिपथ

59. परिणामित्र की रेटिंग निम्न में से किस इकाई में की जाती है ?  
 (a) kVA (b) kW (c) kVAR (d) MVAR

60. If DC supply is given to a transformer, it will  
(a) not work and may get damaged      (b) work but not accurately  
(c) work properly                          (d) None of these

61. Hysteresis loss in a transformer depends upon which of the below ?  
(a) Load current    (b) Type of lamination    (c) Frequency                (d) None of these

62. The function of oil in a transformer is to provide  
(a) lubrication                              (b) support  
(c) protection against lightening      (d) cooling

63. For a given cross-sectional area of a transformer core, stepped cores are used to  
(a) reduce the core loss                      (b) provide mechanical strength to the core  
(c) reduce the conductor material and therefore  $I^2R$  losses  
(d) reduce the magnetizing current

64. A time varying flux causes an induced electromotive force. What law does this statement represent ?  
(a) Ampere's law    (b) Faraday's law      (c) Lenz's law                      (d) Ohm's law

65. In a DC motor, the windage loss is proportional to  
(a) supply voltage                              (b) square of the supply voltage  
(c) flux density                                      (d) square of the armature speed

66. Which of the following is not a part of DC motor ?  
(a) Armature      (b) Commutator      (c) Damper winding    (d) Field winding

67. The air gap between the Yoke and armature in a DC motor is kept small  
(a) to achieve a stronger magnetic field      (b) to avoid overheating of the machine  
(c) to avoid locking of the armature      (d) to avoid transverse motion

68. Laminated Yoke in DC motor can reduce  
(a) speed regulation                              (b) iron loss  
(c) temperature rise                              (d) sparking on load

69. The commutator in a DC motor serves purpose of  
(a) Changing AC to DC                              (b) Converting DC to AC  
(c) Reducing Friction                              (d) Avoiding sparking at the brushes

70. In a DC machine, the wave winding is employed for which of the rating ?  
(a) High current and low voltage              (b) Low current and high voltage  
(c) High current and high voltage              (d) Low current and low voltage

71. In Lap winding, the number of brushes is always having the following relation with the number of poles.  
(a) Double    (b) Equal  
(c) Half    (d) Always two brushes are there

72. Welding generator will have  
(a) Lap winding                                      (b) Wave winding  
(c) Either Lap or wave winding                      (d) None of these

60. यदि एक परिणामित्र को दिष्टधारा सप्लाई दी जाए तो वह  
 (a) काम नहीं करेगा एवं क्षतिग्रस्त हो सकता है। (b) काम करेगा परन्तु त्रुटि के साथ  
 (c) ठीक काम करेगा। (d) इनमें से कोई नहीं

61. एक परिणामित्र में हिस्टरेसिस हानि किस पर निर्भर करती है ?  
 (a) लोड (भार) की धारा पर (b) पटलित कोर के प्रकार पर  
 (c) आवृत्ति पर (d) इनमें से कोई नहीं

62. एक परिणामित्र में तेल का काम होता है  
 (a) ल्यूब्रिकेशन (b) सपोर्ट  
 (c) आसमानी बिजली से बचाव (d) कूलिंग

63. एक परिणामित्र कोर के दिए हुए अनुप्रस्थ-काट के क्षेत्रफल में स्टेप्ड कोर क्यों प्रयोग में लाया जाता है ?  
 (a) कोर हानि कम करने हेतु  
 (b) कोर को यांत्रिक प्रबलता प्रदान करने हेतु  
 (c) कंडक्टर पदार्थ को कम करने और परिणामतः  $I^2R$  हानि घटाने हेतु  
 (d) मैग्नेटाइजिंग धारा कम करने हेतु

64. एक समय के साथ परिवर्तनीय फ्लक्स इलेक्ट्रोमोटिव बल प्रेरित करता है। यह कथन किस नियम को सम्बोधित करता है ?  
 (a) एम्पियर का नियम (b) फैराडे का नियम (c) लेन्ज का नियम (d) ओम का नियम

65. एक दिष्टधारा मोटर में विंडेज हानि समानुपाती होती है  
 (a) आपूर्ति विभव के (b) आपूर्ति विभव के वर्ग के  
 (c) फ्लक्स घनत्व के (d) आर्मेचर गति के वर्ग के

66. निम्न में से कौन एक दिष्टधारा मोटर में नहीं होता ?  
 (a) आर्मेचर (b) कम्यूटेटर (c) डैम्पर वाइंडिंग (d) फिल्ड वाइंडिंग

67. एक दिष्टधारा मोटर में योक और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम रखा जाता है  
 (a) मजबूत चुम्बकीय क्षेत्र पाने के लिए (b) मशीन को अतितापन से बचाने के लिए  
 (c) आर्मेचर को लॉक होने से बचाने के लिए (d) अनुप्रस्थ गति से बचाने के लिए

68. एक दिष्टधारा मोटर में पटलित योक निम्न में से क्या घटा सकता है ?  
 (a) गति नियंत्रण (b) लौह हानि  
 (c) तापमान का बढ़ना (d) भार होने पर चिंगारी उत्पन्न होना

69. एक दिष्टधारा मोटर में कम्यूटेटर को लगाने का उद्देश्य होता है  
 (a) AC को DC में बदलना। (b) DC को AC में बदलना।  
 (c) घर्षण कम करना। (d) ब्रशों में स्पार्किंग न होने देना।


70. एक दिष्टधारा मशीन में किस रेटिंग हेतु वेव कुंडली लगायी जाती है ?  
 (a) ज्यादा धारा एवं कम विभव रेटिंग (b) कम धारा एवं ज्यादा विभव रेटिंग  
 (c) ज्यादा धारा एवं ज्यादा विभव रेटिंग (d) कम धारा एवं कम विभव रेटिंग

71. लैप कुंडली में, ब्रशों की संख्या पोल की संख्या से सदैव निम्न तरीके से संबंधित होती है :  
 (a) दुगुने (b) बराबर (c) आधे (d) हमेशा दो ब्रश होते हैं।

72. वेल्डिंग जनित्र में होगी  
 (a) लैप कुंडली (b) वेव कुंडली (c) लैप अथवा वेव कुंडली (d) इनमें से कोई नहीं

- 73.** The dummy coils in DC machine are useful to  
 (a) increase the efficiency  
 (b) improve the commutation  
 (c) reduce the cost of the machine  
 (d) maintain mechanical balance of the armature
- 74.** In a DC generator, the ripples in the direct emf generated are reduced by employing  
 (a) Commutator with larger number of segments  
 (b) Equalizer rings  
 (c) Carbon brushes  
 (d) Graphite brushes
- 75.** In a DC machine, the air gap flux distribution in space at no load is  
 (a) sinusoidal      (b) triangular      (c) flat topped      (d) pulsating
- 76.** The induced emf in the armature conductor of a DC machine is  
 (a) sinusoidal      (b) trapezoidal  
 (c) rectangular unidirectional      (d) triangular
- 77.** Series field winding of a DC machine consists of  
 (a) Few turns of thick wire      (b) Few turns of thin wire  
 (c) Many turns of thick wire      (d) Many turns of thin wire
- 78.** The armature current in a DC shunt generator is given as  
 where,  $E_g$  – Generated voltage  
 $V_t$  – Terminal voltage  
 $R_a$  – Armature resistance  
 $I_L$  – Load current  
 (a)  $\frac{E_g + V_t}{R_a}$       (b)  $\frac{E_g}{R_a}$       (c)  $\frac{E_g - V_t}{R_a}$       (d)  $I_L$
- 79.** With the increase in the field excitation of a DC generator, its generated emf  
 (a) increases  
 (b) decreases  
 (c) remains constant  
 (d) increases upto a limit and then remains almost constant
- 80.** The fall in speed of DC generator due to increase in load can be corrected by  
 (a) cooling the armature      (b) increasing the input to the Prime Mover  
 (c) increasing the excitation      (d) reducing the load voltage
- 81.** In a communication system, noise is most likely to affect the signal  
 (a) at the transmitter only      (b) in the channel  
 (c) in the information source      (d) at the destination
- 82.** The modulation index of an AM wave is changed from 0 to 1. The transmitter power is  
 (a) unchanged      (b) halved      (c) doubled      (d) increased by 50%
- 83.** A superheterodyne receiver with an intermediate frequency ‘IF’ of 450 kHz is tuned to signal at 1200 kHz. The image frequency is  
 (a) 750 kHz      (b) 900 kHz      (c) 1650 kHz      (d) 2100 kHz

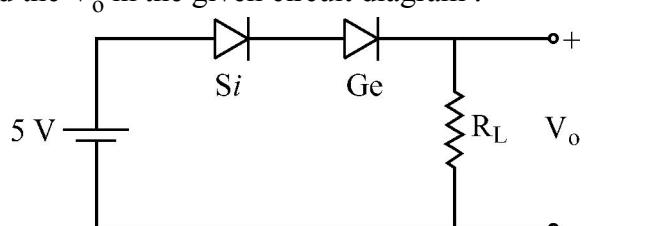73. दिष्टधारा मशीन में डमी कुंडली का उपयोग क्या होता है ?  
 (a) दक्षता बढ़ाने में (b) कम्प्यूटेशन अच्छा करने में  
 (c) मशीन की लागत कम करने में (d) आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाये रखने में
74. दिष्टधारा जनित्र में दिष्ट विद्युत वाहक बल में उत्पन्न रिपल्स (लहर) को कम करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है ?  
 (a) कम्प्यूटर में और अधिक सेगमेंट लगाकर (b) ईक्वालाइज़र रिंग  
 (c) कार्बन ब्रश (d) ग्रेफाइट ब्रश
75. दिष्टधारा मशीन में बिना भार की स्थिति में एयर गैप फ्लक्स वितरण निम्न होगा :  
 (a) ज्यावक्रीय (b) त्रिकोणीय (c) सपाट शीर्ष (d) स्पंदित
76. दिष्टधारा मशीन के आर्मेचर चालक में उत्प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा  
 (a) ज्यावक्रीय (b) विषम चतुर्भुजीय (c) आयताकार एकदिशीय (d) त्रिकोणीय
77. दिष्टधारा मशीन की श्रेणी क्षेत्रीय (फिल्ड) कुंडली में होता है  
 (a) मोटे तार के कुछ फेरे (b) पतले तार के कुछ फेरे  
 (c) मोटे तार के कई फेरे (d) पतले तार के कई फेरे
78. दिष्टधारा जनित्र के आर्मेचर धारा का मान होता है  
 जहाँ  $E_g$  - उत्पन्न विभव  
 $V_t$  - टर्मिनल विभव  
 $R_a$  - आर्मेचर प्रतिरोध  
 $I_L$  - भार धारा  
 (a)  $\frac{E_g + V_t}{R_a}$  (b)  $\frac{E_g}{R_a}$  (c)  $\frac{E_g - V_t}{R_a}$  (d)  $I_L$
79. दिष्टधारा जनित्र के क्षेत्रीय उत्तेजन को बढ़ाने पर जनित विद्युत वाहक बल  
 (a) बढ़ता है। (b) घटता है।  
 (c) स्थिर रहता है। (d) एक सीमा तक बढ़ता है फिर लगभग नियत हो जाता है।
80. दिष्टधारा जनित्र की गति में भार बढ़ाने के कारण आई हुई गिरावट को ठीक किया जा सकता है  
 (a) आर्मेचर को ठंडा करके (b) मूल गति उत्पादक के आगत को बढ़ाकर  
 (c) उत्तेजन को बढ़ाकर (d) भार विभव को कम करके
81. संचार तंत्र में, रव सबसे अधिक इनमें से किस क्षेत्र में सिग्नल पर प्रभाव डालता है ?  
 (a) सिर्फ ट्रांसमीटर पर (b) चैनल में (c) सूचना स्रोत पर (d) गन्तव्य पर
82. एक AM तरंग के मॉड्युलेशन सूचकांक को 0 से 1 करने पर ट्रांसमीटर पावर  
 (a) अपरिवर्तित रहता है। (b) आधा हो जाता है।  
 (c) दुगुना हो जाता है। (d) 50% बढ़ जाता है।
83. किसी सुपरहेटरोडाइन रिसीवर जिसकी मध्य आवृत्ति 'IF' 450 kHz है, को 1200 kHz के संकेत से समस्वरित किया गया है, तो प्रतिबिम्ब आवृत्ति है  
 (a) 750 kHz (b) 900 kHz (c) 1650 kHz (d) 2100 kHz





- In a transistor the current amplification factor alpha d.c. ( $\alpha_{dc}$ ) is given by

  - $I_C/I_E$
  - $I_E/I_B$
  - $I_B/I_E$
  - $I_B/I_C$

84. क्वांटाइज़ेशन रव इनमें से किसमें होता है ?  
 (a) टाइम डिविज़न मल्टीप्लेक्स (b) आवृत्ति डिविज़न मल्टीप्लेक्स  
 (c) पल्स कोड मॉड्युलेशन (d) पल्स विड्थ मॉड्युलेशन

85. नाइक्रिस्ट सैम्पलिंग रेट प्रदर्शित करने के लिए इनमें से सही समीकरण कौन सा है ?  
 जहाँ  $f_s = \text{सैम्पलिंग आवृत्ति}$   
 $f_m = \text{सिग्नल आवृत्ति}$   
 (a)  $f_s < 2f_m$  (b)  $f_s \leq 2f_m$  (c)  $f_s \geq 2f_m$  (d)  $f_s = f_m$

86. दिए गए समीकरण में अधिकतम आवृत्ति विचलन कितना है ?  
 $X_C(t) = 10 \cos[(10^{10}\pi t) + 10 \sin(2\pi 10^4 t)]$   
 (a) 75 kHz (b) 10 kHz (c) 60 kHz (d) 100 kHz

87. सिलिकॉन डायोड का जर्मेनियम डायोड की तुलना में ज्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है ?  
 (a) ज्यादा उत्क्रम धारा हेतु (b) कम उत्क्रम धारा एवं ज्यादा भंजन वोल्टता हेतु  
 (c) ज्यादा उत्क्रम धारा एवं कम भंजन वोल्टता हेतु (d) इनमें से कोई नहीं

88. इनमें से कौन सा पदार्थ दाता पदार्थ है ?  
 (a) गैलियम (b) एन्ट्रिमनी (c) बोरोन (d) इंडियम

89. एक अग्र अभिनत पी.एन. जंक्शन डायोड का ए.सी. प्रतिरोध क्या होगा यदि अभिनत डायोड वोल्टता 'V' एवं धारा 'I' पर कार्य कर रहा है ?  
 (a) शून्य  
 (b) एक स्थिरांक जो कि 'V' और 'I' पर निर्भर नहीं करता  
 (c)  $\frac{V}{I}$   
 (d)  $\frac{\Delta V}{\Delta I}$


90. किसी P-N जंक्शन डायोड में यदि 'w' अवक्षय परत है तो ट्रांजिशन धारिता इनमें से किस विकल्प के अनुसार बदलेगी ?  
 (a) w (b)  $w^2$  (c)  $\frac{1}{w}$  (d)  $\frac{1}{w^2}$

91. डायोड का कम रिक्वरी समय का उपयोग इनमें से किस विकल्प हेतु प्रभावी होता है ?  
 (a) लाइन आवृत्ति दिष्टकरण हेतु  
 (b) कम आवृत्ति दिष्टकरण एवं स्विचिंग प्रचालन हेतु  
 (c) ज्यादा आवृत्ति दिष्टकरण एवं स्विचिंग प्रचालन हेतु  
 (d) केवल स्विचिंग प्रचालन हेतु

92. दिए गए परिपथ आरेख में ' $V_o$ ' का मान क्या होगा ?

(a) 4V (b) 3 V (c) 4.5 V (d) 3.3 V

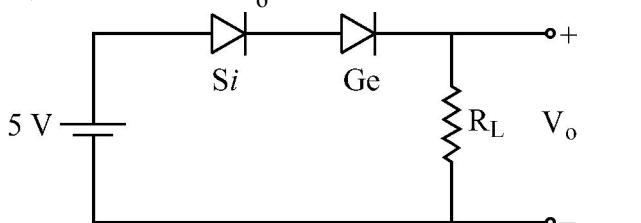93. ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक  $\alpha_{dc}$  होता है  
 (a)  $I_C/I_E$  (b)  $I_E/I_B$  (c)  $I_B/I_E$  (d)  $I_B/I_C$



93. ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक  $\alpha_{dc}$  होता है

(a)  $I_C/I_E$       (b)  $I_E/I_B$       (c)  $I_B/I_E$       (d)  $I_B/I_C$



- 94.** बंद लूप लाभ, पुनर्निवेश प्रवर्धक में इनमें से कब मिलता है ?  
 (a) जब इसके निर्गत सिरे बंद होते हैं। (b) जब ऋणात्मक पुनर्निवेश का प्रयोग होता है।  
 (c) जब पुनर्निवेश लूप बंद होता है। (d) पुनर्निवेश गुणांक एक से ज्यादा होता है।

**95.** क्लास-ए प्रवर्धक की परिपथ दक्षता इनमें से किस विकल्प द्वारा बढ़ाई जा सकती है ?  
 (a) सीधे युग्मित भार द्वारा (b) कम दिष्ट धारा शक्ति निवेश द्वारा  
 (c) परिणामित्र युग्मित भार द्वारा (d) कम रेटिंग के प्रतिरोध द्वारा

**96.** क्लास-बी प्रवर्धक की अधिकतम सम्भावित परिवर्तन दक्षता होती है  
 (a) 25% (b) 50% (c) 75% (d) 78.5%

**97.** क्रॉसओवर विकृति व्यवहार अभिलाक्षणिक होता है  
 (a) क्लास 'ए' निर्गत स्टेज का (b) क्लास 'बी' निर्गत स्टेज का  
 (c) क्लास 'ए.बी.' निर्गत स्टेज का (d) उभयनिष्ठ बेस निर्गत स्टेज का

**98.** एक पुश-पुल प्रवर्धक में विकृति का मुख्य स्रोत क्या होता है ?  
 (a) मूल घटक (b) दूसरा हार्मोनिक (c) तृतीय हार्मोनिक (d) सभी सम हार्मोनिक्स

**99.** दोलित्र में निम्न पुनर्निवेश होता है  
 (a) ऋणात्मक (b) धनात्मक  
 (c) ऋणात्मक एवं धनात्मक कोई भी (d) इनमें से कोई नहीं

**100.** सस्टेंड (अविरत) दोलन के लिए बार्कहाउजन निकष (क्राइटेरिया) है  
 (a)  $|A\beta| \neq 1$  (b)  $|A\beta| = 1$  (c)  $|A\beta| < 1$  (d)  $\angle A\beta = 180^\circ$

**101.** हार्टले दोलित्र की दोलन आवृत्ति होती है  
 (a)  $\omega = 1/LC$  (b)  $\omega = 1/\sqrt{LC}$  (c)  $\omega = 2\pi LC$  (d)  $\omega = 2\pi f\sqrt{LC}$

**102.** क्रिस्टल दोलित्र का प्रयोग समय रखने हेतु, अंकीय परिपथ में बहुदा किया जाता है, क्योंकि इसकी  
 (a) कम लागत होती है। (b) ज्यादा आवृत्ति स्थिरता होती है।  
 (c) आसान परिपथ होता है। (d) आवृत्ति को जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है।

**103.** आर.सी. फेज शिफ्ट दोलित्र में कम से कम संख्या में कितने RC जालक्रम कैसकेड होते हैं ?  
 (a) एक (b) दो (c) तीन (d) चार


**104.** पैराबैंगनी विकिरण का प्रयोग आई.सी. फैब्रीकेशन प्रक्रिया में किया जाता है  
 (a) प्रसार (डिफ्यूजन) हेतु (b) मासिंग हेतु  
 (c) पृथक्करण (आइसोलेशन) हेतु (d) धातुकरण (मेटालाइजेशन) हेतु

**105.** समाकलित परिपथ में  $SiO_2$  परत (लेयर) का प्रयोग निम्न कारण से होता है :  
 (a) बाहरी परिपथ से विद्युतीय संबंध बनाने हेतु (b) भौतिक क्षमता हेतु  
 (c) विलगन हेतु (d) चालकीय पथ हेतु

**106.** MOSFET फैब्रीकेशन में चैनल की लम्बाई को किस प्रक्रिया के दौरान परिभाषित किया जाता है ?  
 (a) आइसोलेशन ऑक्साइड ग्रोथ (b) चैनल स्टॉप इम्प्लोटेशन  
 (c) पॉलीसिलिकॉन गेट पैटर्निंग (d) इनमें से कोई नहीं


**107.** कैसकोड प्रवर्धक हेतु इनमें से मल्टीस्टेज संरचना है  
 (a) CC – CB (b) CE – CB (c) CB – CC (d) CE – CC

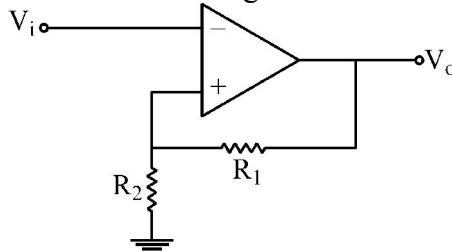**108.** The circuit shown in figure is a



- (a) Non-inverting amplifier
- (b) Inverting amplifier
- (c) Oscillator
- (d) Schmitt trigger

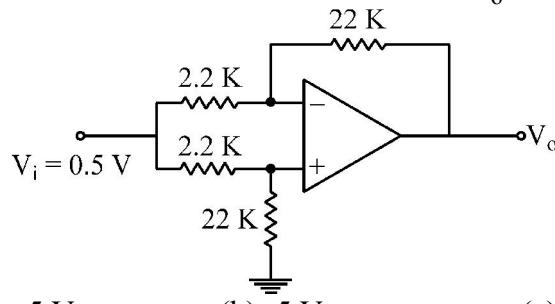**109.** In the ideal op-amp circuit given below  $V_o$  is



- (a)  $-5 \text{ V}$
- (b)  $5 \text{ V}$
- (c)  $0 \text{ V}$
- (d)  $-2 \text{ V}$

**110.** The ideal op-amp has the following characteristics

- (a)  $R_i = \infty, R_o = 0, A = \infty$
- (b)  $R_i = 0, R_o = 0, A = \infty$
- (c)  $R_i = \infty, R_o = \infty, A = \infty$
- (d)  $R_i = 0, R_o = \infty, A = \infty$

**111.** Inverting op-amp is a

- (a) Voltage shunt feedback
- (b) Voltage series feedback
- (c) Current series feedback
- (d) Current shunt feedback

**112.** The DC shunt motor operating under unsaturated region develops the maximum mechanical power when the armature current is such that the motor back emf ( $E_b$ ) and the applied voltage ( $V$ ) to the motor terminals are related as

- (a)  $E_b = V$
- (b)  $E_b = V/2$
- (c)  $E_b = V/3$
- (d)  $E_b = V/4$

**113.** Which method can be used for the measurement of three phase power for an unbalanced load?

- (a) Three voltmeter
- (b) Two voltmeter and one ammeter
- (c) Two wattmeter
- (d) One wattmeter

**114.** The meter constant of a single phase 230 V induction watt hour meter is 400 revolutions per kWh. The speed of the meter disc for a current of 10 A of 0.9 pf lagging will be

- (a) 13.80 rpm
- (b) 16.02 rpm
- (c) 18.20 rpm
- (d) 21.10 rpm


**115.** For successful parallel operation of two single phase transformers, the most essential condition is that their

- (a) percentage impedances are equal
- (b) polarities are properly connected
- (c) turns-ratios are exactly equal
- (d) kVA ratings are equal

**116.** The work done in moving a charge on an equipotential surface is

- (a) finite and positive
- (b) infinite
- (c) finite and negative
- (d) zero


108. चित्र में दर्शाया गया परिपथ है एक

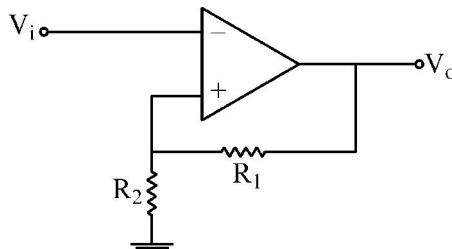

- (a) अविलोमीय प्रवर्धक  
(c) दोलित्र

- (b) विलोमीय प्रवर्धक  
(d) शिट ट्रिगर

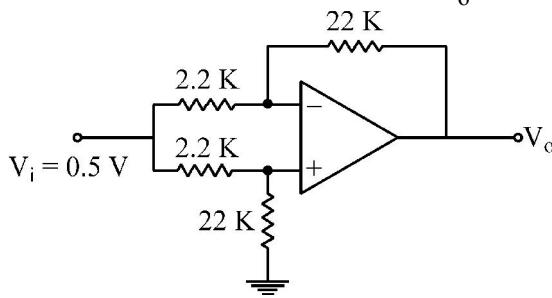109. दिए गए आदर्श ऑपरेशनल प्रवर्धक परिपथ में  $V_o$  होगा



- (a)  $-5 \text{ V}$       (b)  $5 \text{ V}$       (c)  $0 \text{ V}$       (d)  $-2 \text{ V}$

110. एक आदर्श ऑपरेशनल प्रवर्धक की निम्न अभिलाक्षणिक क्षमता होती है

- |  |   |
|--|---|
| (a) $R_i = \infty, R_o = 0, A = \infty$      | (b) $R_i = 0, R_o = 0, A = \infty$      |
| (c) $R_i = \infty, R_o = \infty, A = \infty$ | (d) $R_i = 0, R_o = \infty, A = \infty$ |

111. विलोमीय ऑपरेशनल प्रवर्धक में कौन सा पुनर्निवेश होता है ?

- (a) बोल्टता शंट      (b) बोल्टता सिरीज़      (c) धारा सिरीज़      (d) धारा शंट

112. एक दिष्टधारा शंट मोटर असंतुप्त क्षेत्र में प्रचालन करते हुए अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है, जब आर्मेचर धारा इस प्रकार हो कि मोटर पश्च विद्युत वाहक बल ( $E_b$ ) तथा मोटर टर्मिनलों पर प्रयुक्त बोल्टता (V) में निम्न संबंध हो :

- (a)  $E_b = V$       (b)  $E_b = V/2$       (c)  $E_b = V/3$       (d)  $E_b = V/4$

113. असंतुलित भार के लिए त्रिक्लीय शक्ति माप हेतु किस विधि का उपयोग किया जा सकता है ?

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| (a) तीन बोल्टमीटर | (b) दो बोल्टमीटर और एक अमीटर |
| (c) दो वॉटमीटर    | (d) एक वॉटमीटर               |

114. एक कला व 230 V वाले प्रेरण वॉट ऑवर मीटर का मीटर नियतांक 400 चक्र प्रति किलोवाट घंटा है। 0.9 पश्च शक्ति गुणांक वाली 10 A धारा हेतु मीटर डिस्क की चक्रीय गति होगी

- (a) 13.80 rpm      (b) 16.02 rpm      (c) 18.20 rpm      (d) 21.10 rpm

115. दो एकल कला वाले परिणामित्रों के समान्तर क्रम में सफल संचालन हेतु सबसे आवश्यक शर्त है कि


- |  |  |
|--|--|
| (a) दोनों के प्रतिशत प्रतिबाधा समान हों।   | (b) दोनों की ध्रुवताएँ ठीक से जुड़ी हों। |
| (c) दोनों के फेरा अनुपातों का मान समान हो। | (d) दोनों की KVA रेटिंग समान हों।        |


116. एक सम विभव वाले सतह पर एक आवेश को स्थानान्तरित करने में किया गया कार्य है

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| (a) सीमित व धनात्मक | (b) अनन्त |
| (c) सीमित व ऋणात्मक | (d) शून्य |

- 117.** For DC generator which statement applies in case of field winding ?  
 (a) It is always placed on stator. (b) It is always placed on rotor.  
 (c) It may be placed either on stator or rotor. (d) None of these
- 118.** The energy stored in the magnetic field of air cored solenoid 30 cm long and 3 cm diameter wound with 1000 turns of wire carrying a current of 10 A is  
 (a) 0.015 Joule (b) 0.15 Joule (c) 0.5 Joule (d) 1.15 Joule
- 119.** What is the turns-ratio of the transformer needed to match a  $1\text{ k}\Omega$  source resistance to a  $160\text{ }\Omega$  load ?  
 (a)  $2.5 : 1$  (b)  $16 : 1$  (c)  $4 : 1$  (d)  $25 : 4$
- 120.** Transformer cores are laminated in order to  
 (a) simplify its construction (b) minimize eddy current loss  
 (c) reduce cost (d) reduce Hysteresis loss
- 121.** Two capacitors are connected as shown in figure below. When switch 'S' is pressed both the capacitors get fully charged. The voltage across 'A' and 'B' are
- 
- (a) 3 V and 3 V (b) 3.6 V and 2.4 V (c) 2.4 V and 3.6 V (d) 6 V and 6 V
- 122.** The surge impedance of a 100 km long underground cable is  $50\text{ }\Omega$ . The surge impedance of 50 km length of similar cable would be  
 (a)  $50\text{ }\Omega$  (b)  $100\text{ }\Omega$  (c)  $25\text{ }\Omega$  (d)  $80\text{ }\Omega$
- 123.** If the conductor diameter decreases, the inductance of the line  
 (a) decreases (b) increases (c) remains same (d) None of these
- 124.** The maximum demand of a consumer is 2 kW and his daily energy consumption is 20 units. His load factor is  
 (a) 10% (b) 41.6% (c) 50% (d) None of these
- 125.** Cables used for 220 kV lines are invariably  
 (a) compressed oil or compressed gas insulated  
 (b) paper insulated  
 (c) mica insulated  
 (d) None of these
- 126.** With the rise in temperature, the insulation resistivity  
 (a) remains unchanged (b) increases linearly  
 (c) decreases linearly (d) reduces exponentially
- 127.** The capacitance of a cable increases  
 (a) linearly with the increase in cable length  
 (b) linearly with the decrease in cable length  
 (c) exponentially with increase in cable length  
 (d) None of these

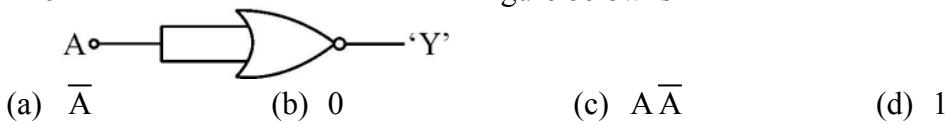- 117.** एक दिष्टधारा जनित्र के फील्ड वाइंडिंग के संबंध में कौन सा कथन लागू होता है ?
- यह हमेशा स्टेटर पर होती है ।
  - यह हमेशा रोटर पर होती है ।
  - यह स्टेटर या रोटर किसी पर भी हो सकती है ।
  - इनमें से कोई नहीं
- 118.** एक वायु कोर वाले 30 सेमी लम्बे सोलेनॉइड का व्यास 3 cm है, जो 1000 फेरों वाली कुंडली से बना है, जिसमें 10 A धारा प्रवाहित है, इस दशा में इसमें उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा होगी
- 0.015 जूल
  - 0.15 जूल
  - 0.5 जूल
  - 1.15 जूल
- 119.**  $1\text{ k}\Omega$  स्रोत प्रतिरोध वाले परिणामित्र का फेरा अनुपात क्या होगा यदि उसे  $160\ \Omega$  के भार से मिलान किया जाता है ?
- $2.5 : 1$
  - $16 : 1$
  - $4 : 1$
  - $25 : 4$
- 120.** परिणामित्र कोर को किस कारण से पटलित किया जाता है ?
- निर्माण के सरलीकरण हेतु
  - भँवर धारा हानि को कम करने हेतु
  - लागत कम करने हेतु
  - हिस्टेरिसिस हानि कम करने हेतु
- 121.** दो संधारित्र चित्रानुसार एक दूसरे से जुड़े हैं। स्विच 'S' को ढबाने पर दोनों संधारित्र पूर्णतया आवेशित हो जाते हैं। 'A' और 'B' का विभवांतर क्या होगा ?
- 
- (a) 3V और 3V    (b) 3.6 V और 2.4 V    (c) 2.4 V और 3.6 V    (d) 6 V और 6 V
- 122.** 100 किमी लम्बी भूमिगत केबल की प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा  $50\ \Omega$  है। उसी केबल की 50 km लम्बाई की प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा का मान होगा
- $50\ \Omega$
  - $100\ \Omega$
  - $25\ \Omega$
  - $80\ \Omega$
- 123.** यदि चालक का व्यास कम हो जाता है तो लाइन का प्रेरकत्व
- घटेगा ।
  - बढ़ेगा ।
  - समान रहेगा ।
  - इनमें से कोई नहीं
- 124.** किसी उपभोक्ता की अधिकतम डिमांड  $2\text{ kW}$  है तथा उसकी दैनिक ऊर्जा खपत 20 यूनिट है। उसका भार गुणक होगा
- 10%
  - 41.6%
  - 50%
  - इनमें से कोई नहीं
- 125.** 220 kV लाइन के लिए जो केबल प्रयोग में लाई जाती हैं वो सदैव होती हैं
- संपीडित तेल अथवा संपीडित गैस विद्युतरोधी
  - पेपर विद्युतरोधी
  - माइक्रो विद्युतरोधी
  - इनमें से कोई नहीं
- 126.** तापमान बढ़ने पर विद्युतरोधी प्रतिरोधकता में
- कोई परिवर्तन नहीं होता ।
  - रेखीय रूप से बढ़ती है ।
  - रेखीय रूप से घटती है ।
  - घातांकीय रूप से घटती है ।
- 127.** एक केबल की धारिता बढ़ती है
- केबल लंबाई बढ़ने के साथ रेखीय रूप से
  - केबल लंबाई घटने के साथ रेखीय रूप से
  - केबल लंबाई बढ़ने के साथ घातांकीय रूप से
  - इनमें से कोई नहीं



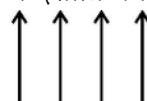

139. दिए गए संख्याओं में से कौनसा संख्या अपरिवर्तनीय होगा ?


(a) 10101010      (b) 10100101      (c) 11010101      (d) 11100110

140. दिए गए संख्याओं में से कौनसा संख्या अपरिवर्तनीय होगा ?


(a) 10101010      (b) 10100101      (c) 11010101      (d) 11100110

141. दिए गए संख्याओं में से कौनसा संख्या अपरिवर्तनीय होगा ?

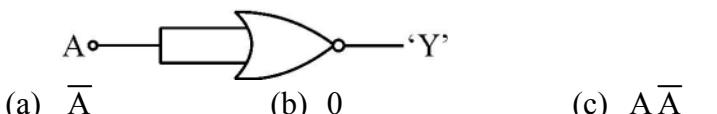(a) 10101010      (b) 10100101      (c) 11010101      (d) 11100110




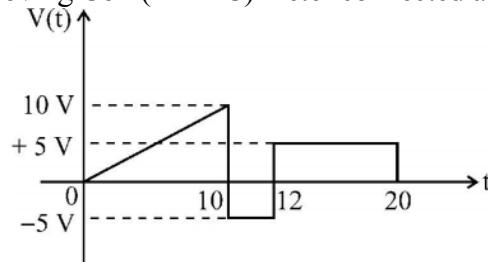- 142.** A periodic waveform (time period = 20 ms) observed on an oscilloscope across a load is shown. A Permanent Magnet Moving Coil (PMMC) meter connected across the same load reads



- (a) 4 Volts      (b) 5 Volts      (c) 10 Volts      (d) 2 Volts
- 143.** In a Permanent Magnet Moving Coil instrument, the deflecting torque is proportional to  
 (a) Square of current      (b) Current  
 (c) Square root of current      (d) Sine of current
- 144.** Electrostatic instrument measures  
 (a) AC only      (b) DC only  
 (c) DC and AC voltage      (d) DC voltage only
- 145.** Which of the following equipment is equally accurate in both AC as well as DC circuits ?  
 (a) Induction Wattmeter      (b) Dynamometer Wattmeter  
 (c) PMMC Ammeter      (d) Electrostatic Ammeter
- 146.** A moving iron meter is used for the measurement of  
 (a) DC only      (b) AC only  
 (c) AC with diode      (d) Both AC and DC circuits
- 147.** Which one of the following is the dimension of resistance ?  
 (a)  $ML^2/QT$       (b)  $ML/Q^2T$       (c)  $ML^2/Q^2T$       (d)  $ML^2/QT^2$
- 148.** The torque to weight ratio of an instrument is used to calculate  
 (a) accuracy      (b) precision      (c) selectivity      (d) sensitivity
- 149.** In an electrodynamometer type wattmeter, in reference to current coil and pressure coil  
 (a) the current coil is fixed.      (b) the pressure coil is fixed.  
 (c) any of the two coils can be made fixed. (d) both the coils should be movable.
- 150.** In a 3-phase power measurement by two wattmeter method, at unity power factor  
 (a) both wattmeter readings will be equal and will measure half of the total power.  
 (b) one wattmeter will show total power and the other zero.  
 (c) both will show same power readings but of opposite sign.  
 (d) one wattmeter will show twice the power shown by the other wattmeter.
- 151.** In Spring Controlled Moving Iron instruments, the scale is  
 (a) uniform  
 (b) cramped at the lower end and expanded at the upper end  
 (c) expanded at the lower end and cramped at the upper end  
 (d) None of these
- 152.** A 2 milli ampere ammeter has a resistance of  $100 \Omega$ . It is to be converted to a 1 ampere ammeter. The value of shunt resistance required is  
 (a)  $0.002 \Omega$       (b)  $0.2004 \Omega$       (c)  $200000 \Omega$       (d)  $200 \Omega$

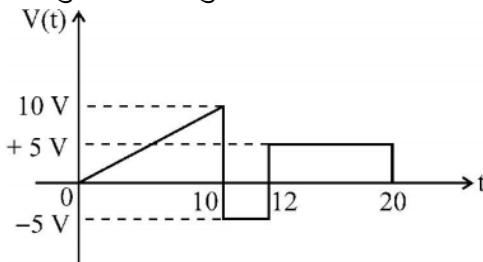- 142.** एक भार पर 20 मिली सेकंड समयावधि वाले एक आर्वत वोल्टेज तरंग रूप को निम्न रूप में दोलनदर्शी के स्क्रीन पर देखा गया है। यदि इसे स्थायी चुंबक चलित कुंडली मीटर के द्वारा मापा जाता है तो वोल्टेज का मान होगा



- 153.** A Megger is used for the measurement of  
(a) low and medium valued resistances  
(b) medium and high valued resistances  
(c) high valued resistances particularly Insulation resistances  
(d) All of these
- 154.** The resistance required for critical damping in a circuit is  $1000 \Omega$ . The galvanometer circuit has a resistance of  $850 \Omega$ . The galvanometer circuit is  
(a) underdamped (b) undamped (c) overdamped (d) None of these
- 155.** Which of the following is an absolute measuring instrument ?  
(a) moving coil meter (b) tangent galvanometer  
(c) permanent magnet meter (d) moving iron meter
- 156.** The household energymeter is  
(a) an indicating instrument (b) a recording instrument  
(c) an integrating instrument (d) None of these
- 157.** Which of the following controls the speed of an Energy Meter ?  
(a) Shunt Magnet (b) Series Magnet (c) Shading Band (d) Braking Magnet
- 158.** Gross error occurs due to  
(a) human error (b) instrumental error  
(c) environmental error (d) random error
- 159.** In a 3-phase dynamometer type power factor meter, the planes of the two moving coils are inclined at an angle of  
(a)  $30^\circ$  (b)  $60^\circ$  (c)  $90^\circ$  (d)  $120^\circ$
- 160.** Hot wire ammeters are used for measuring  
(a) Both AC and DC (b) AC only  
(c) DC only (d) Temperature only
- 161.** Which of the following is a current sensitive instrument ?  
(a) Electrostatic instrument (b) Cathode ray oscilloscope  
(c) Electrodynamometer wattmeter (d) PMMC instrument
- 162.** What is the smallest change in the input signal that can be detected by an instrument ?  
(a) Sensitivity (b) Resolution (c) Precision (d) Accuracy
- 163.** The errors that occur after taking care of all the gross and systematic errors are called  
(a) Random errors (b) Instrumental errors  
(c) Environmental errors (d) Limiting error
- 164.** Error detector is also known as  
(a) Comparator (b) Integrator (c) Differentiator (d) Decoder
- 165.** A 100 milli ampere meter has an accuracy of  $\pm 2\%$  of full scale deflection. Its limiting error while reading 10 milli ampere will be  
(a)  $\pm 0.2\%$  (b)  $\pm 2.0\%$  (c)  $\pm 20\%$  (d)  $\pm 10\%$
- 166.** In measuring instruments, under equilibrium condition, controlling torque ( $T_c$ ) and deflecting torque ( $T_d$ ) are  
(a)  $T_d = 0$  (b)  $T_c < T_d$  (c)  $T_c > T_d$  (d)  $T_c = T_d$

- 153.** मैगर का प्रयोग किसके मापने हेतु किया जाता है ?  
 (a) निम्न एवं मध्यम मान के प्रतिरोधों के लिए  
 (b) मध्यम एवं उच्च मान के प्रतिरोधों के लिए  
 (c) उच्च मान के प्रतिरोधों, मुख्यतः विद्युतरोधी (इन्सुलेशन) प्रतिरोध के लिए  
 (d) ये सभी
- 154.** परिपथ में क्रांतिक अवमंदन के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान  $1000 \Omega$  है। यदि गैल्वनोमीटर परिपथ का प्रतिरोध  $850 \Omega$  है तो गैल्वनोमीटर परिपथ होगा  
 (a) न्यून अवमंदित (अंडरडैम्पड)  
 (b) अमंदित (अनडैम्पड)  
 (c) अति अवमंदित (ओवरडैम्पड)  
 (d) इनमें से कोई नहीं
- 155.** निम्नलिखित में से कौन सा निरपेक्ष माप उपकरण है ?  
 (a) चलित कुंडली मीटर  
 (b) टेंजेंट गैल्वनोमीटर  
 (c) स्थाई चुंबक मीटर  
 (d) चलित लौह मीटर
- 156.** घरेलू ऊर्जा मीटर है  
 (a) सूचक उपकरण  
 (b) रिकॉर्डिंग उपकरण  
 (c) समाकलन मापयंत्र  
 (d) इनमें से कोई नहीं
- 157.** निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा मीटर की गति को नियंत्रित करता है ?  
 (a) शंट चुंबक  
 (b) शृंखला चुंबक  
 (c) छादन पट्टी  
 (d) ब्रेकिंग चुंबक
- 158.** ग्रॉस त्रुटि होती है  
 (a) मानवीय त्रुटि के कारण  
 (b) उपकरण त्रुटि के कारण  
 (c) वायुमंडलीय त्रुटि के कारण  
 (d) यादृच्छिक त्रुटि के कारण
- 159.** एक 3-कला डायनेमोमीटर प्रकार के पॉवर फैक्टर मीटर की दो गतिशील कुंडलियों की सतहें कितने कोण पर आनत होती हैं ?  
 (a)  $30^\circ$   
 (b)  $60^\circ$   
 (c)  $90^\circ$   
 (d)  $120^\circ$
- 160.** तप्त तार अमीटर का प्रयोग किया जाता है  
 (a) प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों के मापन हेतु  
 (b) केवल प्रत्यावर्ती धारा मापन हेतु  
 (c) केवल दिष्ट धारा मापन हेतु  
 (d) केवल तापमान मापन हेतु
- 161.** निम्न में से कौन सा मूल रूप से धारा संवेदित उपकरण है ?  
 (a) स्थिर-वैद्युत माप यंत्र  
 (b) कैथोड रे ऑसिलोस्कोप  
 (c) इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वॉटमीटर  
 (d) PMMC उपकरण
- 162.** आगत संकेत का सबसे छोटा परिवर्तन जिसे उपकरण द्वारा मापा जा सके, होता है  
 (a) संवेदनशीलता  
 (b) विभेदन  
 (c) परिशुद्धता (प्रीसिशन)  
 (d) यथार्थता
- 163.** वह त्रुटि जो सारी ग्रॉस त्रुटि और सिस्टेमैटिक त्रुटि के बाद भी होती है, वह है  
 (a) यादृच्छिक त्रुटि  
 (b) मापयंत्रीय त्रुटि  
 (c) वातावरणीय त्रुटि  
 (d) सीमित त्रुटि
- 164.** त्रुटि संसूचक को यह भी कहा जाता है  
 (a) तुलनित्र  
 (b) समाकलक  
 (c) अवकलक  
 (d) विकोडक
- 165.** एक 100 मिली एम्पियर मीटर की विशुद्धता  $\pm 2\%$  है (अधिकतम स्केल पाठ्यांक पर)। मीटर में 10 मिली एम्पियर की रीडिंग पढ़ते समय लिमिटिंग त्रुटि होगी  
 (a)  $\pm 0.2\%$   
 (b)  $\pm 2.0\%$   
 (c)  $\pm 20\%$   
 (d)  $\pm 10\%$
- 166.** मापक उपकरणों में, संतुलन की स्थिति में, नियंत्रण बल-आघूर्ण ( $T_c$ ) और विक्षेपण बल-आघूर्ण ( $T_d$ ) है  
 (a)  $T_d = 0$   
 (b)  $T_c < T_d$   
 (c)  $T_c > T_d$   
 (d)  $T_c = T_d$

- 167.** What will happen to the operating torque of a moving iron instrument, if the current through the operating coil is halved ?
- (a) Remains same
  - (b) Doubles
  - (c) Is halved
  - (d) Becomes one fourth
- 168.** To reduce loading effect, an instrument must possess
- (a) Low input impedance
  - (b) High input impedance
  - (c) Zero input impedance
  - (d) Unity input impedance
- 169.** Schering bridge is used to measure the unknown
- (a) Inductance
  - (b) Capacitance
  - (c) Resistance
  - (d) Frequency
- 170.** Which of the following is responsible for producing a deflecting torque ?
- (a) Magnetic effect
  - (b) Damping effect
  - (c) Controlling system
  - (d) All of these
- 171.** Damping torque is provided in
- (a) Indicating instruments
  - (b) Recording instruments
  - (c) Integrating instruments
  - (d) None of these
- 172.** The thickness of insulation layer provided on the conductor in cable depends upon
- (a) operating voltage
  - (b) current to be carried
  - (c) power factor
  - (d) Both (b) & (c)
- 173.** A synchronous condenser is a
- (a) Synchronous generator
  - (b) Paper condenser
  - (c) Synchronous motor
  - (d) None of these
- 174.** The transmission capacity of a line at 50 Hz frequency as compared to that at 60 Hz frequency is
- (a) lower
  - (b) higher
  - (c) equal
  - (d) None of these
- 175.** A transmission line is distortionless if  
(Given R = Resistance, L = Inductance, C = Capacitance and G = Conductance)
- (a)  $RG = LC$
  - (b)  $RC = GL$
  - (c)  $R/C = G/L$
  - (d)  $R = G$
- 176.** Surge impedance value for cables, in comparison to overhead lines is
- (a) higher
  - (b) lower
  - (c) of the same order
  - (d) None of these
- 177.** The characteristic impedance of a transmission line depends upon
- (a) shape of the conductor
  - (b) conductivity of the conductor material
  - (c) geometrical configuration of the conductor
  - (d) None of these
- 178.** A  $50 \Omega$  distortionless transmission line has a capacitance of  $10^{-10}$  Farad/meter. What is its inductance per meter ?
- (a)  $0.25 \mu\text{H}$
  - (b)  $500 \mu\text{H}$
  - (c)  $5000 \mu\text{H}$
  - (d)  $50 \mu\text{H}$
- 179.** The characteristic impedance of a transmission line with series impedance ' $Z$ ' ohms per unit length and shunt admittance ' $Y$ ' Mhos per unit length is given by
- (a)  $(Z + Y)^2$
  - (b)  $\sqrt{Z \cdot Y}$
  - (c)  $\sqrt{Z/Y}$
  - (d)  $\sqrt{(Z/Y)^2}$
- 180.** Graphite is used in nuclear power plant as
- (a) Fuel
  - (b) Coolant
  - (c) Moderator
  - (d) Electrode

167. चलित लौह (मूविंग आयरन) उपकरण का प्रचालन बल-आधूर्ण कितना होगा यदि प्रचालन कुंडली के माध्यम से विद्युत धारा आधी हो जाती है ?  
 (a) वही रहता है। (b) दुगुना हो जाता है।  
 (c) आधा हो जाता है। (d) एक-चौथाई हो जाता है।
168. भारण प्रभाव को कम करने हेतु एक यंत्र में होना चाहिए  
 (a) लघु निवेश प्रतिबाधा (b) उच्च निवेश प्रतिबाधा  
 (c) शून्य निवेश प्रतिबाधा (d) इकाई निवेश प्रतिबाधा
169. शैरिंग सेतु अज्ञात \_\_\_\_\_ को मापने हेतु उपयोग किया जाता है।  
 (a) प्रेरकत्व (b) धारिता (c) प्रतिरोध (d) आवृत्ति
170. निम्नलिखित में से कौन विक्षेपक बल-आधूर्ण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है ?  
 (a) चुंबकीय प्रभाव (b) अवमंदन प्रभाव (c) नियंत्रण प्रणाली (d) ये सभी
171. अवमन्दन बल-आधूर्ण प्रदान किया जाता है  
 (a) सूचक उपयंत्रों में (b) रिकॉर्डिंग उपयंत्रों में  
 (c) समाकलन उपयंत्रों में (d) इनमें से कोई नहीं
172. केबल में चालक के ऊपर प्रदत्त विद्युतरोधी परत की मोटाई निर्भर करती है  
 (a) कार्यकारी विभव पर (b) प्रवाह की जाने वाली धारा पर  
 (c) शक्ति गुणांक पर (d) (b) एवं (c) दोनों पर
173. एक तुल्यकारी संधारित्र होता है  
 (a) तुल्यकारी जनित्र (b) पेपर संधारित्र (c) तुल्यकारी मोटर (d) इनमें से कोई नहीं
174. 50 हर्ट्ज आवृत्ति लाइन की पारेषण क्षमता, 60 हर्ट्ज आवृत्ति लाइन की तुलना में होती है  
 (a) कम (b) ज्यादा (c) बराबर (d) इनमें से कोई नहीं
175. एक पारेषण लाइन विकृति रहित होती है, अगर (दिया है) : R = प्रतिरोध, L = प्रेरकत्व, C = धारिता, G = चालकता)  
 (a)  $RG = LC$  (b)  $RC = GL$  (c)  $R/C = G/L$  (d)  $R = G$
176. केबल की प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा, शिरोपर लाइन की तुलना में होती है  
 (a) अधिक (b) कम (c) लगभग बराबर (d) इनमें से कोई नहीं
177. एक पारेषण लाइन की अभिलक्षण प्रतिबाधा निर्भर करती है  
 (a) चालक की बनावट पर (b) चालक पदार्थ की चालकता पर  
 (c) चालक की ज्यामितीय रचना पर (d) इनमें से कोई नहीं
178. एक  $50 \Omega$  विकृति रहित पारेषण लाइन की धारिता  $10^{-10}$  Farad/meter है। इसका प्रेरकत्व प्रति मीटर क्या होगा ?  
 (a)  $0.25 \mu\text{H}$  (b)  $500 \mu\text{H}$  (c)  $5000 \mu\text{H}$  (d)  $50 \mu\text{H}$
179. एक पारेषण लाइन की अभिलक्षण प्रतिबाधा क्या होगी जिसकी श्रेणी प्रतिबाधा 'Z' ओम प्रति इकाई लम्बाई और शंट प्रवेशयता 'Y' म्हो प्रति इकाई लम्बाई है ?  
 (a)  $(Z + Y)^2$  (b)  $\sqrt{Z \cdot Y}$  (c)  $\sqrt{Z/Y}$  (d)  $\sqrt{(Z/Y)^2}$
180. न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग निम्न के लिए होता है :  
 (a) ईंधन (b) शीतलक (c) मॉडरेटर (मंदक) (d) इलेक्ट्रोड

## **Space For Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह**