

पेपर सील खोले बगैर इस तरफ से उत्तर शीट को बाहर निकालें ।

Without opening the Paper seal take out Answer Sheet
from this side.

EEE



परीक्षा का वर्ष : 2024

प्रश्न-पुस्तिका

अपना अनुक्रमांक सामने अंकों में
बॉक्स के अन्दर लिखें

शब्दों में

प्रश्न-पुस्तिका शुंखला

A

विद्युत अभियंत्रण

Electrical Engineering

समय : 03:00 घंटे

पूर्णांक : 200

Time : 03:00 Hours

Maximum Marks : 200

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें ।

महत्वपूर्ण निर्देश

- प्रश्न-पुस्तिका के कवर पर अनुक्रमांक के अतिरिक्त कुछ न लिखें ।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रश्न के अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जायेगा ।
- अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक, विषय-कोड एवं प्रश्न-पुस्तिका की सीरीज का अंकन OMR Answer Sheet में निर्दिष्ट कॉलम में सही-सही करें, अन्यथा उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।
- अभ्यर्थी रफ कार्य हेतु केवल प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट) के अन्त में दिये गये पृष्ठों का ही केवल उपयोग करें । अलग से इस हेतु वर्किंग शीट उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ।
- इस प्रश्न-पुस्तिका में 200 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हैं, प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर, प्रश्न के नीचे (a), (b), (c) एवं (d) दिये गये हैं । इन चारों में से केवल एक ही सही उत्तर है । जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, उत्तर-पत्रक (ओ.एम.आर. आंसर शीट) में उसके अंक वाले बाल पाइपलेट पेन से पूरा काला/नीला कर दें ।
- प्रश्न-पुस्तिका में अंकित सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है । आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक दिये जायेंगे ।
- आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में त्रणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जायेगी । अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जाएगा । दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा ।
- अपने उत्तर आपको अलग से दिये गये ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में अंकित करने हैं । आपके द्वारा सभी उत्तर केवल ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिया जाना अनिवार्य है । ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के अतिरिक्त अन्य कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा ।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर कुछ लिखने के पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें । ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में वांछित सूचनाओं को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व भरा जाना अनिवार्य है ।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक तीन प्रतियों (मूल प्रति, कार्यालय प्रति एवं अभ्यर्थी प्रति) में है । परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की मूल प्रति एवं कार्यालय प्रति अन्तरीक्षक (Invigilator) को हस्तगत करने के उपरान्त ही कक्ष छोड़ें, अन्यथा की स्थिति में आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की अभ्यर्थी प्रति, अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं ।
- यदि आपने इन अनुदेशों को पढ़ लिया है, इस पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अंकित कर दिया है और ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर वांछित सूचनायें भर दी हैं, तो तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने को नहीं कहा जाता ।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) का मूल्यांकन ओ.एम.आर. आंसर शीट पर अभ्यर्थी द्वारा अंकित सीरीज कोड (A, B, C, D) के आधार पर ही किया जायेगा ।
- प्रश्न-पुस्तिका (Question Booklet) में से ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) निकालने के पश्चात ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक एवं प्रश्न-पुस्तिका के क्रमांक का मिलान अवश्य कर लें, यदि ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका के क्रमांक भिन्न-भिन्न हों, तो उसे तुरन्त अन्तरीक्षक (Invigilator) से परिवर्तित कराकर समान क्रमांक की ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक एवं प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें । यदि उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

जब तक कहा न जाय इस प्रश्न-पुस्तिका को न खोलें ।

महत्वपूर्ण : प्रश्न-पुस्तिका खोलने पर तुरन्त जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पेज भली-भाँति छपे हुए हैं । यदि प्रश्न-पुस्तिका सीलबंद न

हो अथवा कोई अन्य कमी हो, तो अन्तरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें ।

1. Average value of a sinusoidal current is _____ of the maximum current.
(a) 67.3% (b) 63.7% (c) 32.7% (d) 36.3%
2. When a series RLC circuit is in resonance, then the current is _____ and impedance is _____.
(a) maximum, maximum (b) maximum, minimum
(c) minimum, maximum (d) minimum, minimum
3. For a choke coil, current is always _____ the voltage.
(a) lagging (b) leading (c) in same phase with(d) unrelated to
4. Three $50\ \Omega$ resistors are connected in star across 400 V, 3-phase supply. If one of the resistor is disconnected, then the line current will be _____.
(a) $8\sqrt{3}$ A (b) $8/\sqrt{3}$ A (c) 4 A (d) 8 A
5. A circuit, when connected to a 200 V mains, takes a current of 20 A, leading the voltage by one twelfth of time period. The circuit resistance is
(a) $20\ \Omega$ (b) $17.32\ \Omega$ (c) $10\ \Omega$ (d) $8.66\ \Omega$
6. A coil takes a current of 6 A, when connected to 24 V DC supply. To obtain same current with a 50 Hz AC supply, the voltage required was 30 V. Inductance and power factor will be
(a) $3\ \Omega$, 0.8 (lag) (b) $6\ \Omega$, 0.8 (lag) (c) $3\ \Omega$, 0.6 (lag) (d) $6\ \Omega$, 0.6 (lag)
7. Reciprocal of Reluctance in a magnetic circuit is
(a) Resistance (b) Permeance (c) Admittance (d) Conductance
8. If the coefficient of coupling between two coils is increased, then the mutual inductance between the coils
(a) remains same (b) is increased (c) is decreased (d) cannot say
9. No load current in a transformer
(a) lags behind the applied voltage by 90°
(b) leads the applied voltage by 90°
(c) lags behind the applied voltage by an angle less than 90°
(d) leads the applied voltage by an angle less than 90°
10. Which of the following has the highest efficiency ?
(a) DC shunt motor (b) Transformer
(c) Induction Motor (d) Synchronous Motor
11. Which of the following connections is best suited for a 3-phase, 4-wire service ?
(a) Y - Y (b) Δ - Δ (c) Δ - Y (d) Y - Δ
12. Which motor should not be started at no load ?
(a) Single phase induction motor (b) DC Shunt motor
(c) Reluctance motor (d) DC series motor
13. In Induction Motor, the length of air gap is kept as small as possible in order to have
(a) low hysteresis loss (b) low eddy current loss
(c) high power factor (d) low power factor

- 42.** Bakelite is/was not used in manufacturing of
(a) lamp holders (b) switches (c) plug sockets (d) transistors

43. ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) are used as
(a) overhead transmission lines (b) superconductors
(c) fuse (d) underground cables

44. The Dielectric constant of Air is practically taken as
(a) more than unity (b) unity (c) less than unity (d) zero

45. n-type of semiconductor is an example of
(a) superconductor (b) intrinsic semiconductor
(c) insulator (d) extrinsic semiconductor

46. Gold and Silver are
(a) Dielectric material (b) Insulating material
(c) Low resistivity conducting material (d) Magnetic material

47. The relative permeability of a soft paramagnetic substance is
(a) unity (b) slightly more than unity
(c) zero (d) slightly less than unity

48. For Germanium, forbidden gap is
(a) 0.7 eV (b) 0.5 eV (c) 0.25 eV (d) 0.15 eV

49. Resistivity of conductors is most affected by
(a) Voltage (b) Temperature (c) Pressure (d) Current

50. Hysteresis loss least depends on
(a) Frequency (b) Magnetic field intensity
(c) Volume of material (d) Grain orientation of material

51. Hall effect is used in
(a) Galvanometers (b) Ammeters (c) Transducers (d) Wattmeters

52. _____ is/are used to extract heat from flue gases and use it for heating feed water.
(a) Condenser (b) Economiser (c) Superheater (d) Cooling fans

53. Which of the following is usually not the distribution voltage ?
(a) 6.6 kV (b) 33 kV (c) 11 kV (d) 132 kV

54. Bundled conductors are used to
(a) increase reactance (b) increase corona loss
(c) reduce line length (d) reduce reactance


55. Skin effect in a conductor is increased if
(a) frequency is low. (b) size of conductor is small.
(c) frequency is high. (d) stress on conductor is more.

56. Self-GMD method is used to evaluate
(a) Inductance (b) Capacitance
(c) Both Inductance and Capacitance (d) Resistance

42. किसके निर्माण में बेकेलाइट का उपयोग नहीं होता है/था ?
 (a) लैंप होल्डर (b) स्विच (c) प्लग सॉकेट (d) ट्रान्जिस्टर्स
43. ए.सी.एस.आर. (एलुमिनियम कंडक्टर स्टील रीइनफोर्ड) का उपयोग किया जाता है
 (a) ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए (b) अतिचालक के लिए
 (c) प्यूज के लिए (d) भूमिगत केबल के लिए
44. वायु का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक व्यावहारिक रूप से _____ लिया जाता है।
 (a) एक से अधिक (b) एक (c) एक से कम (d) शून्य
45. n-प्रकार का अर्धचालक _____ का उदाहरण है।
 (a) अतिचालक (b) आंतरिक अर्धचालक (c) कुचालक (d) बाह्य अर्धचालक
46. सोना और चाँदी होते हैं
 (a) परावैद्युत सामग्री (b) रोधक सामग्री
 (c) कम प्रतिरोधकता वाली संचालन सामग्री (d) चुंबकीय सामग्री
47. किसी सॉफ्ट अनुचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष पारगम्यता होती है
 (a) एक (b) एक से कुछ अधिक (c) शून्य (d) एक से कुछ कम
48. जर्मनियम (Germanium) का वर्जित अंतराल (forbidden gap) होता है
 (a) 0.7 eV (b) 0.5 eV (c) 0.25 eV (d) 0.15 eV
49. कंडक्टरों की प्रतिरोधकता सबसे अधिक प्रभावित होती है
 (a) वोल्टता से (b) तापमान से (c) दबाव से (d) धारा से
50. हिस्टरेसिस हानि (Hysteresis Loss) सबसे कम निर्भर करती है
 (a) आवृत्ति पर (b) चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर
 (c) पदार्थ के आयतन पर (d) पदार्थ के ग्रेन अभिविन्यास पर
51. हॉल प्रभाव का उपयोग होता है
 (a) गैल्वेनोमीटर्स में (b) एमीटर्स में (c) ट्रान्सड्यूसर्स में (d) वॉटमीटर्स में
52. _____ का प्रयोग फ्लू गैसों से ऊषा को निकालकर उससे फीड पानी (feed water) को गर्म करने में किया जाता है।
 (a) कंडेन्सर (b) एकोनोमाईजर (c) सुपरहीटर (d) कूलिंग पंखों
53. इनमें से कौन सा सामान्यतः डिस्ट्रिब्यूशन वोल्टेज नहीं होता है ?
 (a) 6.6 kV (b) 33 kV (c) 11 kV (d) 132 kV
54. बंडल चालकों का प्रयोग करते हैं
 (a) प्रतिधात (रिएक्टेस) को बढ़ाने के लिए (b) कोरोना हानि को बढ़ाने के लिए
 (c) लाइन की लम्बाई घटाने के लिए (d) प्रतिधात (रिएक्टेस) को घटाने के लिए
55. एक चालक में स्किन प्रभाव बढ़ता है यदि
 (a) आवृत्ति कम हो। (b) चालक का आकार कम हो।
 (c) आवृत्ति अधिक हो। (d) चालक पर स्ट्रेस अधिक हो।
56. स्व-GMD का प्रयोग _____ गणना के लिए किया जाता है।
 (a) प्रेरकत्व (b) धारिता (c) प्रेरकत्व एवं धारिता दोनों की (d) प्रतिरोध

57. Ferranti effect is experienced on long overhead transmission line, when it is
 (a) lightly loaded (b) on full load at 0.8 p.f. lag
 (c) on full load at unity p.f. (d) over loaded

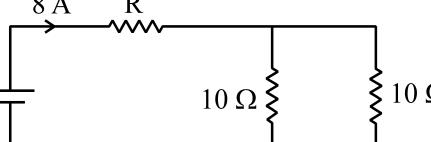58. In the figure given below, the value of R is



(a) 2.5Ω (b) 5.0Ω (c) 7.5Ω (d) 10.0Ω

59. An alternator is supplying a load of 300 kW at a power factor of 0.6 lagging. If power factor is raised to unity, how many more kilowatts can alternator supply, for same kVA loading ?
 (a) 100 k watts (b) 200 k watts (c) 300 k watts (d) 500 k watts

60. The insulation level of a 400 kV EHV transmission line is decided on the basis of which of the following ?
 (a) Radio and TV interference (b) Corona inception voltage
 (c) Lightening overvoltage (d) Switching overvoltage

61. Stringing chart is a graph between which of the following ?
 (a) Height – Temperature (b) Load – Temperature
 (c) Resistance – Temperature (d) Tension – Temperature

62. What is the reason of electrical energy transmission at high voltage ?
 (a) To reduce iron loss (b) To reduce copper loss
 (c) To transfer power at high current (d) To reduce hysteresis loss

63. kVAR is equal to
 (a) $kW \tan \phi$ (b) $kW \sin \phi$ (c) $kW \cos \phi$ (d) kW

64. The power factor improvement equipment is always placed
 (a) at the generating station
 (b) near the transformers
 (c) near the apparatus responsible for low power factor
 (d) near bus bars

65. Which of the following frequency is not common in low-frequency traction system ?
 (a) 25 Hz (b) $16\frac{2}{3}$ Hz (c) 40 Hz (d) None of these


66. In which of the following models of transmission line, full charging current is assumed to flow over half of the length of the line ?
 (a) nominal - T (b) nominal - π (c) equivalent - π (d) medium length line

67. Damping Torque is provided in
 (a) Indicating Instruments (b) Recording Instruments
 (c) Integrating Instruments (d) Digital Instruments

68. Internal Resistance of voltmeter is
 (a) zero (b) very small (c) very high (d) infinity

57. एक लंबी शिरोपरि संचरण लाइन में फैरान्टी प्रभाव का अनुभव होता है, जब यह
 (a) बहुत कम लोडेड होती है।
 (b) पूर्ण लोड पर 0.8 शक्ति गुणांक पश्चगामी पर होती है।
 (c) पूर्ण लोड पर यूनिटी (unity) शक्ति गुणांक पर होती है।
 (d) बहुत अधिक लोडेड होती है

58. नीचे दिए गए चित्र में R का मान है :

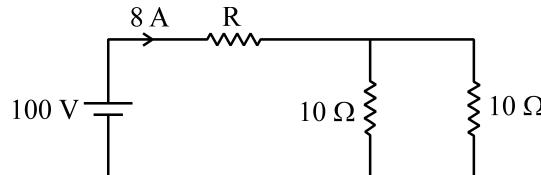

- (a) $2.5\ \Omega$ (b) $5.0\ \Omega$ (c) $7.5\ \Omega$ (d) $10.0\ \Omega$

59. एक आल्टरनेटर, एक 300 kW के लोड को 0.6 पश्चगामी शक्ति गुणांक पर आपूर्ति कर रहा है। यदि शक्ति गुणांक को बढ़ा कर यूनिटी (unity) कर दिया जाए तो समान kVA लोडिंग के साथ आल्टरनेटर कितने और किलोवॉट (k watts) की आपूर्ति/सप्लाई कर सकता है ?

- (a) 100 k watts (b) 200 k watts (c) 300 k watts (d) 500 k watts

60. निम्न में से किसके आधार पर एक 400 kV की ई.एच.वी. (EHV) ट्रांसमिशन लाइन का इन्सुलेशन (insulation) स्तर निर्धारित किया जाता है ?

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (a) रेडियो और टी.वी. इंटरफेरेन्स | (b) कोरोना इन्सेप्शन (inception) विभव |
| (c) लाइटनिंग अधिवोल्टता | (d) स्विचिंग अधिवोल्टता |

61. स्ट्रिंगिंग चार्ट (stringing chart) निम्न में से किनके बीच का ग्राफ होता है ?

- (a) ऊँचाई - तापमान (b) भार - तापमान (c) प्रतिरोध - तापमान (d) तनाव - तापमान

62. विद्युत ऊर्जा को अधिक/उच्च विभव पर संचारित करने का क्या कारण है ?

- | | |
|---|------------------------------------|
| (a) लौह हानि कम करने के लिए | (b) ताप्र हानि कम करने के लिए |
| (c) उच्च धारा पर शक्ति स्थानान्तरण के लिए | (d) हिस्टरेसिस हानि कम करने के लिए |

63. kVAR तुल्य है

- (a) $kW \tan \phi$ के (b) $kW \sin \phi$ के (c) $kW \cos \phi$ के (d) kW के

64. शक्ति गुणांक संशोधन उपकरण हमेशा लगाया जाता है

- | | |
|---|----------------------------|
| (a) उत्पादन केंद्र पर | (b) ट्रान्सफॉर्मर्स के पास |
| (c) कम शक्ति गुणांक हेतु उत्तरदायी उपकरण के पास | (d) बस बारों के पास |

65. कम आवृत्ति कर्षण प्रणाली में, निम्न में से कौन सी आवृत्ति सामान्य नहीं है ?

- | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| (a) 25 हर्ट्स | (b) $16\frac{2}{3}$ हर्ट्स | (c) 40 हर्ट्स | (d) इनमें से कोई नहीं |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|

66. पारेषण लाइन के निम्न में से किस रूप में लाइन की आधी लंबाई तक पूर्ण चार्जिंग धारा को बहता माना जाता है ?

- | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| (a) नॉमिनल - T | (b) नॉमिनल - π | (c) समतुल्य - π | (d) मध्यम लंबाई की लाइन |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|

67. अवमंदन बलाधूर्ण प्रदान किया जाता है

- | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| (a) सूचक उपकरणों में | (b) अभिलेखन उपकरणों में | (c) समाकलन उपकरणों में | (d) डिजिटल उपकरणों में |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|

68. वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है

- | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|----------|
| (a) शून्य | (b) बहुत कम | (c) बहुत ज्यादा | (d) अनंत |
|-----------|-------------|-----------------|----------|

- 69.** To extend the range of an ammeter,
 (a) put a low resistance in series with it.
 (b) put a low resistance in parallel with it.
 (c) put a high resistance in series with it.
 (d) put a high resistance in parallel with it.
- 70.** Creeping phenomenon occurs in
 (a) Ammeter (b) Voltmeter (c) Wattmeter (d) Energy Meter
- 71.** _____ measures temperature.
 (a) Thermistor (b) Piezoelectric transducer
 (c) Photoelectric transducer (d) LVDT
- 72.** Which of the following instrument has non-uniform scale ?
 (a) PMMC type (b) Moving Iron type
 (c) Induction type (d) Electrodynamo type
- 73.** The power of a n-phase circuit can be measured by using a minimum of _____ wattmeters.
 (a) n (b) $(n + 1)$
 (c) $(n - 1)$ (d) $2n$
- 74.** Inductive transducers are used in differential configuration so that output is not influenced by
 (a) speed (b) pressure change
 (c) resistance (d) external magnetic field
- 75.** In a Dynamometer type wattmeter, pressure coil connected across the load terminal is highly
 (a) capacitive (b) inductive (c) resistive (d) conductive
- 76.** With the increase in intensity of light, the resistance of photovoltaic cell
 (a) decreases. (b) increases. (c) remains same. (d) becomes zero.
- 77.** Role of Swamping Resistor in Moving Coil Meter is to
 (a) reduce the frequency error (b) reduce the temperature error
 (c) reduce the friction (d) increase the damping
- 78.** A strain gauge is a/an
 (a) inductive transducer (b) capacitive transducer
 (c) resistive transducer (d) chemical transducer
- 79.** In electrodynamic instruments, the operating field is produced by
 (a) Fixed Coil (b) Moving Coil (c) Permanent Magnet (d) None of these
- 80.** Which of the following is most sensitive detector for single frequency value ?
 (a) Head phone (b) Oscillator
 (c) Vibration Galvanometer (d) Tuned Detector
- 81.** Hot wire Instruments read
 (a) RMS value (b) Peak value (c) Average value (d) Instantaneous value
- 82.** In an Inductive type meter, maximum torque is produced, when the phase angle between two fluxes is
 (a) 180° (b) 90° (c) 45° (d) 30°

- 83.** Sphere gaps are used for measurement of
 (a) instantaneous values of voltage (b) rms values of voltage
 (c) average values of voltage (d) peak values of voltage

84. Murray-loop test can be used for identification of location of
 (a) ground faults in cable (b) short circuit faults in cable
 (c) both (a) and (b) (d) None of these


85. In order to have high accuracy, slide wire of a potentiometer should be
 (a) as long as possible (b) as short as possible
 (c) as thick as possible (d) None of these

86. For measurement of mutual inductance, we can use
 (a) Anderson's Bridge (b) Heaviside's Bridge
 (c) Maxwell's Bridge (d) Schering Bridge

87. Rectifier Instrument is not free from
 (a) Temperature error (b) Wave shape error
 (c) Frequency error (d) None of these

88. A digital linear displacement transducer normally uses
 (a) Straight Binary Code (b) BCD
 (c) Hexadecimal Code (d) Gray Code

89. Find V_o/V_i of following :

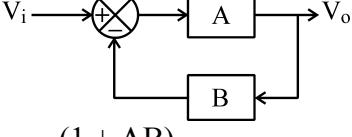

(a) $\frac{A}{(1+AB)}$ (b) $\frac{(1+AB)}{A}$ (c) $\frac{B}{(1+AB)}$ (d) $\frac{(1+AB)}{B}$

90. Transfer function of a system is the Laplace transform of its
 (a) Step Response (b) Impulse Response
 (c) Frequency Response (d) All of these

91. High speed alternators use _____ type of rotor.
 (a) Salient Pole (b) Cylindrical (c) Any one of (a) & (b) (d) None of these

92. In a 3-phase, 4-wire unbalanced system, the magnitude of zero sequence current is _____ of the current in neutral wire.
 (a) one time (b) three times (c) one third times (d) half times

93. If the fault current is 1 kA, the relay setting is 50% and the CT ratio is 400/5, then the plug setting multiplier will be
 (a) 25 (b) 15 (c) 50 (d) 10

94. The most suitable circuit breaker for short line fault without switching resistor is
 (a) Air Blast Circuit Breaker (b) Minimum Oil Circuit Breaker
 (c) SF₆ Circuit Breaker (d) Air Break Circuit Breaker

- 109.** What is the voltage characteristic of a differential compound dc motor ?
(a) Exponential (b) Flat (c) Dropping (d) Rising

110. The earth electrode (Plate or pipe) should be kept
(a) vertical (b) horizontal
(c) Any position does not matter (d) None of these

111. Which gel ensures the dryness of incoming air in breather ?
(a) Potassium gel (b) Silica gel (c) Carbon gel (d) Silver gel

112. In Back-to-Back Test, two transformers should
(a) have matching voltage ratio (b) have center tapping
(c) be identical (d) be connected in series

113. Class-B insulating material can withstand temperature up to
(a) 190°C (b) 90°C (c) 105°C (d) 130°C

114. Which of the following IE Rule stands for “Danger Notices” ?
(a) IE Rule 35 (b) IE Rule 30 (c) IE Rule 45 (d) IE Rule 43

115. Which of the following is not a characteristic of a radial distribution system ?
(a) Power flows in one direction only. (b) Highly reliable
(c) Low cost (d) Simple construction

116. In the case of a three core flexible cable, the colour of neutral is
(a) Black (b) Brown (c) Green (d) Blue

117. The current in a transmission line under no-load conditions is due to
(a) Spinning reserve (b) Corona effects
(c) Capacitance of the line (d) Back flow from earth

118. Fleming’s Right Hand rule is used to find the following :
(a) Direction of rotation (b) Direction of flux
(c) Direction of emf (d) Direction of torque

119. Sumpner’s Test is carried out in transformers
(a) mainly to find out the temperature rise on full load
(b) to identify polarity
(c) to find out hysteresis loss
(d) to know maximum load

120. The purpose of an open circuit test in a transformer is
(a) to determine full load copper loss (b) to determine shunt branch parameters
(c) to determine equivalent resistance (d) to determine equivalent reactance

121. The distributors for residential areas are
(a) single phase (b) three phase – three wire
(c) three phase – four wire (d) six phase

122. Which motor is used for power factor improvement ?
(a) Induction motor (b) Under excited synchronous motor
(c) DC series motor (d) Over excited synchronous motor

- 109.** एक अंतरात्मक (डिफरेंशियल) कम्पाउंड डी.सी. मोटर का वोल्टेज अभिलाक्षणिक होगा
 (a) चरघातांकी (एक्सपेनेशनियल) प्रकृति का (b) समतल प्रकृति का
 (c) पातन प्रकृति का (d) चढ़ते प्रकृति का

110. भू-इलेक्ट्रोड (प्लेट या पाइप) को रखते हैं
 (a) ऊर्ध्वाधर स्थिति में (b) क्षैतिज स्थिति में
 (c) स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता (d) इनमें से कोई भी नहीं

111. ब्रीथर में आने वाली वायु को शुष्क बनाये रखने में कौन सा जेल सुनिश्चित करता है ?
 (a) पोटैशियम जेल (b) सिलिका जेल (c) कार्बन जेल (d) सिल्वर जेल

112. बैक-टू-बैक टेस्ट में, दोनों परिणामित्र होने चाहिए
 (a) मिलता हुआ वोल्टेज अनुपात (b) सेंटर टैपिंग वाले
 (c) बिलकुल एकसमान (d) सीरीज में लगे हुए

113. क्लास-बी इन्सुलेटिंग पदार्थ किस तापमान तक के लिए प्रयोग किया जाता है ?
 (a) 190 °C (b) 90 °C (c) 105 °C (d) 130 °C

114. निम्न में से कौन सा IE नियम “खतरे की सूचना” के लिए है ?
 (a) IE नियम 35 (b) IE नियम 30 (c) IE नियम 45 (d) IE नियम 43

115. निम्न में से कौन सी रेडियल वितरण प्रणाली की विशेषता नहीं है ?
 (a) शक्ति केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। (b) अत्यधिक विश्वसनीय
 (c) कम लागत (d) सरल निर्माण

116. तीन कोर लचीली केबल में, न्यूट्रल का रंग होता है
 (a) काला (b) भूरा (c) हरा (d) नीला

117. बिना भार की स्थिति में, पारेषण लाइन में धारा किसके कारण से होती है ?
 (a) स्पिनिंग रिजर्व (b) कोरोना प्रभाव (c) लाइन संधारित्र (d) पृथ्वी से प्रतिप्रवाह

118. फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग निम्न खोजने के लिए किया जाता है :
 (a) घूर्णन की दिशा (b) फ्लक्स की दिशा (c) वि.वा.ब. की दिशा (d) बलाघूर्ण की दिशा

119. सम्पन्नर परीक्षण परिणामित्र में किया जाता है
 (a) मुख्य रूप से पूर्ण भार पर तापमान वृद्धि का पता लगाने के लिए
 (b) पौलैरिटी का पता लगाने के लिए
 (c) हिस्टरोसिस हानि निकालने के लिए
 (d) अधिकतम भार ज्ञात करने के लिए

120. किसी ट्रान्सफॉर्मर में खुला परिपथ परीक्षण करने का उद्देश्य है
 (a) पूर्ण भार पर ताप्र हानि का आकलन करना (b) शंट ब्रान्च पैरामीटर का आकलन करना
 (c) समतुल्य प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए (d) समतुल्य रिएक्टेंस निर्धारित करने के लिए

121. आवासीय क्षेत्रों में वितरक होते हैं
 (a) एक - कलीय (b) त्रिकलीय - तीन तार (c) त्रिकलीय - चार तार (d) छ: कलीय

122. शक्ति गुणांक सुधारने हेतु किस मोटर का उपयोग किया जाता है ?
 (a) प्रेरण मोटर (b) अंडर एक्साइटेड तुल्यकाली मोटर
 (c) डी.सी. श्रेणी मोटर (d) ओवर एक्साइटेड तुल्यकाली मोटर

- 123.** Which of the following is a commonly used material in solar cells ?
 (a) Germanium (b) Silicon (c) Aluminium (d) Copper
- 124.** Which of the following fuel has lowest calorific value ?
 (a) Lignite (b) Petrol (c) Diesel oil (d) Anthracite Coal
- 125.** A tidal barrage is a barrier built over a
 (a) River bed (b) River end (c) River start (d) River estuary
- 126.** What does Ozone protect the earth from ?
 (a) Sound waves (b) Visible radiation
 (c) Harmful UV radiation (d) X-rays
- 127.** Reciprocal of reluctance in a magnetic circuit is
 (a) Resistance (b) Permeance (c) Admittance (d) Conductance
- 128.** Biogas contains mainly
 (a) Methane (b) Butane (c) Propane (d) Carbon Dioxide
- 129.** A fuel cell in order to produce electricity burns
 (a) Hydrogen (b) Nitrogen (c) Helium (d) Carbon
- 130.** In Energy management system, monitoring and control is done by
 (a) MATLAB (b) SCADA (c) AUTOCAD (d) None of these
- 131.** Co-generation refers to
 (a) generating power from small multiple power plants
 (b) generating power and supplying spare power to grid
 (c) electrical power generation and useful heat generation
 (d) All of these
- 132.** Which of the following is a bi-directional current device ?
 (a) GTO (b) IGBT (c) MOSFET (d) TRIAC
- 133.** The gate of an SCR is _____ with respect to its cathode.
 (a) positive (b) at zero potential (c) negative (d) at infinite potential
- 134.** A Diac has
 (a) One p-n junction, 2 terminals (b) Three p-n junctions, 2 terminals
 (c) Two p-n junctions, 2 terminals (d) Three p-n junctions, 3 terminals
- 135.** An SCR is a _____ triggered device.
 (a) Current (b) Voltage (c) Power (d) Noise
- 136.** To turn off the SCR, which of the following is done ?
 (a) Reduce gate voltage to zero. (b) Positive bias the gate.
 (c) Reduce anode current to nearly zero. (d) Reduce cathode voltage to zero.
- 137.** The maximum rectification efficiency of a half-wave rectifier is
 (a) 88% (b) 81.2% (c) 56.3% (d) 40.5%

123. निम्न में से सोलर सेल में आमतौर पर उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री कौन सी है ?
 (a) जर्मनियम (b) सिलिकन (c) एलुमिनियम (d) ताँबा

124. निम्न में से किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे कम है ?
 (a) लिग्नाइट (b) पेट्रोल (c) डीजल (d) ऐन्थ्रासाइट-कोयला

125. ज्वारीय बैराज _____ ऊपर बना हुआ अवरोध होता है।
 (a) नदी तल (b) नदी का अंत
 (c) नदी का प्रारम्भ (d) नदी का मुहाना (estuary)

126. ओजोन पृथकी को किससे बचाता है ?
 (a) ध्वनि तरंग से (b) दृश्यमान विकिरण से
 (c) हानिकारक यू.वी. विकिरण से (d) X-rays से

127. किसी चुम्बकीय परिपथ में प्रतिष्ठम्भ (रिलेक्टेंस) का व्युत्क्रम होता है
 (a) प्रतिरोध (b) पारगम्यता (पर्मायन्स) (c) प्रवेश्यता (एडमिटेंस) (d) चालकता (कन्डक्टेंस)

128. बायोगैस में मुख्य रूप से शामिल है
 (a) मिथेन (b) ब्लूट्रेन (c) प्रोपेन (d) कार्बन डाइऑक्साइड

129. विद्युत उत्पादन के लिये, फ्यूल सेल जलाता है
 (a) हाइड्रोजन (b) नाइट्रोजन (c) हीलियम (d) कार्बन

130. एक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली में, निगरानी एवं नियंत्रण किया जाता है
 (a) MATLAB से (b) SCADA से (c) AUTOCAD से (d) इनमें से कोई नहीं

131. सह-उत्पादन का मतलब है
 (a) छोटे-छोटे शक्ति संयंत्रों से शक्ति उत्पादन
 (b) शक्ति उत्पादन करना व बच्ची हुई शक्ति को प्रिड को आपूर्ति करना
 (c) विद्युत शक्ति उत्पादन व उपयोगी ऊष्मा का उत्पादन
 (d) यह सभी

132. निम्न में से कौन सा द्वि-दिशात्मक धारा उपकरण है ?
 (a) GTO (b) IGBT (c) MOSFET (d) TRIAC

133. एक SCR का गेट, कैथोड के सापेक्ष _____ होता है।
 (a) धनात्मक (b) शून्य विभव पर (c) ऋणात्मक (d) अनंत विभव पर

134. एक डायक में होता है
 (a) एक पी.एन. जंक्शन, दो टर्मिनल (b) तीन पी.एन. जंक्शन, दो टर्मिनल
 (c) दो पी.एन. जंक्शन, दो टर्मिनल (d) तीन पी.एन. जंक्शन, तीन टर्मिनल

135. SCR एक _____ ट्रिगर्ड डिवाइस (device) है।
 (a) धारा (b) विभव (c) शक्ति (d) शेर

136. SCR को बंद करने के लिये, निम्न में से क्या किया जाता है ?
 (a) गेट विभव को घटाकर शून्य कर दें। (b) गेट को धनात्मक विभव दें।
 (c) एनोड धारा को घटाकर लगभग शून्य कर दें। (d) कैथोड विभव को घटाकर शून्य कर दें।

137. अर्ध-तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दिष्टता (rectification) दक्षता होती है
 (a) 88% (b) 81.2% (c) 56.3% (d) 40.5%

138. ए.सी. मोटर गति नियंत्रण में उपयोग किया जाने वाला साईक्लोकन्वर्टर प्रदान करता है, _____ आवृत्ति शक्ति, अगत आवृत्ति शक्ति से ।
 (a) चर, चर (b) चर, अचर (c) अचर, अचर (d) अचर, चर

139. एस.एम.पी.एस. का आउटपुट (output) होता है
 (a) स्पंदित डी.सी. (b) वोल्टेज स्वीप (c) ए.सी. (d) डी.सी.

140. निम्न में से कौन सा, एक बिजली आपूर्ति के बिजली उत्पादन का गुणवत्ता का माप है ?
 (a) रिपल फैक्टर (b) नी (Knee) विभव (c) रेक्टीफिकेशन (rectification)

141. स्नबर (snubber) परिपथ का उपयोग थाइरिस्टर के साथ किया जाता है
 (a) SCR को अपने फॉर्म्वर्ड ब्रेक ओवर विभव से बहुत कम विभव पर चालू करने के लिए
 (b) गेट परिपथ की सुरक्षा हेतु
 (c) वोल्टेज की वृद्धि दर dV/dt को सीमित करने के लिए
 (d) धारा की वृद्धि दर di/dt को सीमित करने के लिए

142. विद्युत कर्षण प्रणाली में, काँडो प्रणाली है
 (a) तीन चरण ए.सी. को डी.सी. में परिवर्तित करने के लिए
 (b) एक चरण आपूर्ति को तीन चरण आपूर्ति में परिवर्तित करने के लिए
 (c) एक चरण ए.सी. आपूर्ति को डी.सी. में परिवर्तित करने के लिए
 (d) डी.सी. को डी.सी. में परिवर्तित करने के लिए

143. हीटिंग (Heating) की निम्न में से कौन सी विधि, आपूर्ति आवृत्ति से स्वतंत्र है ?
 (a) विद्युत प्रतिरोध हीटिंग (b) भँकर धारा हीटिंग
 (c) प्रेरण हीटिंग (d) कैपेसिटेंस हीटिंग

144. गैल्वेनाइजिंग कोटिंग है
 (a) एलुमिनियम की (b) ब्रास (Brass) की (c) लेड (lead) की (d) जिंक (Zinc) की

145. एक अच्छे हीटिंग तत्व में होनी चाहिए
 (a) कम प्रतिरोधकता व कम गलनांक (b) उच्च प्रतिरोधकता व कम गलनांक
 (c) उच्च प्रतिरोधकता व उच्च गलनांक (d) कम प्रतिरोधकता व उच्च गलनांक

146. पुनर्जनक आरोधन (regenerative braking) के लिए मोटर जो उपयुक्त नहीं है
 (a) डी.सी. शंट मोटर (b) डी.सी. सीरीज मोटर (c) डी.सी. कम्पाउंड मोटर (d) ए.सी. शंट मोटर

147. एक सॉलिड कोण को निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है :
 (a) स्ट्रेरेडियन (b) रेडियन (c) डिग्री (d) रेडियन/मीटर

148. ब्लैक बॉडी द्वारा बाहर की गई रेडियंट हीट निम्न के समानुपाती होती है (जहाँ एब्सोल्यूट तापमान T है) :
 (a) T (b) T^2 (c) T^3 (d) T^4

149. डाइलेक्ट्रिक हीटिंग _____ पदार्थों को गर्म करने हेतु प्रयोग में लायी जाती है ।
 (a) फेरस (b) नॉन-फेरस (c) अर्धचालक (d) कुचालक

150. फ्लूज निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है
 (a) चाँदी (b) कॉपर (Copper) (c) एलुमिनियम (d) जिंक (Zinc)

151. टंगस्टन तंतु लैम्प में होती है
 (a) मिथेन (b) ऑक्सीजन (c) आर्गान (d) CO_2


- 152.** p-n डायोड का विपरीत बायस (bias) बढ़ता है, तो विपरीत धारा
 (a) घटेगी । (b) बढ़ेगी ।
 (c) स्थिर रहेगी । (d) बढ़ या घट सकती है जो कि डोपिंग पर निर्भर करती है ।
- 153.** एक अर्धचालक डायोड का कट-इन विभव (cut-in voltage) वह विभव होता है, जिस पर
 (a) फॉर्वर्ड बायस में धारा शून्य हो जाए ।
 (b) फॉर्वर्ड बायस में धारा बहुत कम हो ।
 (c) रिवर्स बायस में धारा, अधिकतम रेटेड धारा का 10% हो ।
 (d) डिप्लीशन लेयर (depletion layer) बनायी जा सके ।
- 154.** एक साधारण आधार विन्यास से जुड़े ट्रांजिस्टर में निम्नलिखित रीडिंग है :
 $I_E = 2 \text{ mA}$ और $I_B = 20 \mu\text{A}$, धारा लाभ α का मान होगा
 (a) 0.95 (b) 1.98 (c) 0.98 (d) 0.99
- 155.** एक ऑप-एम्प (Op-amp) का सी.एम.आर.आर. (CMRR) होना चाहिए
 (a) जितना संभव हो सके, उतना बड़ा (b) शून्य के करीब
 (c) एक के करीब (d) जितना संभव हो उतना छोटा
- 156.** शिमट्रिगर परिपथ निम्नलिखित में से किस मल्टीवार्ड्रेटर का एक संशोधन है ?
 (a) यूनिवर्सल मल्टीवार्ड्रेटर (b) अस्ट्रेबल मल्टीवार्ड्रेटर
 (c) बार्डस्ट्रेबल मल्टीवार्ड्रेटर (d) मोनोस्ट्रेबल मल्टीवार्ड्रेटर
- 157.** आन्तरिक गेन $A = 100$ व फीडबैक फ्रैक्शन $m = 0.09$ वाले ऋणात्मक फीडबैक एम्प्लीफायर का गेन होगा
 (a) 100 (b) 10 (c) 9 (d) 1
- 158.** आवेश वाहकों की आंतरिक सांद्रता (intrinsic concentration) अर्धचालक में बदलती है इस प्रकार (जहाँ एब्सोल्यूट तापमान T है)
 (a) T (b) T^2 (c) $T^{3/2}$ (d) T^{-1}
- 159.** विपरीत संतुष्टि धारा जर्मेनियम डायोड में _____ ऑर्डर की होती है ।
 (a) $10 \mu\text{A}$ (b) $0.01 \mu\text{A}$ (c) 1nA (d) 1mA
- 160.** द्विध्रुवीय जंक्शन ट्रांजिस्टर (BJT) में शीघ्र प्रभाव (Early effect) के कारण होता है
 (a) तेजी से चालू करने पर (b) तेजी से बंद करने पर
 (c) ज्यादा कलेक्टर-बेस रिवर्स बायस के कारण (d) ज्यादा इमीटर-बेस फॉर्वर्ड बायस के कारण
- 161.** अशुद्धता परमाणु का लगभग अनुपात आंतरिक अर्धचालक परमाणु से, बाह्य अर्धचालक में होता है
 (a) $1 : 10^8$ (b) $1 : 1$ (c) $1 : 10$ (d) $1 : 1000$
- 162.** यदि तीन चरण एम्प्लीफायर में, 10 dB , 5 dB और 12 dB प्रत्येक चरण लाभ है तो dB में कुल लाभ है
 (a) 27 dB (b) 24 dB (c) 14 dB (d) 600 dB
- 163.** कौन सी कपलिंग तकनीक सबसे अच्छी आवृत्ति अनुक्रिया (फ्रीक्वेंसी रिसपॉन्स) कम से कम इंटरफरेंस के साथ देती है ?
 (a) आर.सी. (b) डाइरेक्ट (c) ट्रांसफॉर्मर (d) इनमें से कोई नहीं
- 164.** आई.सी. 741 में, कौन सा पिन नंबर आउटपुट के लिए होता है ?
 (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7

- 165.** An ideal op-amp has
- infinite input impedance and infinite output impedance
 - very low input impedance and very low output impedance
 - very low input impedance and infinite output impedance
 - infinite input resistance and zero output impedance
- 166.** Closed loop gain of following op-amp circuit is given by :
-
- (a) $-R_f/R_1$ (b) $+R_f/R_1$ (c) $-R_f/R_2$ (d) $+R_f/R_2$
- 167.** Convert the following :
 $(2AC5.D)_{16} = (\)_8$
- 1261.35
 - 2405.35
 - 25305.64
 - 1254.35
- 168.** The figure of Merit of a logic family is given by
- Gain \times Bandwidth
 - Propagation delay time \times Power dissipation
 - Fan out \times Propagation delay time
 - Noise margin \times Power dissipation
- 169.** Characteristic equation of T-flip flop is
- $Q^+ = T\bar{Q}$
 - $Q^+ = TQ$
 - $Q^+ = \bar{T}\bar{Q} + T\bar{Q}$
 - $Q^+ = T\bar{Q} + \bar{T}Q$
- 170.** The Octal equivalent of 1100101.001010 is
- 145.12
 - 145.21
 - 154.12
 - 624.21
- 171.** Whose operations are fastest among the following ?
- Sequential circuits
 - Combinatorial circuits
 - Latches
 - Flip flops
- 172.** Which of the following instructions of 8085 microprocessor, compares memory with accumulator ?
- MOV M, A
 - MVIA, FF
 - CMP M
 - None of these
- 173.** Which of these 8-bit registers of 8085 microprocessor can be paired together to make a 16-bit register ?
- Accumulator and B register
 - B and D registers
 - C and E registers
 - H and L registers
- 174.** The computer program, which converts statements written in high level language into object code is known as
- Assembler
 - Compiler
 - Disassembler
 - Operating system
- 175.** The contents of accumulator in 8085 microprocessor are altered after the execution of the instruction
- ANI 5 C
 - CMP C
 - CPI 3A
 - ORA A
- 176.** Which type of programming language is typically used to program a PLC ?
- Python
 - C++
 - Java
 - Ladder Logic

165. एक आदर्श ऑप.-एम्प. (op.-amp.) का होता है

- (a) अनंत इनपुट प्रतिबाधा (इम्पीडेंस) व अनंत आउटपुट प्रतिबाधा (इंपीडेंस)
- (b) बहुत कम इनपुट प्रतिबाधा (इम्पीडेंस) व बहुत कम आउटपुट प्रतिबाधा (इंपीडेंस)
- (c) बहुत कम इनपुट प्रतिबाधा (इम्पीडेंस) व अनंत आउटपुट प्रतिबाधा (इंपीडेंस)
- (d) अनंत इनपुट प्रतिरोध (रेजिस्ट्रेस) व शून्य आउटपुट प्रतिबाधा (इंपीडेंस)

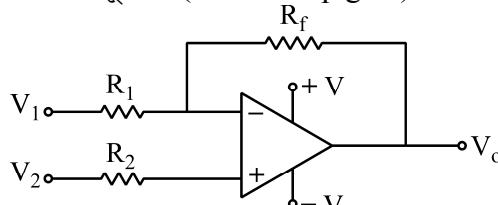166. निम्न ऑप-एम्प परिपथ का क्लोज्ड लूप गेन (closed loop gain) है :



- (a) $-R_f/R_1$
- (b) $+R_f/R_1$
- (c) $-R_f/R_2$
- (d) $+R_f/R_2$

167. निम्न को बदलें :

$$(2AC5.D)_{16} = ()_8$$

- (a) 1261.35
- (b) 2405.35
- (c) 25305.64
- (d) 1254.35

168. किसी भी लॉजिक फैमिली का फिगर ऑफ मेरिट होता है

- (a) गेन \times बैंडविथ
- (b) प्रसार में देरी का समय \times शक्ति का अपव्यय
- (c) फैन आउट \times प्रसार में देरी का समय
- (d) न्वार्ड मार्जिन \times शक्ति का अपव्यय

169. T फ्लिप-फ्लॉप का विशेषता समीकरण (characteristic equation) है

- (a) $Q^+ = T\bar{Q}$
- (b) $Q^+ = TQ$
- (c) $Q^+ = \bar{T}\bar{Q} + T\bar{Q}$
- (d) $Q^+ = T\bar{Q} + \bar{T}Q$

170. 1100101 · 001010 का अष्टक समतुल्य है

- (a) 145.12
- (b) 145.21
- (c) 154.12
- (d) 624.21

171. निम्न में से किसका संचालन सबसे तेज है ?

- (a) अनुक्रमिक परिपथ
- (b) संयुक्त (combinatorial) परिपथ
- (c) लैच
- (d) फ्लिप-फ्लॉप

172. निम्न में से कौन सा 8085 माइक्रोप्रोसेसर का निर्देश, मेमोरी की एक्यूमुलेटर के साथ तुलना करता है ?

- (a) MOV M, A
- (b) MVIA, FF
- (c) CMP M
- (d) इनमें से कोई नहीं

173. इनमें से कौन से 8085 माइक्रोप्रोसेसर के 8-बिट रजिस्टर आपस में जोड़ा बनाकर 16-बिट रजिस्टर बन सकते हैं ?

- (a) संचायक (accumulator) और B रजिस्टर
- (b) B और D रजिस्टर
- (c) C और E रजिस्टर
- (d) H और L रजिस्टर

174. एक कम्प्यूटर प्रोग्राम, जो उच्च स्तर भाषा में लिखे गये कथनों को ऑब्जेक्ट कोड (object code) में परिवर्तित करता है, कहलाता है

- (a) कोडांतरक (assembler)
- (b) संकलक
- (c) अकोडांतरक
- (d) परिचालक प्रणाली


175. किस निर्देश के निष्पादन के उपरान्त 8085 माइक्रोप्रोसेसर में एक्यूमुलेटर की सामग्री (content) बदल दी जाती है ?

- (a) ANI 5 C
- (b) CMP C
- (c) CPI 3A
- (d) ORA A

176. पी.एल.सी. (PLC) को प्रोग्राम करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है ?

- (a) पायथन (Python)
- (b) C++
- (c) जावा (Java)
- (d) लैडर लॉजिक (Ladder Logic)

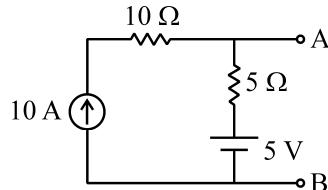177. Thevenin equivalent resistance at AB of following circuit will be :



- (a) 3.33Ω (b) 10Ω (c) 5Ω (d) 15Ω

178. If a capacitor is charged by a square wave current source, the voltage across capacitor will be
 (a) step function (b) sine wave (c) square wave (d) triangular wave

179. A capacitor stores energy in


- | | |
|--------------------|---------------------------|
| (a) core | (b) electromagnetic field |
| (c) magnetic field | (d) electrostatic field |

180. The average emf during positive half cycle of an AC supply of peak value E_0 is

- (a) $2 E_0 / \pi$ (b) E_0 / π (c) $E_0 / \sqrt{2\pi}$ (d) $E_0 / \sqrt{3\pi}$

181. In a star-connected system, the phase angle difference between line and phase voltage is
 (a) 120° (b) 90° (c) 60° (d) 30°

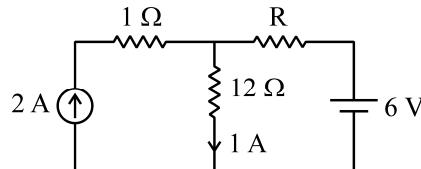182. If 12Ω resistor draws a current of 1 A in the circuit as shown below, the value of resistance R will be




- (a) 4Ω (b) 6Ω (c) 8Ω (d) 18Ω

183. In a dc circuit, inductor and capacitor respectively behave as

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (a) open circuit and short circuit | (b) short circuit and open circuit |
| (c) both elements as short circuit | (d) both elements as open circuit |

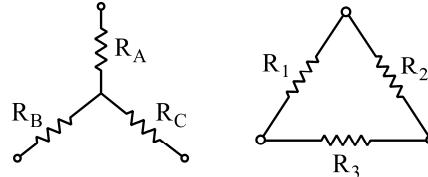184. For star-delta transformation, which of the following is true ?



- (a) $R_2 = \frac{R_A \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C}$
- (b) $R_2 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$
- (c) $R_2 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_B}$
- (d) $R_2 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_A}$

185. The phase voltage of a star-connected three phase circuit is 200 V. The line voltage will be
 (a) 230 V (b) 220 V (c) 173.2 V (d) 346.4 V


186. Colour bands for 1.5Ω resistor will be

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (a) Brown, Green, Brown | (b) Brown, Green, Golden |
| (c) Brown, Golden, Green | (d) Brown, Golden, Golden |

187. Average power in LCR circuit depends upon

- (a) current only (b) emf only (c) phase difference only (d) All of these

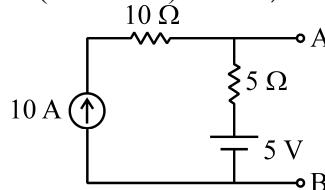177. निम्न दिये गये परिपथ का तुल्य थेवेनिन (Thevenin) प्रतिरोध, AB के मध्य होगा :



- (a) 3.33Ω (b) 10Ω (c) 5Ω (d) 15Ω

178. यदि एक संधारित्र को एक वर्गकार तरंग के धारा स्रोत (source) द्वारा आवेशित किया जाए, तो संधारित्र के सापेक्ष विभव होगा

- (a) स्टेप (step) फलन (b) साइन (sine) तरंग (c) वर्गकार तरंग (d) त्रिभुजाकार तरंग

179. एक संधारित्र, ऊर्जा को निम्न में संगृहीत करता है :

- (a) कोर (b) विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र (c) चुम्बकीय क्षेत्र (d) स्थिर वैद्युत क्षेत्र


180. एक ए.सी. स्रोत, जिसका शिखर मान E_0 है, उसकी पोजिटिव अर्ध-साईकल (half cycle) के वि.वा.ब. (emf) का औसत मान होगा

- (a) $2 E_0/\pi$ (b) E_0/π (c) $E_0/\sqrt{2}\pi$ (d) $E_0/\sqrt{3}\pi$

181. एक स्टार-कनेक्टेड प्रणाली में लाइन व फेज विभव के मध्य फेज कोण (phase angle) का अंतर होता है

- (a) 120° (b) 90° (c) 60° (d) 30°

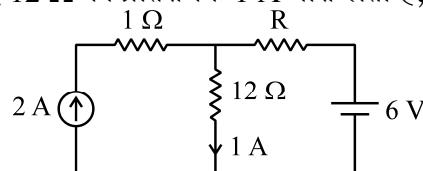182. निम्न दर्शाये गये परिपथ में, यदि 12Ω का प्रतिरोधक 1 A धारा लेता है, तो प्रतिरोध R का मान होगा :




- (a) 4Ω (b) 6Ω (c) 8Ω (d) 18Ω

183. एक डी.सी. परिपथ में प्रेरक एवं संधारित्र क्रमशः निम्न की तरह कार्य करते हैं :

- (a) खुला परिपथ एवं लघु परिपथ (b) लघु परिपथ एवं खुला परिपथ
(c) दोनों घटक लघु परिपथ की तरह (d) दोनों घटक खुले परिपथ की तरह

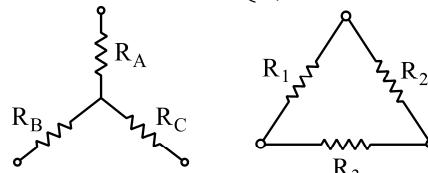184. स्टार-डेल्टा रूपान्तरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है ?



$$(a) R_2 = \frac{R_A \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$(b) R_2 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$$

$$(c) R_2 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_B}$$

$$(d) R_2 = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_A}$$

185. स्टार कनेक्टेड तीन फेज परिपथ का फेज विभव 200 V है। इसका लाइन विभव होगा :

- (a) 230 V (b) 220 V (c) 173.2 V (d) 346.4 V

186. 1.5Ω प्रतिरोधक का रंगीन बैंड होगा

- (a) भूरा, हरा, भूरा (b) भूरा, हरा, सुनहरा (c) भूरा, सुनहरा, हरा (d) भूरा, सुनहरा, सुनहरा

187. LCR परिपथ में औसत शक्ति निर्भर करती है

- (a) केवल धारा पर (b) केवल वि.वा.ब. (emf) पर
(c) केवल फेज अंतर पर (d) यह सभी

188. Quality factor (Q) of a Series Resonant Circuit is given by

- (a) $\frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ (b) $R \sqrt{\frac{C}{L}}$ (c) $\frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{LC}}$ (d) $\frac{R}{\sqrt{LC}}$

189. If $V = V_m \sin \omega t$ is the voltage across a capacitor, then the current is

- (a) $I_m / \sqrt{2}$ (b) $I_m \sin \omega t$ (c) $I_m \sin(\omega t + \pi/2)$ (d) $I_m \sin(\omega t - \pi/2)$

190. A sine wave has a maximum value of 20 V, its value at 135° is

- (a) 10 V (b) 14.14 V (c) 15 V (d) 5 V


191. The form factor of a _____ wave is 1.

- (a) Saw Tooth (b) Triangular (c) Sinusoidal (d) Square

192. In a purely resistive circuit, reactive kVAR will be

- (a) zero (b) one (c) more than one (d) infinity

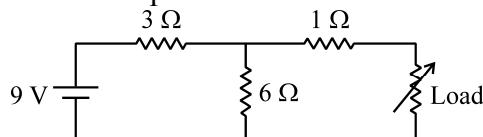193. The maximum power that can be delivered to the load in the circuit below is



- (a) 3 W (b) 6 W (c) 6.75 W (d) 13.5 W


194. In series Resonance circuit, the power factor at resonance is

- (a) 0 (b) 0.5 (c) 0.707 (d) 1.0

195. At a particular instant, an inductance of 2 H carries a current of 2 A, while the voltage across it is 1 V. The energy stored in inductor in Joules is

- (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 8

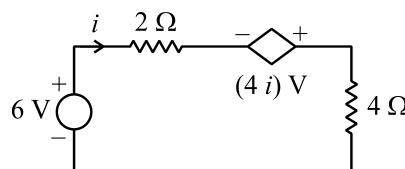196. Find the voltage of the dependent source in the given circuit.



- (a) 8 V (b) 12 V (c) 6 V (d) 16 V


197. Internal resistance of an ideal current source is always

- (a) unity (b) zero (c) infinity (d) can be any value

198. Kirchhoff's current law is based on principle of

- (a) Conservation of charge (b) Conservation of voltage
(c) Both (a) and (b) (d) Conservation of time

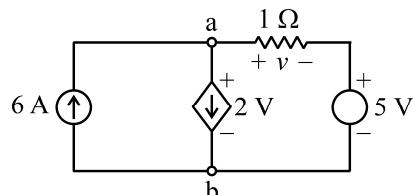199. The value of v in the given circuit is



- (a) 2 V (b) 12 V (c) -2 V (d) -12 V

200. Under maximum power transfer condition, power transfer efficiency is

- (a) 66% (b) 33% (c) 100% (d) 50%

188. श्रेणी अनुनाद परिपथ (Series Resonant Circuit) में अनुनाद की स्थिति में, क्वालिटी गुणांक (Q) का मान होगा :

- (a) $\frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ (b) $R \sqrt{\frac{C}{L}}$ (c) $\frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{LC}}$ (d) $\frac{R}{\sqrt{LC}}$

189. यदि $V = V_m \sin \omega t$ किसी संधारित्र पर विभव है, तो धारा होगी

- (a) $I_m / \sqrt{2}$ (b) $I_m \sin \omega t$ (c) $I_m \sin (\omega t + \pi/2)$ (d) $I_m \sin (\omega t - \pi/2)$

190. एक साइन तरंग का अधिकतम मान 20 V है। इसका मान 135° पर होगा

- (a) 10 V (b) 14.14 V (c) 15 V (d) 5 V


191. _____ तरंग का फॉर्म फैक्टर 1 होता है।

- (a) सॉ टूथ (b) त्रिकोणीय (c) साइनूसायडल (d) स्क्वायर

192. एक विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में रिएक्टिव (reactive) kVAR का मान होगा

- (a) शून्य (b) एक (c) एक से अधिक (d) अनन्त

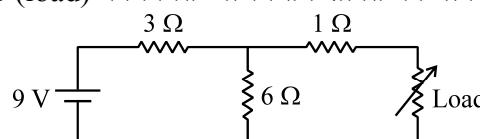193. निम्न दिये गये परिपथ में, लोड (load) को निर्गत अधिकतम शक्ति का मान होगा :



- (a) 3 W (b) 6 W (c) 6.75 W (d) 13.5 W


194. एक श्रेणी अनुनाद परिपथ में, अनुनाद की स्थिति में, शक्ति गुणांक (Power Factor) होगा

- (a) 0 (b) 0.5 (c) 0.707 (d) 1.0

195. एक विशेष क्षण पर, 2 H प्रेरकत्व, 2 A की धारा ले रहा है तथा इस पर 1 V विभव है। प्रेरक (Inductor) में संगृहीत ऊर्जा जूल में होगी

- (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 8

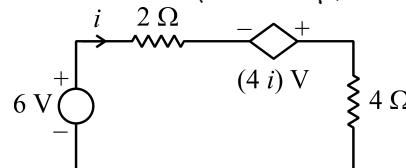196. दिए गए परिपथ में निर्भर-स्रोत के वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 8 V (b) 12 V (c) 6 V (d) 16 V


197. एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा _____ होता है।

- (a) एक (unity) (b) शून्य (c) अनंत (d) कुछ भी मान हो सकता है।

198. किरचॉफ धारा नियम _____ सिद्धांत पर आधारित है।

- (a) आवेश संरक्षण (b) विभव संरक्षण (c) दोनों (a) एवं (b) (d) समय संरक्षण

199. दिये गये परिपथ में v का मान होगा

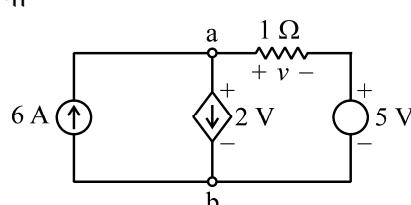

- (a) 2 V (b) 12 V (c) -2 V (d) -12 V

200. अधिकतम शक्ति संचरण की स्थिति में, शक्ति संचरण दक्षता होती है

- (a) 66% (b) 33% (c) 100% (d) 50%

Space For Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह