

पेपर सील खोले बगैर इस तरफ से उत्तर शीट को बाहर निकालें।
Without opening the Paper seal take out Answer Sheet
from this side.



JEE-II

अपना अनुक्रमांक सामने अंकों में
बॉक्स के अन्दर लिखें
शब्दों में

प्रश्न-पुस्तिका शुंखला



विद्युत अभियन्त्रण (द्वितीय प्रश्न-पत्र)
Electrical Engineering (Paper-II)

समय : 03:00 घंटे

पूर्णांक : 360

Time : 03:00 Hours
Maximum Marks : 360

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।

महत्वपूर्ण निर्देश

- प्रश्न-पुस्तिका के कवर पेज पर अनुक्रमांक के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रश्न के अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जायेगा।
- अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक, विषय-कोड एवं प्रश्न-पुस्तिका की सीरीज का अंकन OMR Sheet में निर्दिष्ट कॉलम में सही-सही करें, अन्यथा उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी रफ कार्य हेतु प्रश्न-पुस्तिका (बुकलेट) के अन्त में दिये गये पृष्ठों का ही केवल उपयोग करें। अलग से इस हेतु वर्किंग शीट उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका के अंदर रफ कार्य के अतिरिक्त कुछ भी न लिखें।
- इस प्रश्न-पुस्तिका में 180 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर, प्रश्न के नीचे (a), (b), (c) एवं (d) दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही सही उत्तर है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, उत्तर-पत्रक (ओ.एम.आर. आंसर शीट) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले अथवा नीले बाल छाइंट पेन से पूरा काला / नीला कर दें।
- प्रश्न-पुस्तिका में अंकित सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के समान अंक हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक दिये जायेंगे।
- आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।
- अपने उत्तर आपको अलग से दिये गये ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में अंकित करने हैं। आपके द्वारा सभी उत्तर केवल ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर ही दिया जाना अनिवार्य है। ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के अतिरिक्त अन्य कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर कुछ लिखने के पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक में वांछित सूचनाओं को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व भरा जाना अनिवार्य है।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक तीन प्रतियों (मूल प्रति, कार्यात्मक प्रति एवं अभ्यर्थी प्रति) में है। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की मूल प्रति एवं कार्यात्मक प्रति अन्तरीक्षक (Invigilator) को हस्तान्तर करने के उपरान्त ही कक्ष छोड़ें, अन्यथा की स्थिति में आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की अभ्यर्थी प्रति, अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं।
- यदि आपने इन अनुदेशों को पढ़ लिया है, इस पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अंकित कर दिया है और ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर वांछित सूचनायें भर दी हैं, तो तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने को नहीं कहा जाता।
- ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) का मूल्यांकन ओ.एम.आर. आंसर शीट पर अभ्यर्थी द्वारा अंकित सीरीज कोड (A, B, C, D) के आधार पर ही किया जायेगा।
- प्रश्न-पुस्तिका (Question Booklet) में से ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) निकालने के पश्चात् ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर प्रश्न-पुस्तिका क्रमांक एवं प्रश्न-पुस्तिका के सीरीज कोड (A, B, C, D) की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक करें। यदि उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

जब तक कहा न जाय इस प्रश्न-पुस्तिका को न खोलें।


महत्वपूर्ण : प्रश्न-पुस्तिका खोलने पर तुरन्त जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पेज भली-भाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्न-पुस्तिका सीलबंद न हो अथवा कोई अन्य कमी हो, तो अन्तरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।

1. The estimated tidal power potential of Indian coast is around
(a) 12000 MW (b) 14000 MW (c) 9000 MW (d) 18000 MW
2. Which parameter is used as an index to measure the standard of living of people of a country ?
(a) Industrial production (b) Number of vehicles per house
(c) Per capita energy consumption (d) Population density
3. The efficiency of a commercial solar cell lies in the range
(a) 2% – 10% (b) 10% – 20% (c) 30% – 40% (d) 40% – 50%
4. A biogas consists of
(a) only methane gas
(b) methane gas, carbon dioxide and some impurities
(c) only ethane
(d) a special organic gas
5. Which of the following area is preferred for solar plant ?
(a) Coastal areas (b) Hot and arid zone (c) Mountain tops (d) High rainfall zones
6. The maximum wind energy available is proportional to
(a) Air density (b) (Wind velocity)³
(c) (Rotor diameter)² (d) All of these
7. Which one of these resources does not produce CO₂ during electricity generation ?
(a) Coal (b) Petroleum (c) Uranium (d) Biogas
8. Two unequal ideal current sources cannot be connected in
(a) Series (b) Parallel
(c) (a) and (b) are correct (d) None of these
9. In a power plant, a reserve generating capacity which is in operation but is not in service is known as –
(a) Hot reserve (b) Spinning reserve
(c) Cold reserve (d) Firm power
10. Diversity factor has direct effect on
(a) Fixed cost of unit generated
(b) Variable cost of unit generated
(c) Both Fixed and Variable cost of unit generated
(d) None of these
11. The suitable turbine used for harvesting tidal power is
(a) Francis turbine (b) Kaplan turbine (c) Pelton turbine (d) None of these
12. The three colours of a single phase three wire system are
(a) Phase-black, Neutral-red, Earth-green (b) Phase-green, Neutral-red, Earth-black
(c) Phase-red, Neutral-black, Earth-green (d) None of these
13. Which of the following distribution system is most economical ?
(a) 3-phase, 3-wire, AC system (b) 3-phase, 4-wire, AC system
(c) 1-phase, 2-wire, AC system (d) DC system

1. भारतीय समुद्री तट की अनुमानित टाइडल शक्ति क्षमता है
 - (a) 12000 MW
 - (b) 14000 MW
 - (c) 9000 MW
 - (d) 18000 MW
2. एक देश के लोगों के जीवन स्तर को मापने के लिये कौन से पैरामीटर को एक सूचकांक की तरह उपयोग में लिया जाता है ?
 - (a) औद्योगिक उत्पादन
 - (b) प्रति मकान गाड़ियों की संख्या
 - (c) प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत
 - (d) जनसंख्या घनत्व
3. एक व्यावसायिक सोलर सेल की दक्षता है
 - (a) 2% – 10%
 - (b) 10% – 20%
 - (c) 30% – 40%
 - (d) 40% – 50%
4. जैविक गैस में होता है
 - (a) केवल मिथेन गैस
 - (b) मिथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अशुद्धता
 - (c) केवल इथेन
 - (d) एक विशेष कार्बनिक गैस
5. निम्न में से कौन से क्षेत्र सौर संयंत्र के लिये पसंद किया जाता है ?
 - (a) तटीय क्षेत्र
 - (b) गर्म व शुष्क क्षेत्र
 - (c) पर्वतीय शिखर
 - (d) उच्च बरसाती क्षेत्र
6. अधिकतम पवन ऊर्जा की उपलब्धता किसके अनुपात में है ?
 - (a) वायु घनत्व के
 - (b) (वायु की गति)³ के
 - (c) (रोटर व्यास)² के
 - (d) यह सभी
7. इनमें से कौन सा स्रोत विद्युत उत्पादन के दौरान CO₂ का उत्सर्जन नहीं करता है ?
 - (a) कोयला
 - (b) पेट्रोलियम
 - (c) यूरेनियम
 - (d) जैविक गैस
8. दो असमान आदर्श धारा स्रोतों को नहीं जोड़ा जा सकता
 - (a) श्रेणी क्रम में
 - (b) समान्तर क्रम में
 - (c) (a) व (b) सही हैं।
 - (d) इनमें से कोई नहीं
9. एक पावर प्लाण्ट की रिजर्व जनरेटिंग कैपैसिटी, जो कि ऑपरेशन में है, किन्तु सर्विस में नहीं है, कहलाती है
 - (a) हॉट रिजर्व
 - (b) स्प्रिंग रिजर्व
 - (c) कोल्ड रिजर्व
 - (d) फर्म पावर
10. डाइवर्सिटी फैक्टर का निम्न पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है :
 - (a) उत्पादित यूनिट की फिक्सड मूल्य पर
 - (b) उत्पादित यूनिट की वैरिएबल मूल्य पर
 - (c) उत्पादित यूनिट की फिक्सड एवं वैरिएबल मूल्य दोनों पर
 - (d) इनमें से कोई नहीं
11. टाइडल पावर को हारवेस्ट करने के लिये उपयुक्त टरबाइन हैं
 - (a) फ्रान्सिस टरबाइन
 - (b) काप्लान टरबाइन
 - (c) पेल्टन टरबाइन
 - (d) इनमें से कोई नहीं
12. एकल कला, तीन वायर प्रणाली के तीन तारों के रंग हैं
 - (a) फेज-काला, न्यूट्रल-लाल, अर्थ-हरा
 - (b) फेज-हरा, न्यूट्रल-लाल, अर्थ-काला
 - (c) फेज-लाल, न्यूट्रल-काला, अर्थ-हरा
 - (d) इनमें से कोई नहीं
13. निम्न में से कौन सी वितरण प्रणाली अधिकतम किफायती है ?
 - (a) 3 कला, 3 वायर AC प्रणाली
 - (b) 3 कला, 4 वायर AC प्रणाली
 - (c) 1 कला, 2 वायर AC प्रणाली
 - (d) DC प्रणाली


- 14.** Which of the following is not a type of wiring ?
 (a) Conduit (b) Bottom (c) Cleat (d) Casing & capping
- 15.** For regenerative braking, the regenerated power should have
 (a) same frequency as that of supply frequency
 (b) frequency $\frac{1}{3}$ of the supply frequency
 (c) frequency $\frac{2}{3}$ of the supply frequency
 (d) any frequency
- 16.** The range of frequency normally used for dielectric heating is
 (a) 10 kHz to 100 kHz (b) 100 kHz to 1 MHz
 (c) 10 MHz to 40 MHz (d) 1 MHz to 10 MHz
- 17.** In thyristor circuit, a snubber circuit is used for
 (a) Triggering (b) $\frac{dv}{dt}$ protection
 (c) $\frac{di}{dt}$ protection (d) Both (b) & (c) are correct
- 18.** In an L-R circuit, the value of resistance is $3\ \Omega$ and the inductance is 1.2 H. The time constant is
 (a) 4.8 sec. (b) 48 sec. (c) 0.4 sec. (d) 0.2 sec.
- 19.** For DC applied voltage an inductor under steady state condition behaves as
 (a) Voltage source (b) Current source (c) Short circuit (d) Open circuit
- 20.** If the binary number 1110 is converted to hexadecimal number, the hexadecimal number will be
 (a) G (b) D (c) E (d) F
- 21.** The torque-speed characteristics of a repulsion motor resembles the characteristics of the following :
 (a) Separately excited DC motor (b) DC shunt motor
 (c) DC series motor (d) DC compound motor
- 22.** Which material is used for construction of core of electrical machines ?
 (a) Copper (b) Copper alloy (c) Silicon steel (d) Mild steel
- 23.** A synchronous motor can operate at
 (a) lagging power factor (b) leading power factor
 (c) unity power factor (d) All of these are correct.
- 24.** The motor used in household refrigerator is
 (a) D.C. series motor (b) D.C. shunt motor
 (c) Universal motor (d) Single phase induction motor
- 25.** A domestic installation having fifteen 60 watts lamps is operated as
 5 lamps from 6.00 p.m. to 8.00 p.m.
 10 lamps from 8.00 p.m. to 10.00 p.m.
 6 lamps from 10.00 p.m. to 12.00 midnight.
 The daily load factor will be
 (a) 15 % (b) 15.5 % (c) 17.5 % (d) 12 %

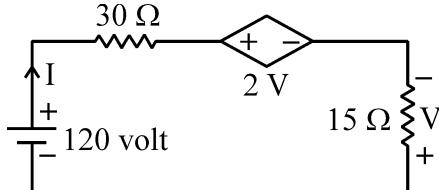- 26.** The value of current, I for the circuit shown in the figure :



- (a) 2 A (b) 4 A (c) 8 A (d) 6 A

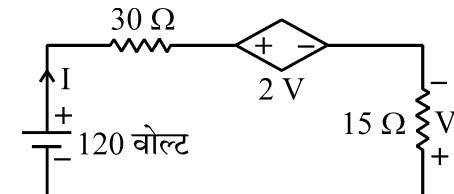26. दिखाये गये परिपथ के चित्र में धारा-I का मान होगा



27. निम्न स्तर के ईंधन में :
(a) राख की मात्रा कम होती है। (b) कैलोरिफिक मान कम होता है।
(c) कार्बन की मात्रा कम होती है। (d) नमी की मात्रा कम होती है।

28. कोयले के किस प्रकार में कैलोरिफिक मान सबसे कम होता है ?
(a) लिमाइट (b) बिटुमिन्स कोयला (c) एन्थ्रेसाइट (d) भाप कोयला

29. एक जनरेटिंग संयंत्र की अधिकतम माँग 1000 मेगावाट है, वार्षिक भार गुणांक 75% है और संयंत्र क्षमता गुणांक 60% है, तो आरक्षित क्षमता है
(a) 750 मेगावाट (b) 250 मेगावाट (c) 1.25 मेगावाट (d) 1000 मेगावाट

30. एक बफर प्रवर्धक (एम्प्लीफायर) का गेन होता है
(a) अनन्त (b) शून्य
(c) एक (d) सर्किट के पैरामीटर पर निर्भर करता है।

31. बोलोमीटर का प्रयोग निम्न के मापन में किया जाता है :
(a) वैद्युत सिग्नल (b) तापीय विकिरण (c) प्रकाशीय इनपुट (d) इनमें से कोई नहीं

32. रोटेशनल विस्थापन मापन के लिये प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसड्यूसर है
(a) शाफ्ट रिकॉर्डर (b) विभेदी धारित्र (c) एलवीडीटी (d) विकृति मापक

33. इनमें से कौन सा दाब ट्रांसड्यूसर उच्च दाब मापन में प्रयोग किया जाता है ?
(a) एल्फाट्रोन (b) मैक्लिओड मापक (c) पिरानी मापक (d) बॉर्डन मापक

34. एक परिवर्ती रिलेक्टैन्स प्रकार के टेकोमीटर में 60 रोटर दांत हैं। गणित्र 3600 गिनती प्रति सेकण्ड करता है। आर.पी.एम. में गति होगी
(a) 1800 (b) 3600 (c) 60 (d) 180

35. कौन सा तापीय परावर्तक सबसे ज्यादा सटीक (एक्यूरेट) है ?
(a) थर्मोकपल (b) आरटीडी (c) थर्मिस्टर (d) आईसी सेंसर

36. $100 \text{ M}\Omega$ प्रतिरोध के मापन में प्रयोग होने वाला उपयन्त्र है
(a) ओममीटर (b) मल्टीमीटर (c) मैगर (d) वीटीवीएम

37. एक चार डिजिट डिसप्ले डिजिटल वोल्टमीटर का रिजोल्युशन (विभेदन) होगा
(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{1000}$ (c) $\frac{1}{10000}$ (d) $\frac{1}{100}$

- 38.** A 3-phase, 6 pole, 50 Hz induction motor is running at 5% slip. What is the speed of the motor ?
(a) 850 rpm (b) 900 rpm (c) 950 rpm (d) 1000 rpm
- 39.** Under no-load condition, a salient pole synchronous motor is running with normal excitation. If excitation of this motor is reduced to zero
(a) it will work as an induction motor. (b) it will work as a reluctance motor.
(c) it will work as a synchronous motor. (d) the motor will stop.
- 40.** Which of the following motor is most suitable for a computer printer drive ?
(a) Reluctance motor (b) Hysteresis motor
(c) Shaded pole motor (d) Stepper motor
- 41.** A 1.8° step, 2-phase bipolar stepper motor has stepping rate of 100 step/sec. The rotational speed of the motor is
(a) 15 rpm (b) 30 rpm (c) 60 rpm (d) 45 rpm
- 42.** In a hysteresis motor the rotor core must have high
(a) Retentivity (b) Resistivity (c) Susceptibility (d) None of these
- 43.** At starting, the per unit slip of three phase induction motor is
(a) zero (b) 0.1 (c) 1.0 (d) infinity
- 44.** If the full load speed of a 6-pole, 50 Hz induction motor is 950 rpm, then motor speed at half full load would be approximately equal to
(a) 475 rpm (b) 950 rpm (c) 500 rpm (d) 975 rpm
- 45.** The main advantage of distributed winding in a rotating machine is
(a) to reduce the size of machine. (b) to enhance generated voltage.
(c) to reduce copper loss. (d) to reduce harmonics in generated emf.
- 46.** In a salient pole synchronous motor, the developed reluctance torque attains maximum value when the load angle in electrical degree is
(a) 0° (b) 45° (c) 60° (d) 90°
- 47.** A 4-pole star connected alternator running at 1500 rpm has 72 slots with 10 conductors per slot. The number of turns per phase and slot angle are respectively.
(a) 120 turns and 20° (b) 100 turns and 10°
(c) 120 turns and 10° (d) 100 turns and 20°
- 48.** To eliminate 5th harmonic voltage from the phase voltage of an alternator, the coil should be short pitched by an electrical angle of
(a) 30° (b) 36° (c) 72° (d) 18°
- 49.** Frequency of current in the rotor of a 3-phase induction is equal to
(a) supply frequency (b) less than supply frequency
(c) slip time supply frequency (d) slip/supply frequency
- 50.** Induction machine with negative slip acts as
(a) an induction motor. (b) a reluctance motor.
(c) an induction generator. (d) a synchronous motor.

- 38.** एक त्रिकला, 6 ध्रुव, 50 Hz प्रेरण मोटर 5% स्लिप पर चल रही है। मोटर की गति क्या है ?
 (a) 850 rpm (b) 900 rpm (c) 950 rpm (d) 1000 rpm
- 39.** शून्य भार की स्थिति में एक सेलिएण्ट पोल तुल्यकाली मोटर सामान्य उत्तेजन पर चल रही है। यदि इस मोटर का उत्तेजन शून्य कर दिया जाये तो
 (a) यह एक प्रेरण मोटर की तरह कार्य करेगा। (b) यह एक रिलक्टेंस मोटर की तरह कार्य करेगा।
 (c) यह एक तुल्यकालिक मोटर की तरह कार्य करेगा। (d) मोटर रुक जायेगी।
- 40.** निम्न में से कौन सा मोटर कम्प्यूटर प्रिंटर ड्राईव के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है ?
 (a) रिलक्टेंस मोटर (b) हिस्टरेसिस मोटर (c) शेडेड पोल मोटर (d) स्टेपर मोटर
- 41.** एक 1.8° स्टेप, 2-फेज द्वि-ध्रुवी स्टेपर मोटर में स्टेपिंग रेट 100 स्टेप प्रति सेकण्ड है। मोटर की घूर्णीय गति होगी
 (a) 15 rpm (b) 30 rpm (c) 60 rpm (d) 45 rpm
- 42.** एक हिस्टरेसिस मोटर के रोटर क्रोड में अधिक होना चाहिए
 (a) रिटेण्टीविटि (b) प्रतिरोधकता (c) ससेप्टिबिलिटी (d) इनमें से कोई नहीं
- 43.** प्रारम्भ में एक त्रिकला प्रेरण मोटर का प्रति इकाई स्लिप होता है
 (a) शून्य (b) 0.1 (c) 1.0 (d) अनन्त
- 44.** एक 6-ध्रुव, 50 Hz, प्रेरण मोटर की पूर्ण भार गति यदि 950 rpm है, तो इस मोटर की आधा भार पर गति लगभग बराबर होगी
 (a) 475 rpm (b) 950 rpm (c) 500 rpm (d) 975 rpm
- 45.** एक घूर्णीय मशीन में वितरित वाइंडिंग का मुख्य फायदा है
 (a) मशीन का आकार छोटा हो जाना। (b) उत्पादित विभव को बढ़ाना।
 (c) ताप्र हानि को कम करना। (d) उत्पादित वि.वा.ब. में हारमॉनिक्स को कम करना।
- 46.** एक सेलिएण्ट पोल तुल्यकाली मोटर में उत्पन्न रिलक्टैन्स बलाघूर्ण का मान अधिकतम होगा जब भार कोण का मान वैद्युत कोण में होगा
 (a) 0° (b) 45° (c) 60° (d) 90°
- 47.** एक 1500 rpm पर चलित 4-पोल स्टार संयोजित अल्टरनेटर में 72 स्लोट्स हैं जिसमें प्रति स्लोट 10 कण्डकर्ट्स हैं। फेरा प्रति कला तथा स्लोट कोण होगा क्रमशः
 (a) 120 फेरा तथा 20° (b) 100 फेरा तथा 10° (c) 120 फेरा तथा 10° (d) 100 फेरा तथा 20°
- 48.** एक अल्टरनेटर के कला विभव से पाँचवाँ हारमोनिक विभव समाप्त करने हेतु कुण्डली को जिस वैद्युत कोण से शोर्ट पिच करना होगा उसका मान है
 (a) 30° (b) 36° (c) 72° (d) 18°
- 49.** एक त्रिकला प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति होती है
 (a) सप्लाई आवृत्ति के बराबर (b) सप्लाई आवृत्ति से कम
 (c) स्लिप गुना सप्लाई आवृत्ति (d) स्लिप/सप्लाई आवृत्ति
- 50.** ऋणात्मक स्लिप पर प्रेरण मशीन कार्य करेगी
 (a) एक प्रेरण मोटर की तरह (b) एक रिलक्टेंस मोटर की तरह
 (c) एक प्रेरण जनित्र की तरह (d) एक तुल्यकाली मोटर की तरह

- 51.** For a P-pole electrical machine, the relation between electrical and mechanical degrees is
- (a) $\theta_e = \frac{2}{P} \theta_m$ (b) $\theta_e = \frac{4}{P} \theta_m$ (c) $\theta_e = \theta_m$ (d) $\theta_e = \frac{P}{2} \theta_m$
- 52.** In a dc machine, the field flux axis and armature flux axis are respectively along
- (a) direct axis and quadrature axis. (b) quadrature axis and direct axis.
 (c) Both along direct axis. (d) Both along quadrature axis.
- 53.** In case of an induction motor, which expression is correct ?
- (a) $N_r = N_s(1 - S)$ (b) $N_s = N_r(1 - S)$ (c) $N_s = N_r(1 + S)$ (d) $N_r = 2 \cdot N_s$
- 54.** The V-curve of a synchronous motor is a plot between
- (a) field current and field voltage (b) armature current and armature voltage
 (c) field current and armature current (d) field voltage and armature voltage
- 55.** An induction motor operates in braking (plugging) mode when
- (a) slip (S) > 1 (b) slip (S) < 0 (c) slip (S) = zero (d) $0 < \text{slip} < 1$
- 56.** The rotor of a stepper motor has
- (a) No windings (b) No commutator (c) No brushes (d) All of these
- 57.** A 3-phase induction motor is operating at a slip, S . If the two supply leads are interchanged, then its slip at that instant will be
- (a) $2 - S$ (b) $2 + S$ (c) $1 + S$ (d) $1 - S$
- 58.** AC servomotor is basically a
- (a) Universal motor (b) Capacitor motor
 (c) 2-phase induction motor (d) 3-phase induction motor
- 59.** The per unit value of a 4Ω resistor at 100 MVA base current and 10 kVA base voltage is
- (a) 2.0 p.u. (b) 4.0 p.u. (c) 0.4 p.u. (d) 0.004 p.u.
- 60.** A 10 kVA, 400 V/200 V single phase transformer with 10% impedance draws a steady short circuit current of
- (a) 50 A (b) 150 A (c) 250 A (d) 350 A
- 61.** The positive sequence current of a transmission line is
- (a) always zero (b) 1/3 of negative sequence current
 (c) equal to negative sequence current (d) 3 times of negative sequence current
- 62.** The percentage bias for generator protection for a differential relay lies between
- (a) 5 to 10 (b) 20 to 15 (c) 15 to 20 (d) 20 to 25
- 63.** The capacitor switching is easily done with
- (a) Air blast circuit breaker (b) Oil circuit breaker
 (c) Air circuit breaker (d) Vacuum circuit breaker

- 51.** एक P-पोल वाली वैद्युत मशीन के लिये वैद्युत तथा यांत्रिक कोणों का सम्बन्ध है
- (a) $\theta_e = \frac{2}{P} \theta_m$ (b) $\theta_e = \frac{4}{P} \theta_m$ (c) $\theta_e = \theta_m$ (d) $\theta_e = \frac{P}{2} \theta_m$
- 52.** एक दिष्ट धारा मशीन में फ़िल्ड फ्लक्स अक्ष तथा आर्मेचर फ्लक्स अक्ष क्रमशः इन की दिशा में होते हैं
- (a) डाइरेक्ट एक्सिस एवं क्वाडरेचर एक्सिस (b) क्वाडरेचर एक्सिस एवं डायरेक्ट एक्सिस
 (c) दोनों डाइरेक्ट एक्सिस में (d) दोनों क्वाडरेचर एक्सिस में
- 53.** प्रेरण मोटर के लिये कौन सा व्यंजक (expression) सही है ?
- (a) $N_r = N_s(1 - S)$ (b) $N_s = N_r(1 - S)$ (c) $N_s = N_r(1 + S)$ (d) $N_r = 2 \cdot N_s$
- 54.** एक तुल्यकाली (सिन्क्रोनस) मोटर का V-वक्र, निम्न के मध्य होता है :
- (a) क्षेत्र (Field) धारा एवं क्षेत्र विभव (b) आर्मेचर धारा एवं आर्मेचर विभव
 (c) क्षेत्र धारा एवं आर्मेचर धारा (d) क्षेत्र विभव एवं आर्मेचर विभव
- 55.** एक प्रेरण मोटर ब्रेकिंग (प्लागिंग) विधा (मोड) में कार्य करती है जब
- (a) स्लिप (S) > 1 (b) स्लिप (S) < 0 (c) स्लिप (S) = शून्य (d) $0 < \text{स्लिप} < 1$
- 56.** एक स्टेपर मोटर के रोटर में
- (a) कोई वाइन्डिंग नहीं होता है। (b) कोई कम्यूटेटर नहीं होता है।
 (c) कोई ब्रश नहीं होता है। (d) यह सभी
- 57.** एक त्रिकला-प्रेरण मोटर स्लिप, S पर गतिमान है। यदि स्टेटर के 2 टर्मिनल को आपस में बदल दे तो उस क्षण, स्लिप का मान होगा
- (a) $2 - S$ (b) $2 + S$ (c) $1 + S$ (d) $1 - S$
- 58.** प्रत्यावर्ती धारा सर्वो मोटर मूलतः है
- (a) यूनिवर्सल मोटर (b) कैपैसिटर मोटर
 (c) द्विकला (2-फेज) प्रेरण मोटर (d) त्रिकला (3-फेज) प्रेरण मोटर
- 59.** 100 MVA आधार धारा एवं 10 kVA आधार विभव पर, 4Ω प्रतिरोध का प्रति इकाई मान है
- (a) 2.0 p.u. (b) 4.0 p.u. (c) 0.4 p.u. (d) 0.004 p.u.
- 60.** एक 10 kVA, 400 V/200 V एक-कलीय ट्रांसफॉर्मर जिसकी प्रतिबाधा 10% है यह स्थिर लघु परिपथीय धारा लेता है
- (a) 50 A (b) 150 A (c) 250 A (d) 350 A
- 61.** पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइन का धनात्मक क्रम धारा है
- (a) हमेशा शून्य (b) ऋणात्मक क्रम धारा का 1/3
 (c) ऋणात्मक क्रम धारा के बराबर (d) ऋणात्मक क्रम धारा का 3-गुना
- 62.** एक डिफ्रेन्शियल रिले में जनरेटर सुरक्षा के लिये प्रतिशत बायस बीच में रहता है
- (a) 5 से 10 (b) 20 से 15 (c) 15 से 20 (d) 20 से 25
- 63.** कैपैसीटर की स्वीचिंग किसके द्वारा आसानी से की जाती है ?
- (a) एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर (b) ऑइल सर्किट ब्रेकर
 (c) एयर सर्किट ब्रेकर (d) वैक्यूम सर्किट ब्रेकर

64. रि-स्ट्राइकिंग वोल्टेज के बढ़ने की दर निर्भर करती है
 (a) सर्किट ब्रेकर के प्रकार पर
 (c) केवल प्रणाली के संधारित्रा पर
 (b) केवल प्रणाली के प्रेरकत्व पर
 (d) प्रणाली के प्रेरकत्व एवं संधारित्रा पर

65. बकहोल्ज रिले ट्रांसफॉर्मर को इनसे सुरक्षित करती है
 (a) सभी प्रकार के आंतरिक दोषों से
 (c) केवल फेरों के बीच के दोष से
 (b) केवल वाइंडिंग से भू दोष को
 (d) बाहरी दोष से

66. “आर्क प्रतिरोध” के कारण कौन सी रिले सबसे अधिक प्रभावित होती है ?
 (a) बकहोल्ज रिले (b) इम्पीडेन्स रिले (c) रिएक्टैन्स रिले (d) डिफ्रेन्शियल रिले

67. यूनिट सुरक्षा योजना _____ करती है।
 (a) केवल प्रारम्भिक सुरक्षा
 (c) सहकालिक सुरक्षा
 (b) केवल बैक-अप सुरक्षा
 (d) रिमोट सुरक्षा

68. एक अनन्त बस बार का होता है
 (a) नियत विभव
 (c) नियत आवृत्ति
 (b) नियत धारा
 (d) नियत विभव एवं नियत आवृत्ति दोनों

69. निम्न में से कौन सा उपकरण सब-स्टेशन पर स्थापित नहीं किया जाता है ?
 (a) शंट रिएक्टर (b) एक्साइटर (उत्तेजक) (c) विभव ट्रांसफॉर्मर (d) संधारित्र

70. एक डिस्टेंस रिले मापती है
 (a) विभव में अन्तर (b) कला में अन्तर (c) प्रतिबाधा में अन्तर (d) दूरी में अन्तर

71. HRC फ्यूज में, कट-ऑफ और अन्तिम धारा शून्य के बीच के समय को कहते हैं
 (a) प्रि-आर्किंग समय (b) आर्किंग समय (c) कुल प्रचालन समय (d) इनमें से कोई नहीं

72. फ्यूज नियम के अनुसार, फ्यूज में धारा प्रवाहित होने की क्षमता अनुपाती होती है
 (a) फ्यूज वायर के व्यास (b) $(\text{फ्यूज वायर के व्यास})^{3/2}$
 (c) $(\text{फ्यूज वायर के व्यास})^{1/2}$ (d) $\frac{1}{\text{फ्यूज वायर के व्यास}}$

73. फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा दर्शाते हैं
 (a) वोल्टेज एवं धारा में (b) एम्पीयर्स में (c) वोल्ट एम्पीयर में (d) एम्पीयर घंटा में

74. अर्थ-वायर बना होता है
 (a) ताप्र से
 (c) लौह से
 (b) एल्युमिनियम से
 (d) जस्तीकृत स्ट्रेण्डेड स्टील वायर से

75. वैद्युत उपकरणों व वायरिंग की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं निम्न के द्वारा :
 (a) इन्सुलेशन
 (c) विद्युत परिपथ में एक फ्यूज वायर लगाने से
 (b) अर्थिंग
 (d) यह सभी

76. MCB इंगित करता है
 (a) मेन सर्किट बोर्ड (b) मेन सर्किट ब्रेकर (c) मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (d) इनमें से कोई नहीं

77. What should be the value of resistor R in resistance switching for critically damped restriking voltage ?

(a) $R > \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$ (b) $R = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$ (c) $R \leq \sqrt{LC}$ (d) $R \geq \frac{1}{2} \sqrt{LC}$

78. What is the effect of welding equipments on power factor ?

- (a) Power factor increases. (b) Power factor decreases.
 (c) Power factor does not change. (d) Both current drawn and power factor increase.

79. In ring main distribution system, a distributor is fed

- (a) by one feeder (b) by two feeders
 (c) by four feeders (d) at different points of the feeder

80. In village, most commonly used distribution system is

- (a) Parallel system (b) Mesh system (c) Ring system (d) Radial system

81. Reactance relay is normally used for the protection of

- (a) Long transmission line (b) Medium transmission line
 (c) Short transmission line (d) All types of lines


82. If the fault current is 2000 A, relay setting is 50 % and CT ratio is 400/5 A, then Plug Setting Multiplier (PSM) will be

- (a) 25 (b) 10 (c) 15 (d) 50

83. The maximum power (watts) that a 12 V DC source with an internal resistance of 3Ω can supply to an external resistive load


- (a) 12 watts (b) 36 watts (c) 48 watts (d) 72 watts

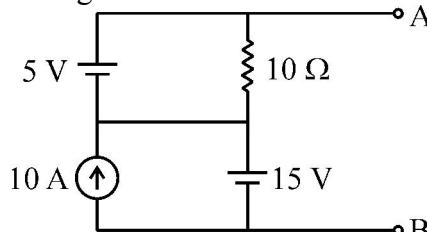84. The voltage across the terminal AB in the circuit shown is



- (a) 10 V (b) 5 V (c) 15 V (d) 20 V

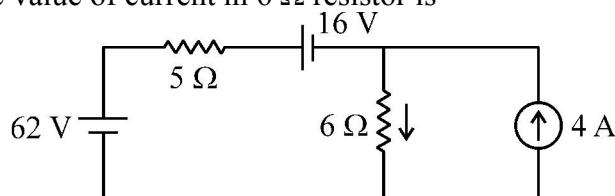85. The value of current in 6Ω resistor is





- (a) 2 A (b) 4 A (c) 6 A (d) 5.2 A

86. The superposition theorem cannot be applied to a linear circuit to determine

- (a) voltage (b) power (c) current (d) Both (a) and (c)

87. Thevenin's theorem can be applied to a circuit having

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| (i) Independent source | (ii) Linear elements | | |
| (iii) Unilateral elements | (iv) Bilateral elements | | |
| (a) (i) and (iii) | (b) (i), (ii) and (iii) | (c) (i), (ii) and (iv) | (d) None of these |

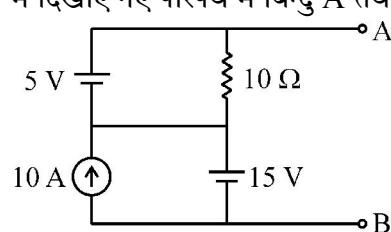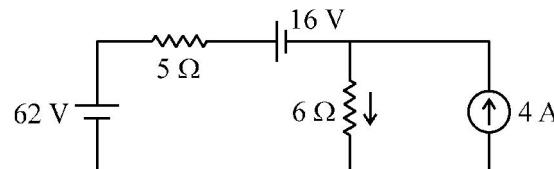77. प्रतिरोध स्वचिंग में क्रान्तिक रूप से डैम्पड रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हेतु प्रतिरोध R का मान होगा
- (a) $R > \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$ (b) $R = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$ (c) $R \leq \sqrt{LC}$ (d) $R \geq \frac{1}{2} \sqrt{LC}$
78. वेल्डिंग उपकरणों का शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव होता है ?
- (a) शक्ति गुणांक बढ़ता है। (b) शक्ति गुणांक घटता है।
 (c) शक्ति गुणांक नहीं बदलता है। (d) ली गई धारा एवं शक्ति गुणांक दोनों बढ़ते हैं।
79. रिंग मेन वितरण प्रणाली में एक वितरक को आपूर्ति होती है
- (a) एक फीडर द्वारा (b) दो फीडरों द्वारा
 (c) चार फीडरों द्वारा (d) फीडर के विभिन्न बिन्दुओं पर
80. ग्राम में सामान्यतः उपयोग किये जाने वाली वितरण प्रणाली है
- (a) समान्तर प्रणाली (b) मैश प्रणाली (c) रिंग प्रणाली (d) रेडियल (खीरीय) प्रणाली
81. रिएक्टैन्स रिले साधारणतः निम्न की सुरक्षा के लिये उपयोग किया जाता है :
- (a) लम्बी संचरण लाइन में (b) मध्यम संचरण लाइन में
 (c) छोटी संचरण लाइन में (d) सभी प्रकार की लाइन में
82. यदि फॉल्ट धारा 2000 A है, रिले की सेटिंग 50% है तथा सी.टी. अनुपात 400/5 A, तो प्लग सेटिंग गुणांक (PSM) होगा
- (a) 25 (b) 10 (c) 15 (d) 50
83. एक 12 V का दिष्ट धारा स्रोत (source) जिसका आन्तरिक प्रतिरोध $3\ \Omega$ है वह बाहरी (External) प्रतिरोध भार को अधिकतम निम्न शक्ति प्रदान कर सकता है :
- (a) 12 वाट (b) 36 वाट (c) 48 वाट (d) 72 वाट
84. चित्र में दिखाए गए परिपथ में बिन्दु A तथा B के बीच विभव है
- 
- (a) 10 V (b) 5 V (c) 15 V (d) 20 V
85. $6\ \Omega$ के प्रतिरोध में धारा का मान होगा
- 
- (a) 2 A (b) 4 A (c) 6 A (d) 5.2 A
86. सुपरपोजिशन प्रमेय का उपयोग एक खीरीय परिपथ में निम्न की गणना के लिए नहीं कर सकते हैं :
- (a) विभव (b) शक्ति (पावर) (c) धारा (d) (a) एवं (c) दोनों
87. थेवेनिन प्रमेय को ऐसे परिपथ में लगा सकते हैं जिसमें हो
- (i) स्वतंत्र स्रोत (source) (ii) खीरीय अवयव
 (iii) यूनिलेटरल अवयव (iv) बाई-लेटरल अवयव
- (a) (i) एवं (iii) (b) (i), (ii) एवं (iii) (c) (i), (ii) एवं (iv) (d) इनमें से कोई नहीं


88. A network consists of only independent current sources and resistors. If the value of all current sources are doubled, then voltage at any node will

- (a) remain the same
- (b) be doubled
- (c) be halved
- (d) be one-fourth

89. In a synchronous motor damper winding is used to

- (a) stabilize rotor speed only.
- (b) suppress rotor oscillation only.
- (c) develop necessary starting torque only.
- (d) Both (b) and (c) are correct.

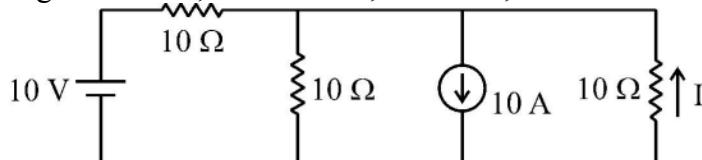
90. In the given circuit, the current I , as shown, will be



(a)

(d) +3.67 A


91. The

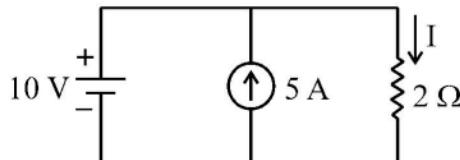

(a)

(d) 20 A


92. In the
resis

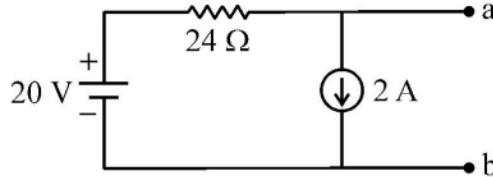

(a)

Ω (d) -2 A, 48 Ω

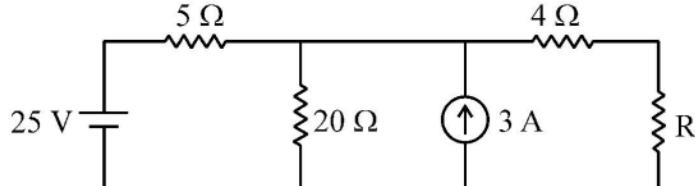
93. In the
maximum power transfer into it ?



(a)

(d) 12 Ω

94. Pote

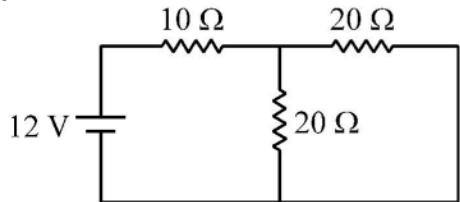

(a) 4 V

(b) 8 V

(c) 6 V

(d) 3 V


88. एक परिपथ में केवल स्वतन्त्र धारा स्रोत और प्रतिरोध है। यदि सभी धारा स्रोतों का मान दो-गुना कर दें तो किसी नोड पर विभव का मान

- (a) जितना था वही रहता है।
 (b) दो गुना हो जाता है।
 (c) आधा हो जाता है।
 (d) एक-चौथाई हो जाता है।

89. एक तुल्यकाली मोटर में अवमन्दक वाइन्डिंग का कार्य है


- (a) केवल रोटर गति को स्थिर करना।
 (b) केवल रोटर दोलन को अवरुद्ध करना।
 (c) केवल आवश्यक प्रारम्भिक बलाधूर्ण उत्पन्न करना।
 (d) (b) तथा (c) दोनों सही हैं।

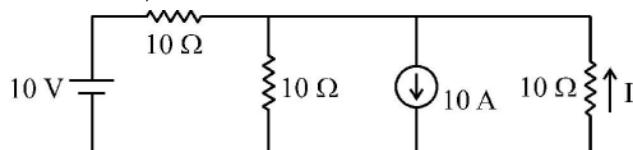90. दिये गये परिपथ में, दर्शाई गयी धारा I होगी




- (a) (d) + 3.67 A

91. दिये

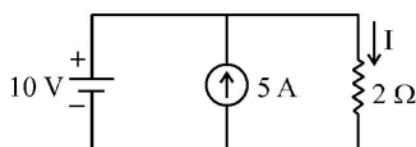


- (a) (d) 20 A

92. दिये

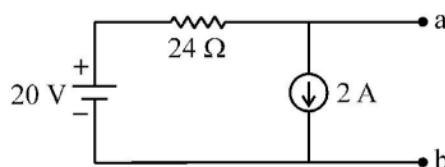


- (a) (d) -2 A, 48 Ω

93. दिये

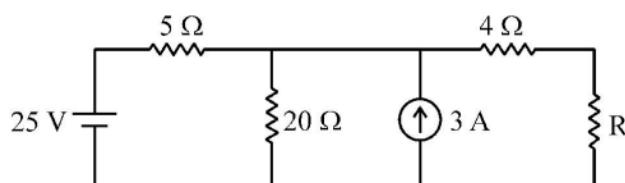


- (a) (d) 12 Ω

94. दिये

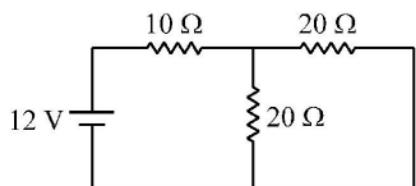

- (a) 4 V (b) 8 V
(c) 6 V (d) 3 V

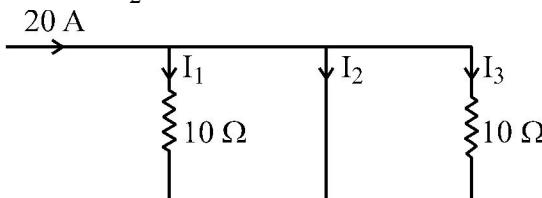95. The value of I_2 in the given circuit is




- (a) 0 A (b) 10 A (c) 20 A (d) 5 A

96. The condition for maximum power transfer in an AC circuit to a load impedance Z_L is


- (a) $Z_L = Z_{th}$ (b) $Z_L = -Z_{th}$ (c) $Z_L = Z_{th}^*$ (d) $R_L = R_{th}$

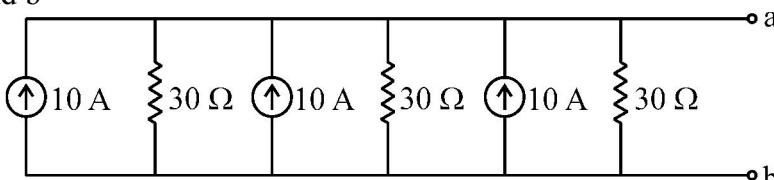97. Find Thevenin's voltage V_{th} and equivalent resistance (R_{th}) respectively across the terminal a and b




- (a) 90 V, 10 Ω (b) 300 V, 20 Ω (c) 90 V, 90 Ω (d) 300 V, 10 Ω

98. Current I in the given circuit is

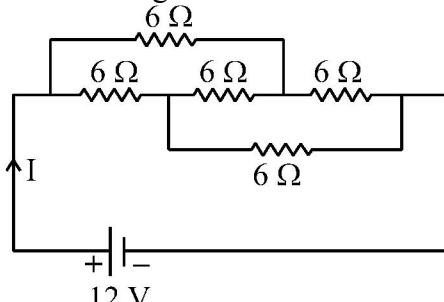

- (a) 2 Amp (b) 1 Amp (c) 4 Amp (d) 3 Amp

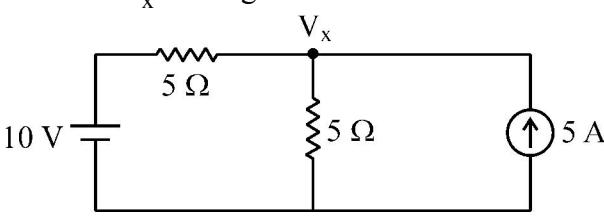99. The value of V_x in the given circuit is



- (a) 7.5 V (b) 17.5 V (c) 35 V (d) 15 V

100. Which law is applied for Nodal analysis?

- (a) Norton's theorem (b) Kirchhoff's current law
 (c) Thevenin's theorem (d) None of these


101. In an oscilloscope screen, linear sweep is applied at the

- (a) Vertical axis (b) Horizontal axis
 (c) Origin (d) Both horizontal and vertical axes

102. Lissajous pattern obtained on the screen of CRO can be used to determine

- (a) Phase shift (b) Voltage amplitude (c) Amplitude distortion (d) None of these

95. दिये गये परिपथ में I_2 का मान होगा

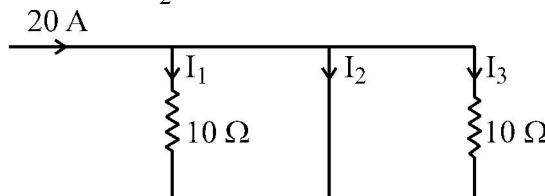


- (a) 0 A (b) 10 A (c) 20 A (d) 5 A

96. प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक लोड इम्पीडेन्स Z_L में अधिकतम शक्ति स्थानान्तरण के लिये प्रतिबंध है


- (a) $Z_L = Z_{th}$ (b) $Z_L = -Z_{th}$ (c) $Z_L = Z_{th}^*$ (d) $R_L = R_{th}$

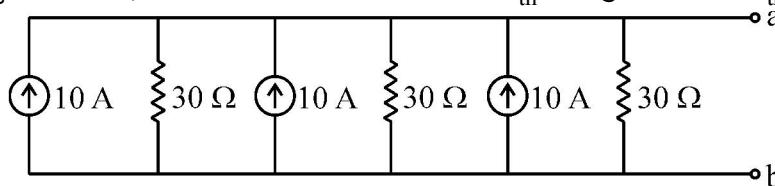97. बिन्दु (terminal) a एवं b के बीच थेवेनिन वोल्टेज V_{th} तथा तुल्य प्रतिरोध R_{th} का मान क्रमशः होगा




- (a) 90 V, 10 Ω (b) 300 V, 20 Ω (c) 90 V, 90 Ω (d) 300 V, 10 Ω

98. दिये गये परिपथ में धारा I का मान है

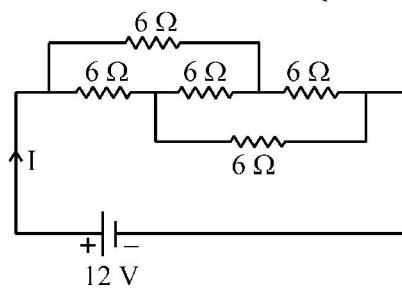

- (a) 2 Amp (b) 1 Amp (c) 4 Amp (d) 3 Amp

99. दिये गये परिपथ में V_x का मान होगा

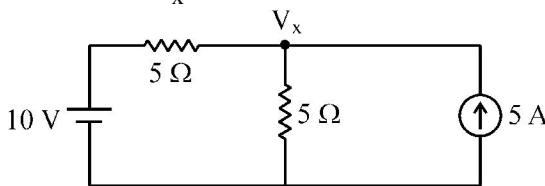

- (a) 7.5 V (b) 17.5 V (c) 35 V (d) 15 V

100. नोडल विश्लेषण (Analysis) के लिये कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है ?

- (a) नार्टन प्रमेय (b) किरचॉफ धारा नियम (c) थेवेनिन प्रमेय (d) इनमें से कोई नहीं

101. एक ऑसिलॉस्कोप स्क्रीन में रेखीय स्वीप को लगाया जाता है

- | | |
|-----------------------|--|
| (a) ऊर्ध्वाधर अक्ष पर | (b) क्षैतिज अक्ष पर |
| (c) मूल (Origin) पर | (d) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों अक्षों पर |

102. एक CRO स्क्रीन से प्राप्त लिसाजू पैटर्न का उपयोग निम्न को ज्ञात करने में किया जा सकता है :


- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| (a) फेज शिफ्ट (कला परिवर्तन) | (b) वोल्टेज एम्प्लीट्यूड |
| (c) एम्प्लीट्यूड में विकृति | (d) इनमें से कोई नहीं |

- 103.** एक द्वैत अनुरेखण (Dual trace) CRO में होता है
- (a) एक इलेक्ट्रॉन गन
 - (c) एक इलेक्ट्रॉन गन और एक द्वि-पोल स्विच
 - (b) दो इलेक्ट्रॉन गन
 - (d) दो इलेक्ट्रॉन गन और द्वि-पोल स्विच
- 104.** शोर के प्रति अति संवेदनशील कंट्रोलर होता है
- (a) PI
 - (b) PD
 - (c) PI एवं PD दोनों
 - (d) PID
- 105.** इनमें से कौन सा ओपन लूप सिस्टम की तुलना में बन्द लूप सिस्टम में ज्यादा होता है ?
- (a) गति
 - (b) आवृत्ति
 - (c) बैण्डविड्थ
 - (d) गेन
- 106.** इनमें से कौन सा स्व नियंत्रण प्रणाली में प्रयोग नहीं होता है ?
- (a) सेंसर
 - (b) ऑसीलेटर (दोलक)
 - (c) ट्रुटि डिटेक्टर
 - (d) कंट्रोल अवयव
- 107.** PLC में “इनपुट मोड्यूल” का कार्य है
- (a) प्रोग्राम को स्टोर करना।
 - (c) CPU एवं एक्चुएटर के बीच इण्टरफेस देना।
 - (b) सेंसर एवं CPU के बीच इण्टरफेस देना।
 - (d) PLC को पावर देना।
- 108.** PLC के मेमोरी सेक्शन में होता है
- (a) केवल CMOS RAM
 - (c) केवल EEPROM
 - (b) केवल EPROM
 - (d) यह सभी
- 109.** 3000°C के तापमान सीमा को मापने के लिये प्रयोग किये जाने वाला सेंसर है
- (a) प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर
 - (c) थर्मोकपल
 - (b) थर्मिस्टर
 - (d) पायरोमीटर
- 110.** एक प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर का 25°C पर प्रतिरोध $100\ \Omega$ है। प्लेटिनम का प्रतिरोध तापमान स्थिरांक $0.00392\ \Omega/\text{ }^{\circ}\text{C}$. है। 50°C पर इसका प्रतिरोध होगा
- (a) $91.2\ \Omega$
 - (b) $109.8\ \Omega$
 - (c) $119.6\ \Omega$
 - (d) $81.4\ \Omega$
- 111.** एक रेखीय परिवर्ती विभेदी परिणामित्र (LVDT) है
- (a) एक विस्थापन परावर्तक
 - (c) एक विभेदी तापमान सेंसर
 - (b) एक प्रतिबाधा मेचिंग परिणामित्र
 - (d) एक स्वपरिणामित्र
- 112.** द्रव (Liquid) बहाव दर को मापने के लिये प्रयोग करते हैं
- (a) एक पिरानी मापक
 - (b) एक पायरोमीटर
 - (c) एक ओरिफिस प्लेट
 - (d) एक बॉर्डन नली
- 113.** सेमीकण्डक्टर विकृत मापक के गुण होते हैं
- (a) उत्तम हिस्टरेसिस गुण
 - (c) पीजो-प्रतिरोधकता
 - (b) उच्च गेज गुणांक
 - (d) यह सभी
- 114.** एक अविक्षेप प्रकार के रिकॉर्डर में प्रयोग होता है
- (a) विभवमापी
 - (b) अमीटर (धारामापी)
 - (c) एम्प्लीफायर
 - (d) संधारित्र (कैपैसिटर)
- 115.** मैगर का प्रयोग निम्न के मापन में किया जाता है :
- (a) निम्न प्रतिरोध
 - (b) मध्यम प्रतिरोध
 - (c) इन्सुलेशन प्रतिरोध
 - (d) यह सभी
- 116.** मैगर में नियंत्रक आघूर्ण दिया जाता है
- (a) स्प्रिंग से
 - (c) द्रव घर्षण से
 - (b) भार (गुरुत्वाकर्षण) से
 - (d) दो वोल्टेज कुंडलियों के संयुक्त क्रिया द्वारा


117. A DC voltage of 1.0 V is applied to the X-plate of CRO and an AC voltage of $2 \sin 100 t$ is applied to Y-plate. The display on CRO screen will be

- 118.** The Laplace transform of a unit ramp function is

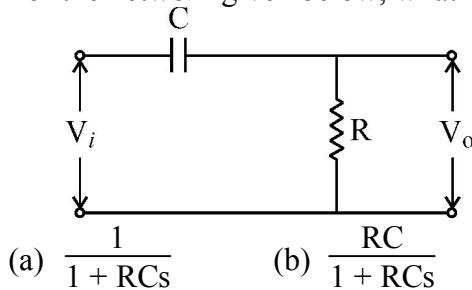- 119.** For the network given below, what is transfer function ?



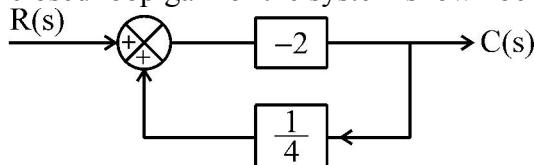- 120.** The closed loop gain of the system shown below is



- (a) $-\frac{4}{3}$ (b) $\overline{-4}$ (c) 4 (d) $-\frac{3}{4}$

121. Energy consumed by a heater of rating 1000 watts by operating it for a period of 2 hours will be
(a) 1 unit (b) 2 units (c) 2000 units (d) 4 units

122. The type-2 control system has

 - (a) no poles at the origin
 - (b) one pole at the origin
 - (c) two poles at the origin
 - (d) three poles at the origin

123. Which of the following is not an active transducer?

- (a) LYDT (b) Thermocouple (c) Piezo-electric (d) Photovoltaic cell

124. The resistance of $125\ \Omega$ strain gauge changes $1\ \Omega$ for 4000 micro-strain. The gauge factor for strain gauge is

- 125.** Tachometers are used for

- (a) angular speed measurement only.
 - (b) linear speed measurement only.
 - (c) both angular and linear speed measurement.
 - (d) None of these

- 126.** The dynamic characteristics of capacitive transducers are similar to those of

- (a) High pass filter (b) Low pass filter (c) Band stop filter (d) Notch filter

- 127.** Dummy strain gauge are used for


- (a) calibration of strain gauge.
 - (b) compensation for temperature changes.
 - (c) compensation for expansion.
 - (d) increasing the sensitivity of the bridge.

117. किसी CRO की X-प्लेट पर 1.0 V की दि.धा. वोल्टता तथा Y-प्लेट पर $2 \sin 100 t$ Volt की प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता लगाई गई है। CRO की स्क्रीन पर दिखाई देगा

(a) खड़ी सरल रेखा (b) क्षैतिज सरल रेखा (c) तिरछी रेखा (d) ज्यावक्रीय तरंगाकृति


118. इकाई रैम्प फलन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है

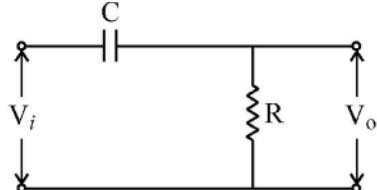- 119.** दिये गये परिपथ का अन्तरण फलन क्या है ?



$$(a) \quad (c) \text{ RCs} + 1 \quad (d) \frac{s \text{ RC}}{1 + \text{RCs}}$$

120. दिये ।

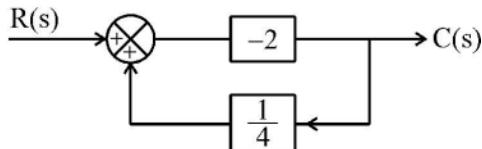

121. एक हीटर की रेटिंग 1000 वाट है। इसे 2 घण्टे प्रयोग में लाने पर कितनी ऊर्जा खपत होगी ?

(a) 1 यूनिट (b) 2 यूनिट्स (c) 2000 यूनिट्स (d) 4 यूनिट्स

- 122.** टाइप-2 वाले नियंत्रण प्रणाली में होता है

(a) मूल पर कोई भी पोल नहीं
(c) मूल पर दो पोल

(b) मूल पर एक पोल
(d) मूल पर तीन पोल

- 123.** निम्न में से कौन सा सक्रिय ट्रांसड्यूसर नहीं है ?

(a) एलवीडीटी (b) थर्मोकपल (c) पीजोइलेक्ट्रिक (d) फोटोवोल्टेइक सेल

124. $125\ \Omega$ प्रतिरोध वाले स्ट्रेन गेज में 4000 माइक्रोस्ट्रेन के लिये $1\ \Omega$ का परिवर्तन होता है, तो स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर होगा

125. टेकोमीटर प्रयुक्त होता है

126. कपोसाटेव ट्रासड्यूसर का गतिज आभलक्षण किसके समान होता है ?

(a) उच्च पास फिल्टर के निम्न पास फिल्टर के
(c) बैंड स्टॉप फिल्टर के नाँच फिल्टर के

127. डमा स्ट्रैन गज का किस लिए उपयोग करत हे ?

(a) स्ट्रॉन गज के कालब्रशन के लिए
(c) फैलाव की क्षतिपूर्ति के लिए

(b) तापमान बदलाव का क्षतिपूर्ति के लिए
(d) ब्रिज की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए

- 128.** पारेषण टावर का टावर फूटिंग प्रतिरोध होता है
- अधिकतम सम्भावित
 - न्यूनतम सम्भावित
 - थोड़ा ज्यादा
 - थोड़ा कम
- 129.** एक आइसोलेटर प्रयोग में होता है
- असामान्य धारा को ब्रेक करने हेतु
 - दोष धारा की दशा में मेकिंग हेतु
 - शून्य भार की स्थिति में परिपथ को ब्रेक करने हेतु
 - इनमें से कोई नहीं
- 130.** डीजल तथा गैस टरबाइन इकाइयाँ अधिक अनुकूल हैं
- शिखर भार के लिये
 - आधार भार के लिये
 - मध्यम भार के लिये
 - शिखर तथा आधार भार दोनों के लिये
- 131.** भारत में कई स्थानों पर दैनिक औसत सौर ऊर्जा विकिरण लगभग है
- 100 kWh/m²
 - 5 kWh/m²
 - 20 kWh/m²
 - 1.0 kWh/m²
- 132.** न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों का कार्य है
- नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करना।
 - विकिरण के खतरों को कम करना।
 - मंदक (moderator) पदार्थ को नियंत्रित करना।
 - यह सभी
- 133.** ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है एक
- ईधन की तरह
 - शीतलक की तरह
 - मंदक की तरह
 - इलेक्ट्रॉड की तरह
- 134.** इनमें से कौन सा ट्रान्सड्यूसर नहीं है ?
- विकृति मापक
 - स्व-परिणामित्र
 - विभवमापी
 - थर्मोकपल
- 135.** बड़ी विद्युत मोटरों में शीतलन किया जाता है
- खोखली नलिकाओं में पानी प्रवाहित करके।
 - खोखली नलिकाओं में हाइड्रोजन प्रवाहित करके।
 - दोनों (a) एवं (b) द्वारा
 - खोखली नलिकाओं में नाइट्रोजन प्रवाहित करके।
- 136.** आर्मेचर वाइंडिंग में कार्यरत
- फ्लक्स फील्ड धारा द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
 - फ्लक्स वर्किंग वि.वा.ब. द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
 - वि.वा.ब. वर्किंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
 - वि.वा.ब. लीकेज फ्लक्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
- 137.** इन्सुलेशन पर निम्न में से किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है ?
- डिज़ाइन परीक्षण
 - निष्पादन परीक्षण
 - सामान्य (रुटीन) परीक्षण
 - यह सभी
- 138.** इन्सुलेटर को बनाने में उपयोग में होने वाला पदार्थ है
- केवल पोर्सिलेन
 - केवल ग्लास
 - केवल सीमेण्ट
 - (a) एवं (b)
- 139.** निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत मशीनों व उपकरणों के परीक्षण में उपयोग में आता है ?
- केवल मैग्नेट
 - केवल भू-परीक्षक
 - केवल सी.टी.
 - (a) एवं (b)
- 140.** एक पिंजरी रोटर प्रेरण मोटर के स्लाट्स को तिरछा बनाने का कारण है
- कोगिंग को कम करना
 - हमिंग साउण्ड कम करना
 - (a) एवं (b)
 - इनमें से कोई नहीं

- 141.** एक निम्न वोल्टता, उच्च धारा दिष्ट धारा मोटर में उपयुक्त कुण्डली का प्रकार है
 (a) बैब वाइंडिंग (b) लैप वाइंडिंग (c) शार्ट पिच वाइंडिंग (d) इनमें से कोई नहीं
- 142.** यदि एक त्रिकला प्रेरण मोटर के स्टेटर की फेज क्रम को उलट दिया जाता है तो
 (a) प्रेरण मोटर पर कोई प्रभाव नहीं (b) मोटर रुक जाती है।
 (c) मोटर गर्म हो जाती है। (d) मोटर उलटी दिशा में घूमने लगती है।
- 143.** ग्राउंड तार का रंग होता है
 (a) हरा (b) लाल (c) काला (d) भूरा
- 144.** अर्थिंग के कारण उपकरण की बॉडी का विभव होता है
 (a) शून्य (b) फेज विभव के बराबर
 (c) लाइन विभव के बराबर (d) उपकरण की विभव रेटिंग के बराबर
- 145.** निम्न में से कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है ?
 (a) पाइप अर्थिंग (b) प्लेन अर्थिंग (c) रॉड अर्थिंग (d) स्ट्रिप (वायर) अर्थिंग
- 146.** राष्ट्रीय विद्युत कोड SP(30) : 1986 के किस भाग में उद्योग भवनों में विद्युत स्थापना की जानकारी दी गई है ?
 (a) भाग-1 (b) भाग-2 (c) भाग-3 (d) भाग-4
- 147.** एक SCR में _____ जंक्शन होते हैं।
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
- 148.** एक SCR के लिये फारवर्ड चालन मोड में एनोड टर्मिनल वोल्टेज स्रोत के _____ टर्मिनल से जुड़ा होता है।
 (a) धनात्मक (b) ऋणात्मक (c) ग्राउंड (d) न्यूट्रल
- 149.** एक SCR में फारवर्ड चालन मोड में बहने वाली अल्प लीकेज धारा की दिशा होगी
 (a) एनोड से कैथोड (b) कैथोड से एनोड (c) कैथोड से ग्राउंड (d) एनोड से ग्राउंड
- 150.** फारवर्ड चालन मोड में SCR की ON स्टेट बनाये रखने के लिये आवश्यक न्यूनतम धारा को कहते हैं
 (a) स्विचिंग धारा (b) लैचिंग धारा (c) होल्डिंग धारा (d) शून्य भार धारा
- 151.** कुचालक के संयोजी और चालन बैण्डों में ऊर्जा गैप होता है
 (a) 0.5 eV (b) 5.0 eV (c) $\geq 10 \text{ eV}$ (d) ∞
- 152.** n प्रकार के सेमी-कंडक्टरों में डोपिंग पदार्थ होता है
 (a) ट्रैट्रा वेलेण्ट (b) पैंटा वेलेण्ट (c) ट्राई वेलेण्ट (d) बाइ वेलेण्ट
- 153.** नैज अर्धचालक में तापमान गुणांक होता है
 (a) शून्य (b) धनात्मक (c) ऋणात्मक (d) इनमें से कोई नहीं
- 154.** नैज अर्धचालकों में _____ चालन बैंड और _____ संयोजन बैंड होता है।
 (a) कम भरा, मध्यम भरा (b) लगभग भरा हुआ, मध्यम भरा हुआ
 (c) लगभग खाली, लगभग भरा हुआ (d) लगभग भरा हुआ, लगभग खाली
- 155.** एक A-प्रकार के चोपर का औसत आउटपुट वोल्टेज है
 (a) हमेशा इनपुट दि.धा. वोल्टेज से कम। (b) हमेशा इनपुट दि.धा. वोल्टेज के बराबर।
 (c) हमेशा इनपुट दि.धा. वोल्टेज से अधिक। (d) इनमें से कोई नहीं

- 156.** फेज़ नियंत्रित एसी से डीसी कन्वर्टर में कम्प्यूटेशन ओवर लैप का कारण होता है
- लोड प्रेरकत्व
 - लोड धारा में हारमोनिक
 - कन्वर्टर की स्विचिंग
 - स्रोत प्रेरकत्व
- 157.** एक फेज़ नियंत्रित कन्वर्टर में फ्री व्हीलिंग डायोड
- लोड में अनिरंतरता की संभावना कम करता है।
 - लोड में अनिरंतरता की सम्भावना को बढ़ाता है।
 - शक्ति गुणांक को कम करता है।
 - शक्ति गुणांक को बढ़ाता है।
- 158.** एक डुएल कन्वर्टर में सर्कुलेटिंग धारा
- धारा का स्मृथ रिवर्सल करती है लेकिन प्रतिक्रिया समय बढ़ाती है।
 - धारा का स्मृथ रिवर्सल करती है तथा प्रतिक्रिया गति को बढ़ा देती है।
 - धारा का स्मृथ रिवर्सल नहीं होने देती है।
 - इनमें से कोई नहीं
- 159.** एक 3-φ नियंत्रित सेतु दिष्टकारी में प्रत्येक थायरिस्टर का अधिकतम चालन (कंडक्शन) होता है
- 60°
 - 90°
 - 120°
 - 150°
- 160.** एक चार क्वाडरेण्ट चोपर किसकी तरह कार्य नहीं कर सकता ?
- एक क्वाडरेण्ट चोपर
 - साइक्लोकन्वर्टर
 - इन्वर्टर
 - द्वि-दिशीय दिष्टकारी
- 161.** एक नियत ड्यूटी अनुपात, D के साथ एक स्टेप डाउन चोपर निरन्तर चालन मोड में कार्य कर रहा है आउटपुट वोल्टेज (V_o) एवं इनपुट वोल्टेज (V_i) का अनुपात होगा
- D
 - $(1 - D)$
 - $\frac{1}{(1 - D)}$
 - $\frac{D}{(1 - D)}$
- 162.** एक त्रिक्ला नियंत्रित सेतु दिष्टकारी के लिये रिपल (ripple) की आवृत्ति आउटपुट वोल्टेज में, निर्भर करती है
- फायरिंग कोण
 - प्रेरकत्व भार
 - प्रतिरोध भार
 - आपूर्ति की आवृत्ति
- 163.** एक साइक्लोकन्वर्टर है
- एक आवृत्ति कन्वर्टर जिसमें इण्टरमिडियट दि.धा. मोड नहीं होता।
 - एक उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है।
 - एक उपकरण जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करता है।
 - इनमें से कोई नहीं
- 164.** फॉरवर्ड कन्डक्शन मोड में, SCR में _____ फॉरवर्ड बायस जंक्शन होते हैं।
- 2
 - 1
 - 3
 - 0
- 165.** एक लिनियर विस्थापन ट्रान्सड्यूसर (डिजिटल) सामान्यतः निम्न का प्रयोग करता है :
- सीधा बाइनरी कोड
 - बी.सी.डी. कोड
 - ग्रे कोड
 - हेक्साडेसिमल कोड
- 166.** एक सी.आर.ओ. (CRO) प्रयोग करता है
- विद्युतचुम्बकीय फोकसिंग
 - इलेक्ट्रॉस्टैटिक फोकसिंग
 - विद्युतचुम्बकीय तथा इलेक्ट्रॉस्टैटिक फोकसिंग दोनों
 - इनमें से कोई नहीं

- 167.** निम्न में से किस उपकरण का उपयोग दबाव मापन के लिये नहीं किया जाता है ?
 (a) डायाफ्राम गेज (b) दबाव धौंकनी (bellows)
 (c) विकृति गेज (d) डाइनेमोमीटर
- 168.** एक प्रतिदीप्ति नलिका में प्रकाश उत्पन्न होता है
 (a) विद्युत चालन से (b) विद्युत डिस्चार्ज से (c) विद्युत संवहन से (d) इनमें से कोई नहीं
- 169.** निम्न में से किसकी ल्यूमिन दक्षता (efficiency) सबसे कम है ?
 (a) फ्लोरोसेण्ट ट्रूब (b) एल.इ.डी. लैम्प (c) मरकरी आर्क लैम्प (d) तापदीप्त लैम्प
- 170.** स्पॉट वेल्डिंग है
 (a) आर्क वेल्डिंग (b) गैस वेल्डिंग (c) प्रतिरोध वेल्डिंग (d) इनमें से कोई नहीं
- 171.** विद्युत ट्रैक्शन में निम्न दिष्ट धारा मोटर का उपयोग होता है :
 (a) दि.धा. शंट मोटर (b) दि.धा. श्रेणी मोटर (c) दि.धा. कम्पाउंड मोटर (d) यह सभी
- 172.** एक प्रणाली का अन्तरण फलन है $G(s) = \frac{K}{s^3(1+s)}$ प्रणाली का प्रकार तथा आर्डर क्रमशः है
 (a) 2, 3 (b) 3, 3 (c) 3, 4 (d) 3, 2
- 173.** मल्टीमीटर से निम्न में से किसे मापा नहीं जा सकता है ?
 (a) धारिता (कैपैसिटेन्स) (b) प्रतिरोध
 (c) धारा (d) विभव
- 174.** एक उपभोक्ता की अधिकतम माँग 2 kW है तथा प्रतिदिन उपभोग 20 इकाई है। उपभोक्ता का भार गुणांक ((LF)) होगा
 (a) 10% (b) 41.6% (c) 51.5% (d) 60%
- 175.** निम्न में से सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा स्रोत का नुकसान कौन सा है ?
 (a) अधिक प्रदूषण कारक (b) अवशेष के निस्तारण की अधिक लागत
 (c) परिचालन लागत अधिक होना (d) अविश्वसनीय स्रोत
- 176.** भारत में पवन ऊर्जा की वर्तमान अनुमानित क्षमता है
 (a) 2 लाख मेगावाट (b) 1 लाख मेगावाट (c) 3 लाख मेगावाट (d) 5 लाख मेगावाट
- 177.** कैण्डेला मात्रक होता है
 (a) फ्लक्स (b) ज्योतिर्मय तीव्रता (c) प्रदीपन (d) ल्यूमीनन्स
- 178.** परावैद्युत हानि निर्भर करती है
 (a) केवल वोल्टेज पर (b) केवल आवृत्ति पर (c) वोल्टेज और आवृत्ति पर (d) इलेक्ट्रॉड के पदार्थ पर
- 179.** मुख्य लाइन रेलवे में अधिक महत्व दिया जाता है
 (a) त्वरण को (b) आरोधन को (c) मुक्त चालन को (d) अवमंदन को
- 180.** विद्युत अपघटीय शोधन द्वारा प्राप्त ताप्र धातु साधारणतः
 (a) 98% से 99% शुद्ध होती है। (b) 100% शुद्ध होती है।
 (c) 96% से 97% शुद्ध होती है। (d) 94% से 95% शुद्ध होती है।

Space For Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह